

3.16

① D触发器 $Q^{n+1} = D$

激励表

Q	Q ^{int}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Hand-drawn Karnaugh maps for the function $F(A, B, C, D) = A + B + C + D$.

Left Map (Sum of Minterms):

$\overline{A} \backslash \overline{B}$	0	1
0	0	1
0	0	1
1	1	0
1	0	0
1	0	1

Right Map (Sum of Maxterms):

$\overline{A} \backslash \overline{B}$	0	1
0	1	0
0	1	1
1	1	0
1	1	1


D.

$$D_0$$

$$\therefore D_1 = \overline{Q_0} \cdot X + \overline{Q_1} \cdot Q_0 \cdot \overline{X}$$

$$V_0 = \overline{X} + \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$$
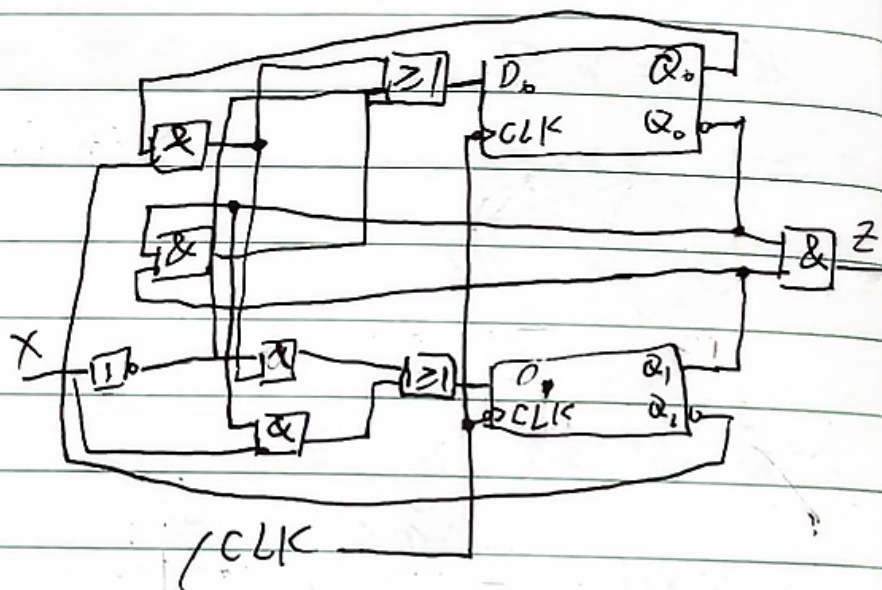
$$\mathbb{Z} = \mathbb{Q}, \overline{\mathbb{Q}}.$$



② JK 触发器

$$Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

激励表

Q	Q ⁿ⁺¹	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

X	0	1
Q ₀ Q ₁		
00	0	1
01	1	0
11	d	d
10	d	d

J₁

X	0	1
Q ₀ Q ₁		
00	d	d
01	d	d
11	1	1
10	1	0

Q₁

$$J_1 = X\bar{Q}_0 + \bar{X}Q_0$$

$$K_1 = \bar{X} + Q_0$$

$$J_0 = \bar{X} + Q_1$$


$$K_0 = XQ_1$$

$$Z = Q_1\bar{Q}_0$$

X	0	1
Q ₀ Q ₁		
00	1	0
01	d	d
11	d	d
10	1	1

J₀

X	0	1
Q ₀ Q ₁		
00	d	d
01	0	0
11	0	1
10	d	d

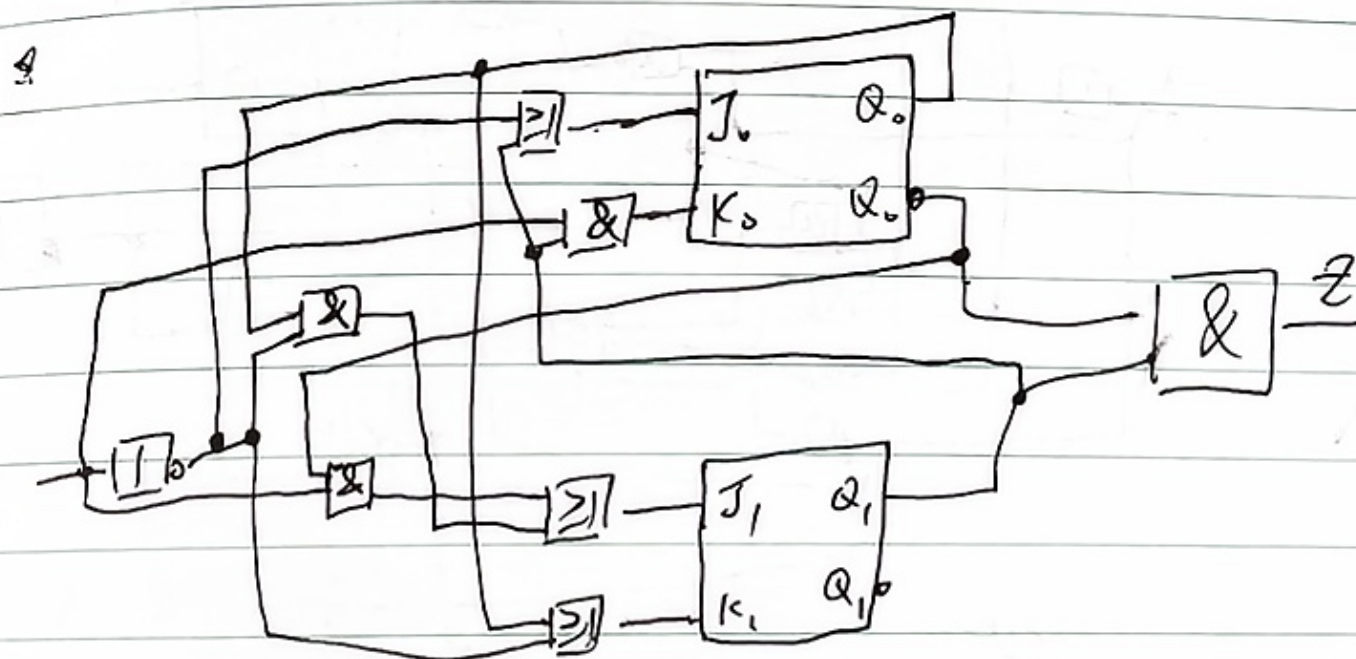Q₀

No: _____

Date: _____

③ T触发器 $Q^{n+1} = T\bar{Q} + \bar{T}Q$

激励表

Q	Q^{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$Q_1 Q_0$	0	1	$Q_1 Q_0$	0	1
00	0	1	00	1	0
01	1	0	01	0	0
11	1	1	11	0	1
10	1	0	10	1	1

T_1 T_0

$$T_1 = x\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + Q_1Q_0 + \bar{x}Q_1 + \bar{x}Q_0$$

$$T_0 = \bar{x}\bar{Q}_0 + xQ_1$$

$$Z = Q_1\bar{Q}_0$$

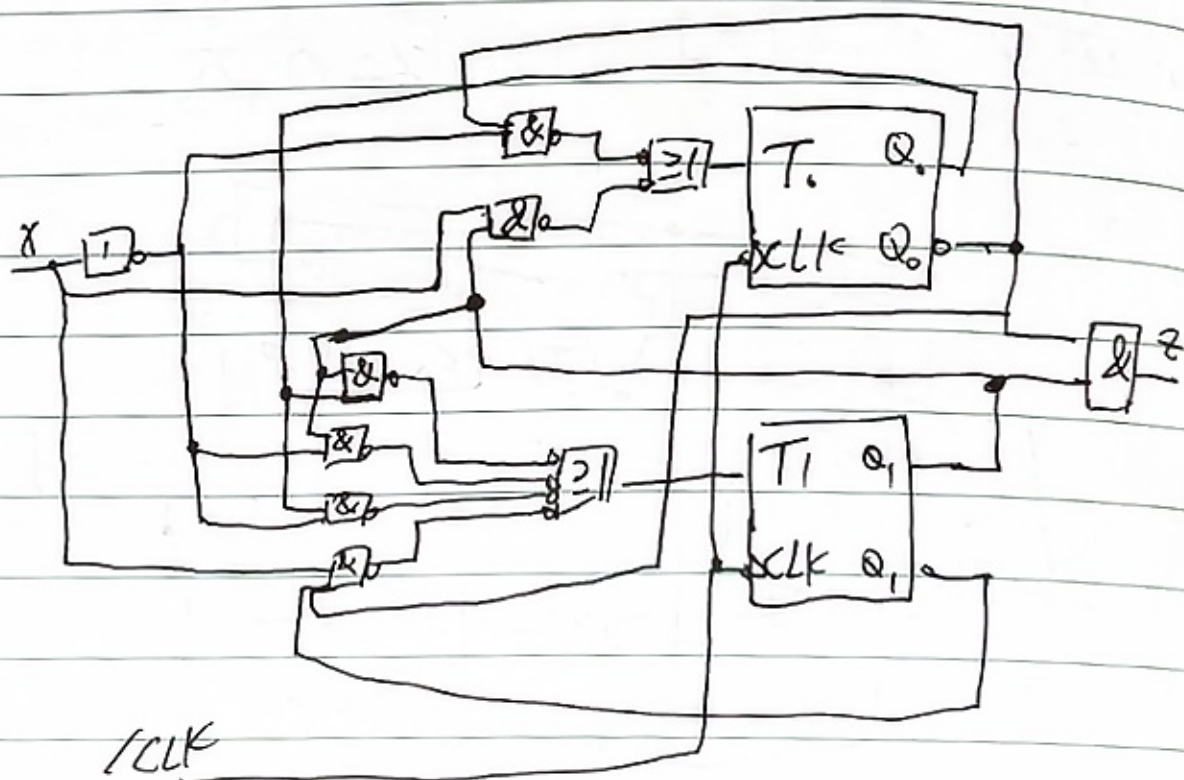

3.19 ① 由题知为
二进制状态表:

$Q_2 Q_1 Q_0$	X=0	X=1
000	100	001
001	000	010
010	001	011
011	010	100
100	011	000

自激D触发器

激励表

Q	Q^m	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$Q_2 Q_1$	$Q_0 X$	00	01	11	10
00		1	0	0	0
01		0	0	1	0
11		d	d	d	d
10		0	0	d	d

P_2

$Q_2 Q_1$	$Q_0 X$	00	01	11	10
00		0	0	1	0
01		0	1	0	1
11		d	d	d	d
10		1	0	d	d

D_1


$Q_2 Q_1$	$Q_0 X$	00	01	11	10
00		0	1	1	1
01		1	1	0	0
11		d	d	d	d
10		1	0	d	d

D_0

$$P_2 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \bar{X} + Q_1 Q_0 X$$

$$D_1 = Q_2 \bar{Q}_0 \bar{X} + Q_1 \bar{Q}_0 X + \bar{Q}_1 Q_0 X + Q_1 Q_0 \bar{X}$$
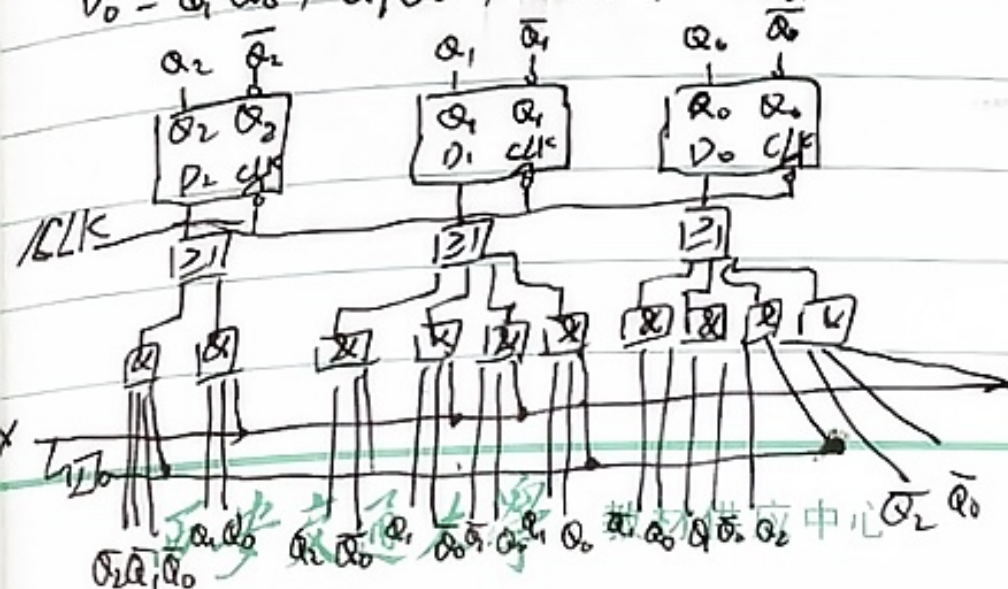
$$D_0 = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{X} + \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 X$$



No: _____

Date: _____


3.2/① $D_1 = \overline{y_1}$ $D_2 = \overline{y_1}$ $Z = x \cdot y_1 \cdot y_2$
 $CLK_1 = x(y_1 + y_2)$ $CLK_2 = x(y_2 + \overline{y_1})$

② 状态表: 状态激励后转转移表

现态	输入	组合电路输出					次态
$y_1 y_2$	x	CLK_1	CLK_2	D_1	D_2	Z	$y_1^{next} y_2^{next}$
00	1	0	1	1	1	0	0 1
01	1	1	1	1	1	0	1 1
10	1	1	0	0	0	0	0 0
11	1	1	1	0	0	1	0 0

状态表


$y_1 y_2 \backslash x$	0	1
00	00	01
01	01	11
11	11	00
10	10	00

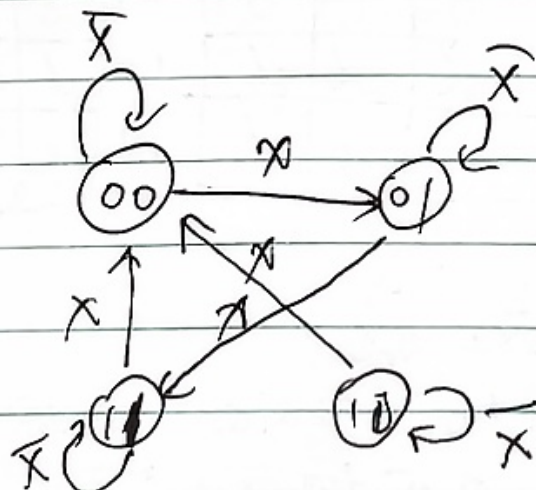

No: _____

Date: _____

3.9 由题知 本电路为 3 进制

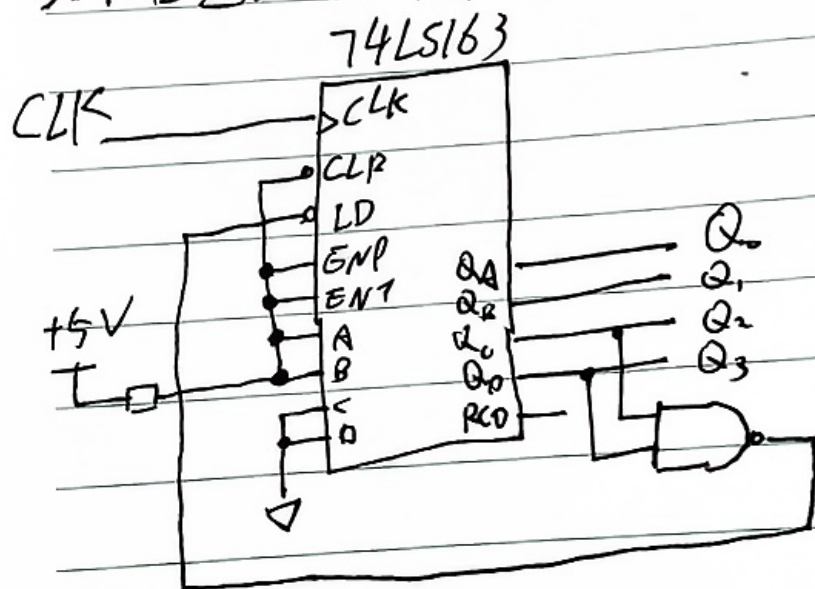

3.10

1110 → 1111 → 0111 → 0110 → 0101 → 0100 → 0011 → 0001


↑

1101 ← 1100 ← 1011 ← 1010 ← 1001 ← 1000 ← 0111


↓

为模 16 计数器


3.12 由8选1

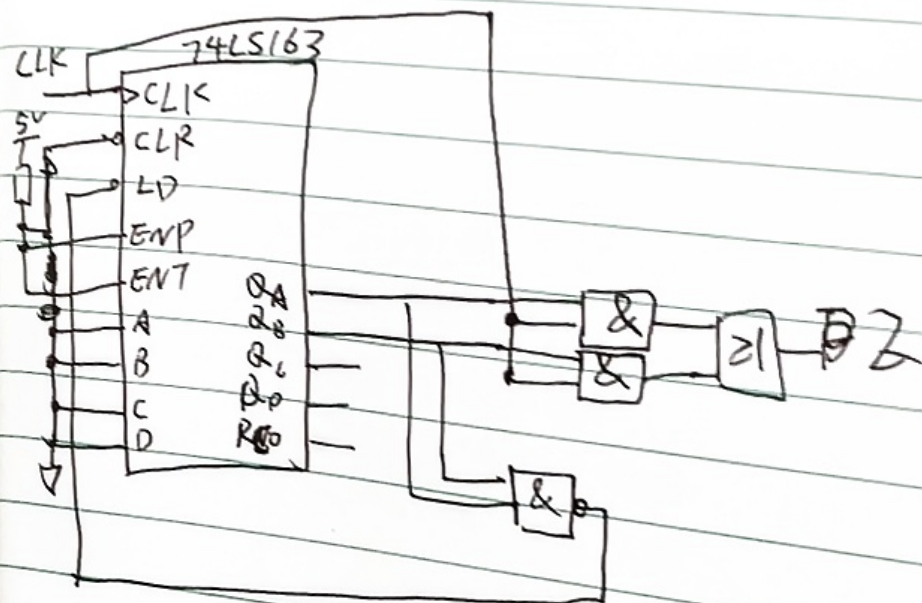

3.22 用模16计数器先16选1多路选择器

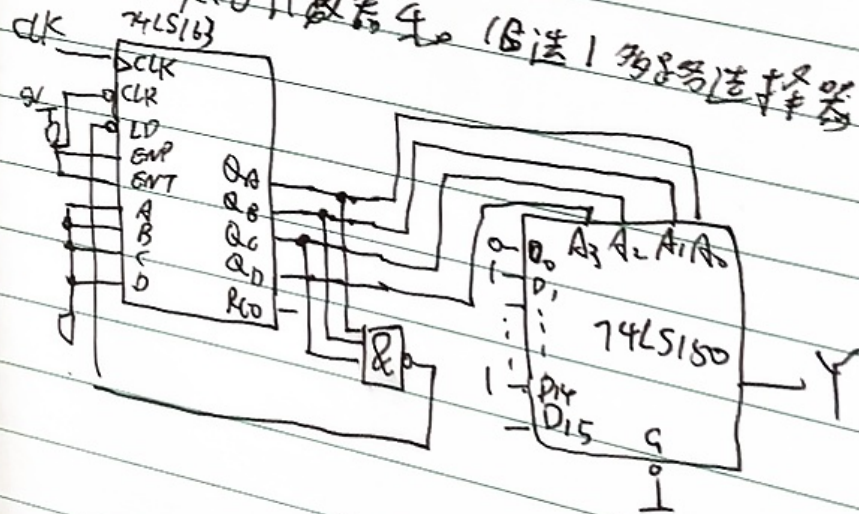

3.12 由8选1

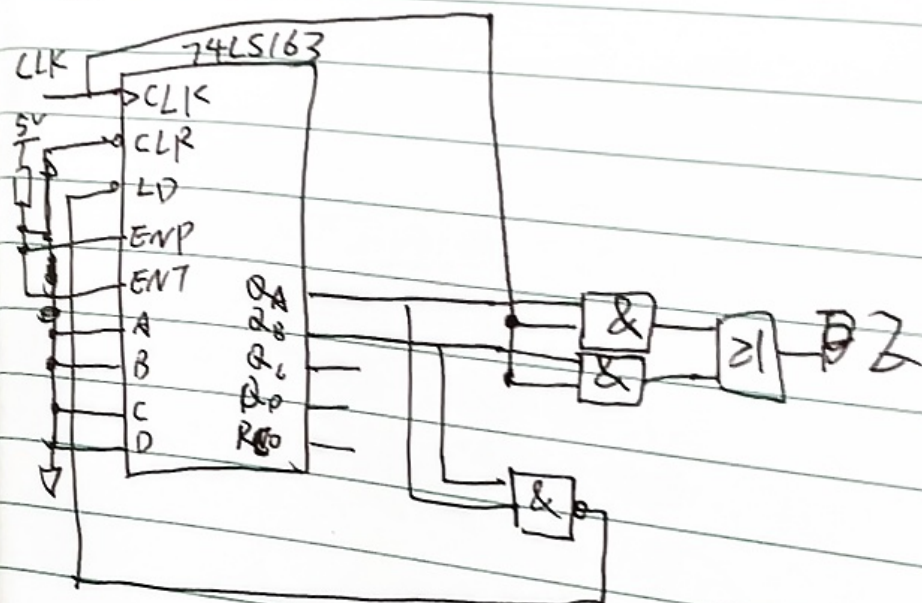

3.22 用模16计数器先16选1多路选择器

