

## 2.4 常用MSI组合逻辑器件

### 2.4.1 译码器和编码器

- 译码器和编码器的一般结构、二进制译码器、MSI译码器及其级联与应用
- 编码器、优先级编码器、MSI编码器及其应用

### 2.4.2 数据分配器和多路选择器

- 数据分配器原理
- 多路选择器、MSI多路选择器及其扩展和应用

### 2.4.3 三态门


- 三态门、多路收发器和双向收发器

### 2.4.4 加法和比较器

- 加法器
- 比较器

### 2.4.1 译码器与编码器

译码器与编码器的的一般结构如图所示：

 

- **编码**：将需要处理的任何信息（包括数和字符等）转换成符合一定规则的**二进制代码**。
- **译码**：是编码的逆过程，将每一组**代码**所包含的**信息**“翻译”出来。
- 译码器**输入端数 $n$** 小于**输出端数 $m$** ；反之，**输入端数 $n$** 大于**输出端数 $m$** 为**编码器**。

# 第二章 组合逻辑电路

## 1. 二进制译码器


最常用的译码器是二进制译码器。又称为 $n - 2^n$ 译码器。其中：输入编码为 $n$ 位二进制数；输出编码为 $2^n$ 取1码。换句话说，译码器输出为 $2^n$ 个最小项，所以有时称为最小项发生器。

### 例 2-4 译码器

输入代码字： $I_1$ 、 $I_0$  ； 输入使能： $EN$

输出代码字： $Y_3$   $Y_2$   $Y_1$   $Y_0$

 功能描述：当  $EN = 1$ ，输入代码字是 $i$ 的二进制表示，则输出 $Y_i$  ( $i$ 为十进制数)位为1，其他位均为0。




逻辑框图

真值表


输 入			输 出			
EN	$I_1$	$I_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	d	d	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

# 第二章 组合逻辑电路

## 双2-4译码器74LS139

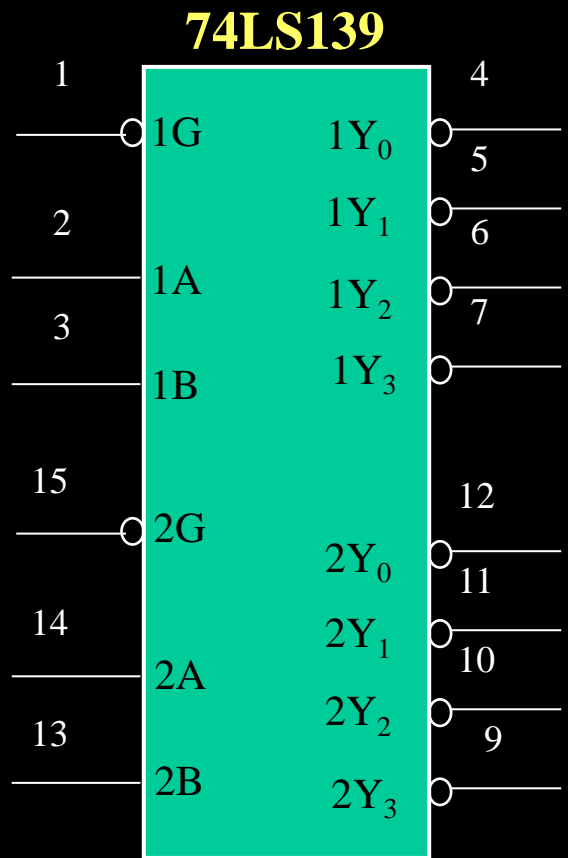

输 入			输 出			
/G	B	A	/Y <sub>3</sub>	/Y <sub>2</sub>	/Y <sub>1</sub>	/Y <sub>0</sub>
1	d	d	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

 

第二章 组合逻辑电路



1) 3-8 译码器74LS138

74LS138真值表

输 入						输 出							
G <sub>1</sub>	/G <sub>2A</sub>	/G <sub>2B</sub>	C	B	A	/Y <sub>7</sub>	/Y <sub>6</sub>	/Y <sub>5</sub>	/Y <sub>4</sub>	/Y <sub>3</sub>	/Y <sub>2</sub>	/Y <sub>1</sub>	/Y <sub>0</sub>
0	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

# 第二章 组合逻辑电路

## 74LS138

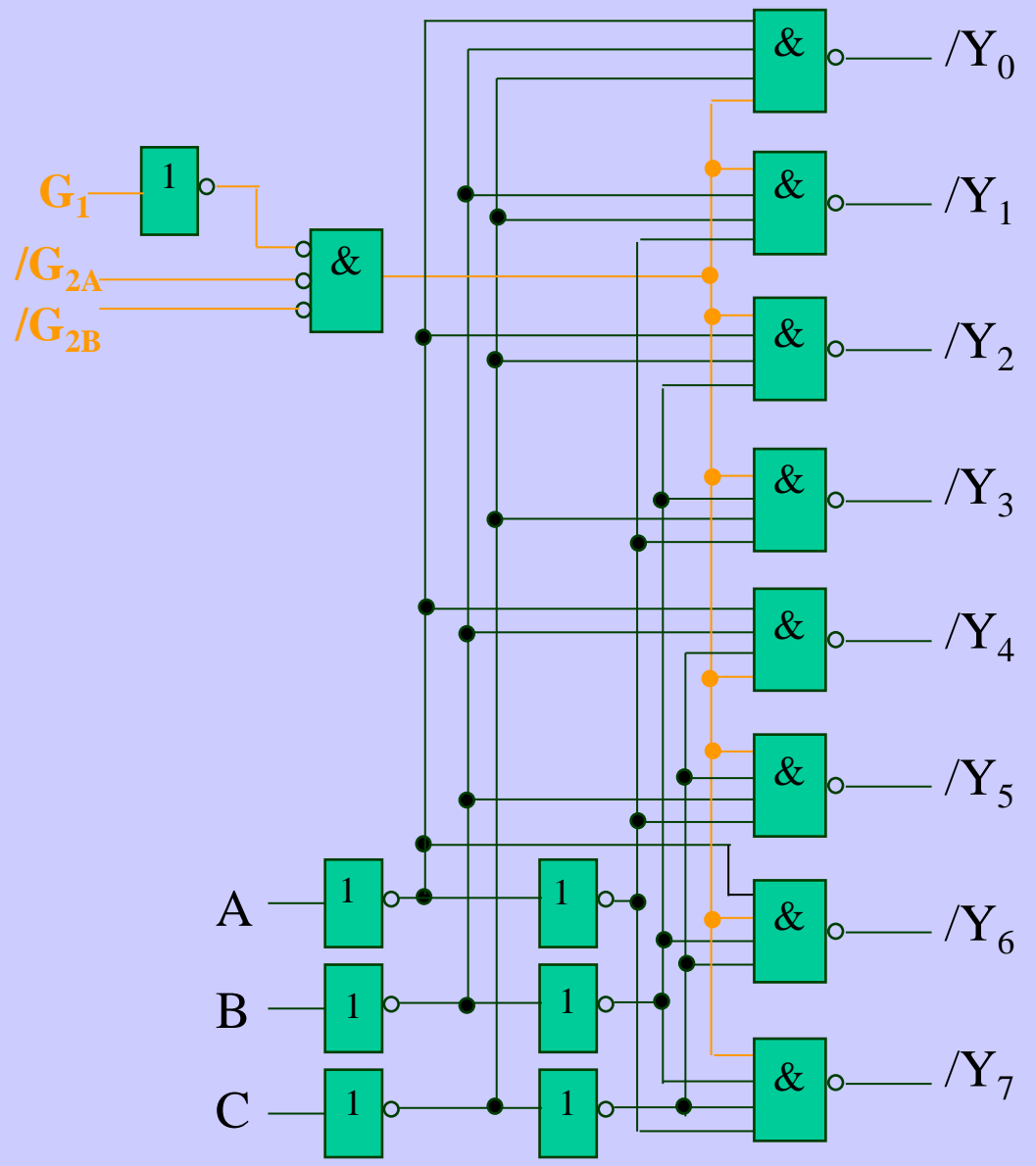 


## 第二章 组合逻辑电路

### 译码器74LS138的使用要点

- 74LS138的输出信号为低有效，它有三个使能输入端（ $G_1$ 、 $/G_{2A}$ 、 $/G_{2B}$ ），只有在三个使能输入全部有效时，才能有正确的有效输出。
- 74LS138的内部功能可用逻辑表达式描述如下：
$$Y_i = G_1 \cdot G_{2A} \cdot G_{2B} \cdot m_i$$
其中， $Y_i$ 为内部输出编码字的第*i*位， $m_i$ 为输入变量C、B、A的最小项。
- 74LS138 外部信号之间的关系为：

$$\overline{Y_i} = G_1 \cdot \overline{G_{2A}} \cdot \overline{G_{2B}} \cdot m_i$$


74LS138

 

## 第二章 组合逻辑电路
 
### 2) BCD译码器74LS49

74LS49是常用的一种BCD码MSI器件，它的输入编码为**4位的BCD码**，输出为**7位编码字**。




七段显示器件结构




## 第二章 组合逻辑


七段数码管分为共阳极和共阴极两种：

 


引脚图

 

共阴极

 

共阳极

 


74LS49

七段显示器件

输 入					输 出						
/BI	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	d	d	d	d	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1 1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2 1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3 1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4 1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5 1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6 1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7 1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8 1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9 1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

逻辑符号:

74LS49

 

## 第二章 组合逻辑电路

思考：一、如何设计74LS49？

阅读

设：非十进制数的输入组合为无关项。

例1 设计BCD译码器。

		$A_8A_4$			
$A_2A_1$				d	
				d	
				d	d
				d	d

## 第二章 组合逻辑电路

思考：一、如何设计74LS49？

阅读

设：非十进制数的输入组合为无关项。

例1 设计BCD译码器。

$$Y_0 = m_0 = \bar{A}_8 \bar{A}_4 \bar{A}_2 \bar{A}_1$$

$$Y_1 = m_1 = \bar{A}_8 \bar{A}_4 \bar{A}_2 A_1$$

$$Y_2 = m_2 + d_{10} = \bar{A}_4 A_2 \bar{A}_1$$

$$Y_3 = m_3 + d_{11} = \bar{A}_4 A_2 A_1$$

$$Y_4 = m_4 + d_{12} = A_4 \bar{A}_2 \bar{A}_1$$

$$Y_5 = m_5 + d_{13} = A_4 \bar{A}_2 A_1$$


$$Y_6 = m_6 + d_{14} = A_4 A_2 \bar{A}_1$$

$$Y_7 = m_7 + d_{15} = A_4 A_2 A_1$$

$$Y_8 = m_8 + d_{12} + d_{10} + d_{14} = A_8 \bar{A}_1$$

$$Y_9 = m_9 + d_{12} + d_{11} + d_{15} = A_8 A_1$$


$A_8 A_4$					
$A_2 A_1$		$Y_0$	$Y_4$	d	$Y_8$
		$Y_1$	$Y_5$	d	$Y_9$
		$Y_3$	$Y_7$	d	d
		$Y_2$	$Y_6$	d	d

 

## 第二章 组合逻辑电路

### 例2 设计BCD七段数码显示译码器

阅读

 


输入信号：BCD码DCBA

输出信号：控制数码管发光的信号

a、b、c、d、e、f、g

真值表如下所示：

/BI	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	d	d	d	d	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1 1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2 1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3 1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4 1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5 1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6 1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7 1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8 1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9 1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	d

 

# 由真值表填出卡诺图 ①填入无关项

阅读

		d	
		d	
		d	d
		d	d

a

		d	
		d	
		d	d
		d	d

b

		d	
		d	
		d	d
		d	d

c

		d	
		d	
		d	d
		d	d

d

		d	
		d	
		d	d
		d	d


e

		d	
		d	
		d	d
		d	d

f

		d	
		d	
		d	d
		d	d

g

 

输入					输出			
D	C	B	A		a	b	c	d
0	0	0	0		1	1	1	1
0	0	0	1		0	1	1	0
0	0	1	0		1	1	0	1
0	0	1	1		1	1	1	0
0	1	0	0		0	1	1	0
0	1	0	1		1	0	1	1
0	1	1	0		0	0	1	1
0	1	1	1		1	1	1	0
1	0	0	0		1	1	1	1
1	0	0	1		1	1	1	0
1	0	1	0		d	d	d	d
1	0	1	1		d	d	d	d
1	1	0	0		d	d	d	d
1	1	0	1		d	d	d	d
1	1	1	0		d	d	d	d
1	1	1	1		d	d	d	d

由真值表填出卡诺图      ①填入无关项  
阅读                      ②分别填“1”

1		d	1
	1	d	1
1	1	d	d
1		d	d

a

1	1	d	1
1		d	1
1	1	d	d
1		d	d

b

1	1	d	1
1	1	d	1
1	1	d	d
	1	d	d

c

1		d	1
	1	d	
1		d	d
1	1	d	d

d

1		d	1
		d	
		d	d
1	1	d	d


e

1	1	d	1
	1	d	1
		d	d
	1	d	d

f

	1	d	1
	1	d	1
1		d	d
1	1	d	d


g

 

输入				输出						
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	0	1	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	0	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	d




③圈“0”，找出反函数的最小覆盖(为得到与电路对应的“或与”式) [阅读](#)

 

## 第二章 组合逻辑电路

阅读 由卡诺图写出表达式，如下：

 

$$\overline{a} = \overline{C}\overline{A} + \overline{D}\overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}B$$

$$a = (\overline{C} + A)(\overline{D} + C + B + \overline{A})(\overline{D} + \overline{B})$$

$$\overline{b} = \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}B$$

$$b = (\overline{C} + B + \overline{A})(\overline{C} + \overline{B} + A)(\overline{D} + \overline{B})$$

$$\overline{c} = \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}C$$


$$c = C + \overline{B} + A)(\overline{D} + \overline{C})$$

三个表达式中各包含有一个由“d”构成的多余项(绿色)，为何？

当禁止显示输入信号 /BI=0时，通过它们封锁a、b和c的输出。

## 第二章 组合逻辑电路

阅读由卡诺图写出表达式，如下：

 

$$\overline{d} = \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{CBA} + \overline{CBA}$$

$$d = (\overline{C} + B + A)(\overline{C} + \overline{B} + \overline{A})(C + B + \overline{A})$$

$$\overline{e} = \overline{A} + \overline{CB}$$

$$e = \overline{A}(\overline{C} + B)$$

$$\overline{f} = \overline{BA} + \overline{CB} + \overline{DCA}$$

$$f = (\overline{B} + \overline{A})(C + \overline{B})(D + C + \overline{A})$$

$$\overline{g} = \overline{CBA} + \overline{DCB}$$


$$g = (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A})(D + C + B)$$

## 第二章 组合逻辑电路


**思考：**二、当给74LS49输入1010—1111组合时，显示的数字是什么？  
**阅读**

由卡诺图填出真值表的无关项部分，如下所示：

输 入						输 出						
/BI	D	C	B	A		a	b	c	d	e	f	g
10	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
11	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
12	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
13	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
14	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 


显示的数字分别是

 
 
## 第二章 组合逻辑电路

**思考：**三、重新设计74LS49，使数字6和9带头尾，  
阅读 如图所示。并判断此设计影响非十进制  
 1010——1111输入的显示吗？



设计只需改变输出 **a** 和 **d** 的表达式即可。分析其相应的卡诺图，如下：

$$\overline{a} = \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}\overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{D}B$$

$$\overline{d} = \overline{C}\overline{B}\overline{A} + \overline{C}B\overline{A} + \overline{D}\overline{C}\overline{B}\overline{A}$$

DC  
BA

1	<span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> </span>	<span style="color: red;">d</span>	1
<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;"> </span>	1	<span style="color: red;">d</span>	1
1	1	<span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;"> </span>	<span style="color: red;">d</span>
1	<span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">1</span>	<span style="color: red;">d</span>	<span style="color: red;">d</span>

1	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> </span>	<span style="color: red;">d</span>	1
<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;"> </span>	1	<span style="color: red;">d</span>	<span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">1</span>
1	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"> </span>	<span style="color: red;">d</span>	<span style="color: red;">d</span>
1	1	<span style="color: red;">d</span>	<span style="color: red;">d</span>

**a**

**d**


这种设计**不影响**非十进制数的显示。

3) 二进制译码器的级联

Cascading Binary Decoders

当输入变量数  $n$  大于器件的输入变量数时，可以用多个二进制译码器的级联来实现。

例1 用两个 3-8 译码器组成 4-16 译码器。

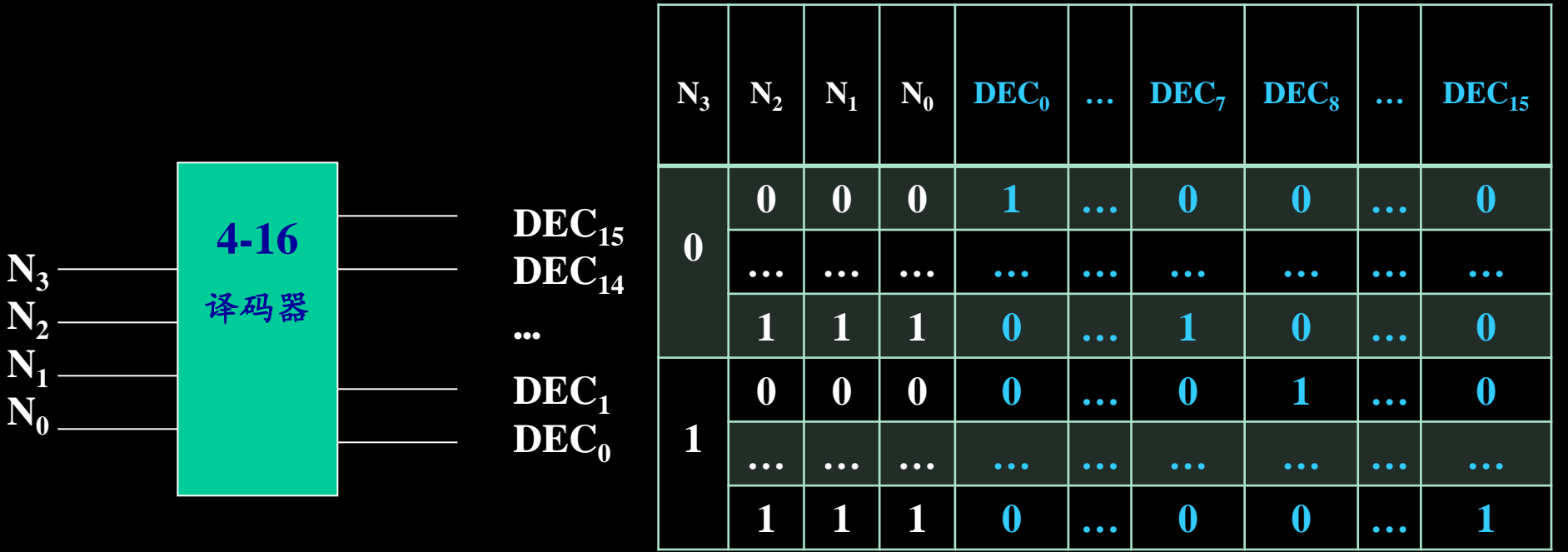

## 第二章 组合逻辑电路

用两片74LS138  $U_1$  和  $U_2$  级联起来, 见图示。

① 将输入的最高位  $N_3$  分别接到  $U_1$  的  $G_{2A}$  及  $U_2$  的  $G_1$ ;

② 整个级联电路的使能输入  $/EN$  分别接到  $U_1$  的  $G_{2B}$  和  $U_2$  的  $G_{2A}$ 。

当  $/EN = 0$  (有效) 时


① 若  $N_3 = 0$ , 则  $U_2$  的输出无效(输出1),  $U_1$  的输出为按  $N_2N_1N_0$  译码:

$$/DEC_i = \overline{m_i} \quad (i = 0 \sim 7)$$

② 若  $N_3 = 1$ , 则  $U_1$  的输出无效(输出1),  $U_2$  的输出为按  $N_2N_1N_0$  译码:

$$/DEC_i = \overline{m_i} \quad (i = 8 \sim 15)$$

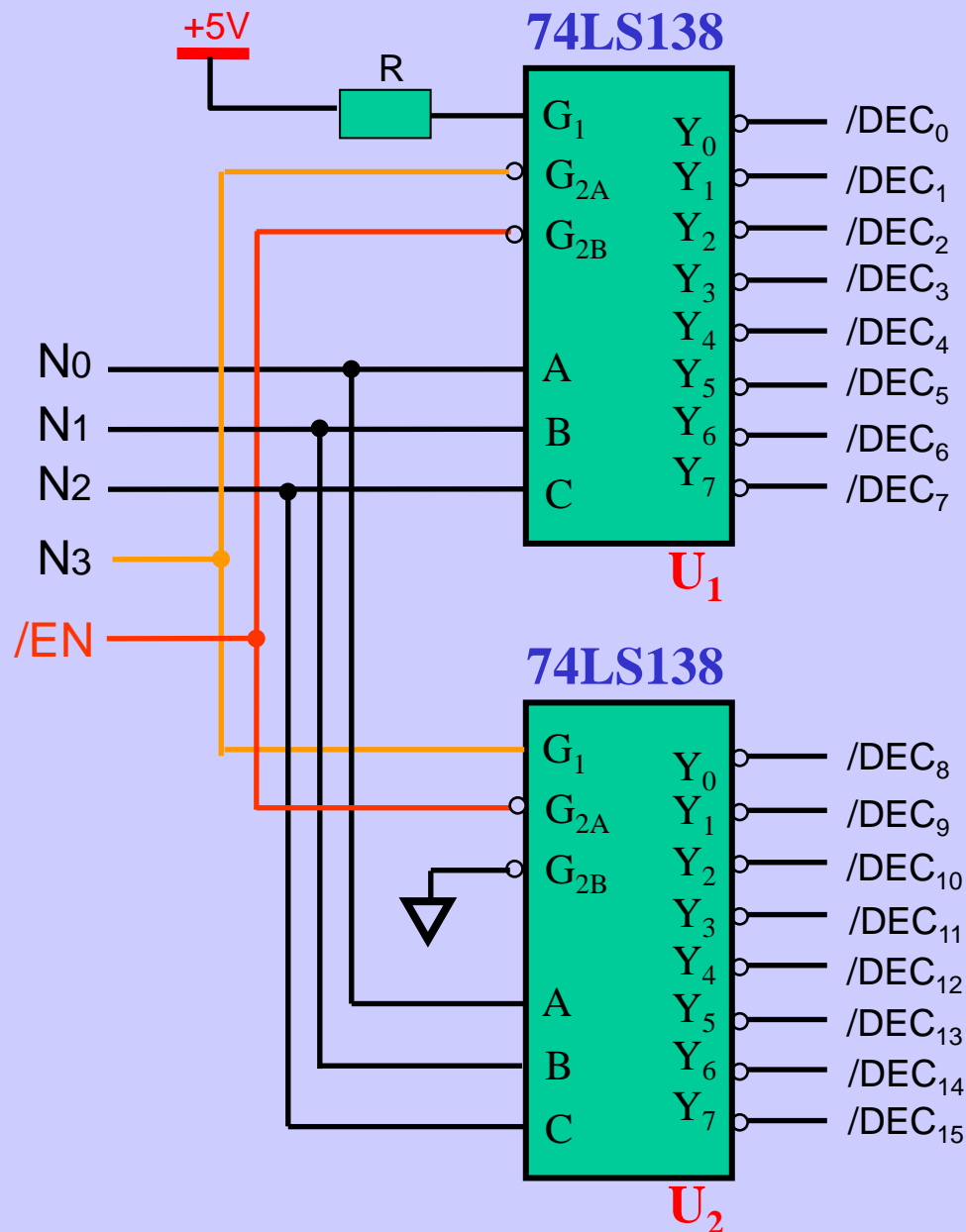总的级联译码器的输出逻辑表达式为:  $/DEC_i = /EN + \overline{m_i}$ ,  $i = 0 \sim 15$   
式中:  $m_i$  为  $N_3N_2N_1N_0$  的对应最小项。



## 例2 设计一个 5-32 二进制译码器。 第二章 组合逻辑电路

采用四片 74LS138 和一片 74LS139 组成一个二级译码的级联译码器。


### 4-16译码

$N_3$	$N_2$	$N_1$	$N_0$
0	0	0	0
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	1	1	1
1	0	0	0
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	1	1	1

### 5-32译码

$N_4$	$N_3$	$N_2$	$N_1$	$N_0$
0 0		0	0	0
		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
		1	1	1
0 1		0	0	0
		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
		1	1	1
1 0		0	0	0
		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
		1	1	1
1 1		0	0	0
		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
		1	1	1



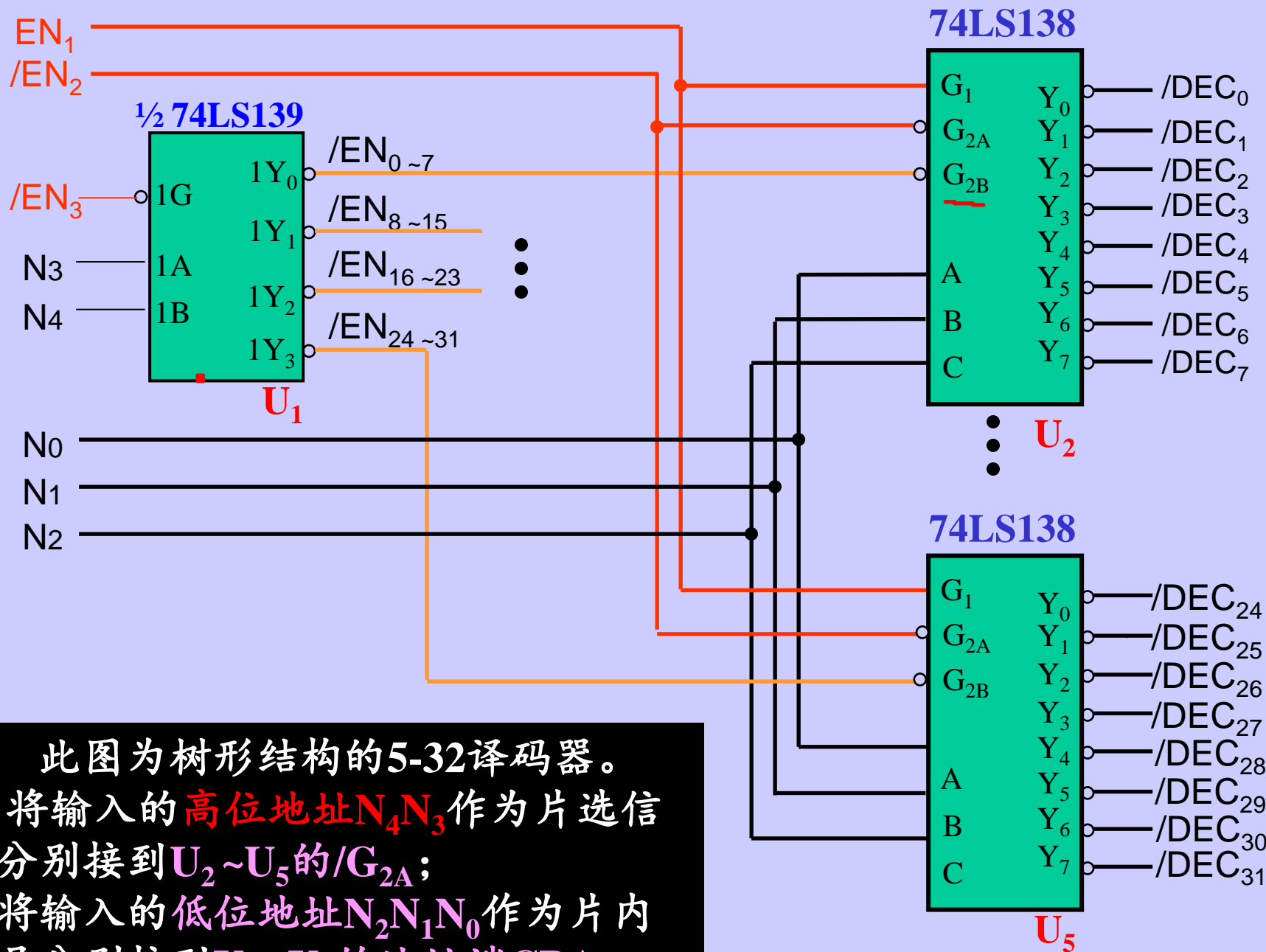

此图为树形结构的5-32译码器。

- ① 将输入的**高位地址** $N_4N_3$ 作为片选信号分别接到 $U_2 \sim U_5$ 的 $/G_{2A}$ ;
- ② 将输入的**低位地址** $N_2N_1N_0$ 作为片内信号分别接到 $U_2 \sim U_5$ 的地址端CBA。

总的级联译码器的输出逻辑表达式为

$$\overline{/\text{DEC}}_i = \overline{\text{EN}}_1 + \overline{/\text{EN}}_2 + \overline{/\text{EN}}_3 + \overline{m}_i \quad i = 0 \sim 31$$

式中  $m_i$  为  $N_4N_3N_2N_1N_0$  的对应最小项。

此例中的树形结构又称为二级译码，速度较前例 4-16 译码器的一级译码要慢。

当  $n$  数更大时，可以采用树形结构的多级译码方案。



例 设计一个 9-512 二进制译码器。

## 第二章 组合逻辑电路


例 设计一个 9-512 二进制译码器。

阅读

所谓**树形结构**，如下图所示：

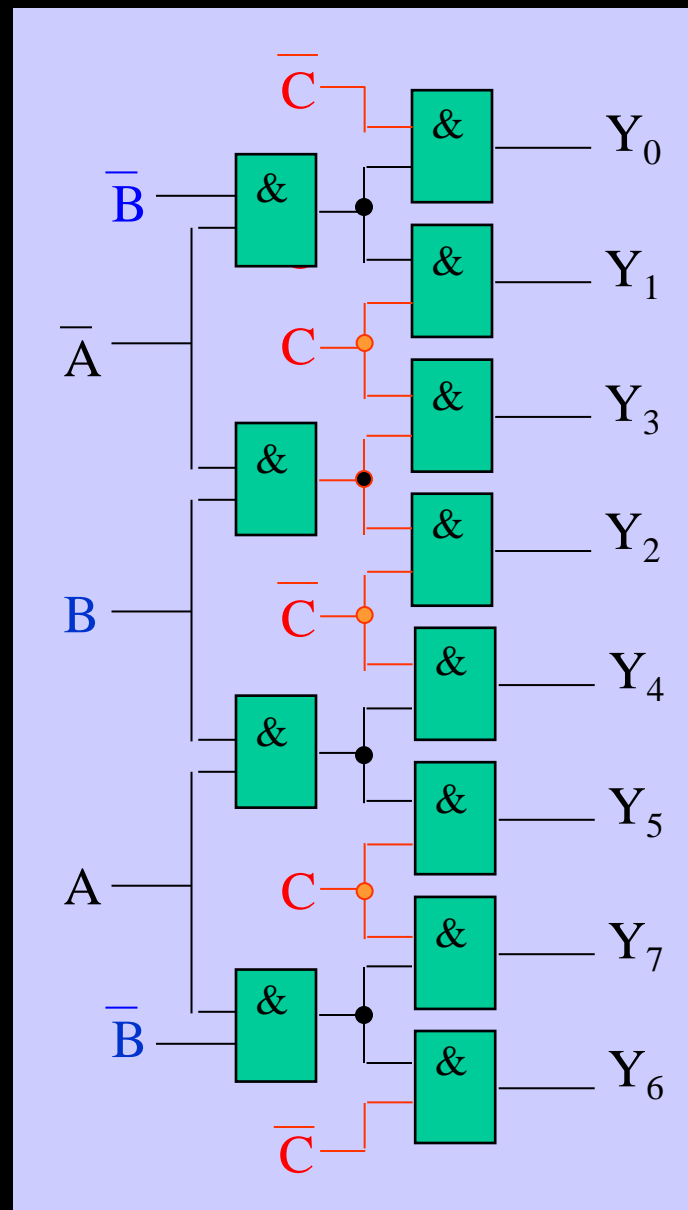 


阅读

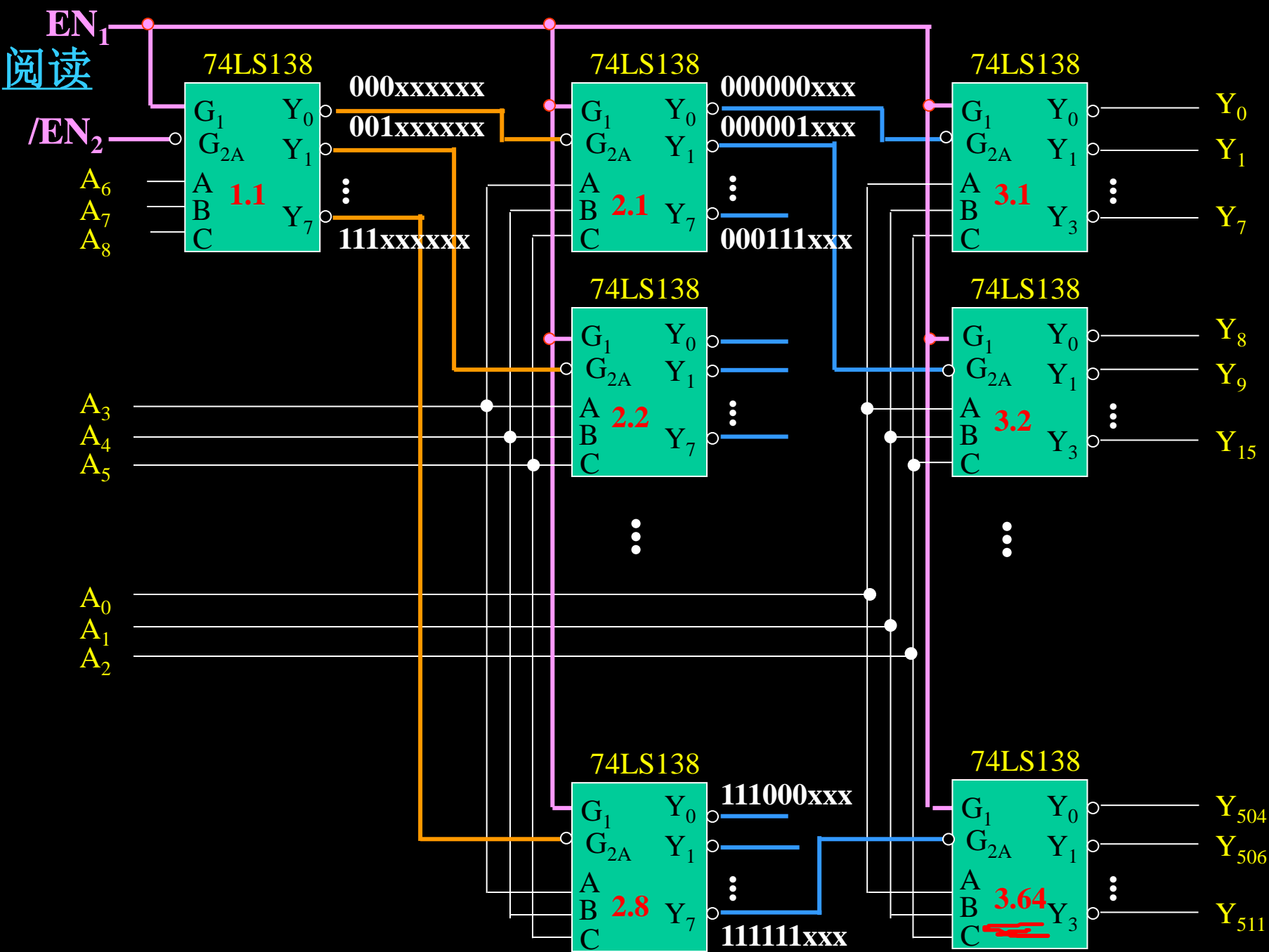


译码器还可以采用矩形结构。

阅读


所谓**矩形结构**，  
如图所示：

 

Y方向译码

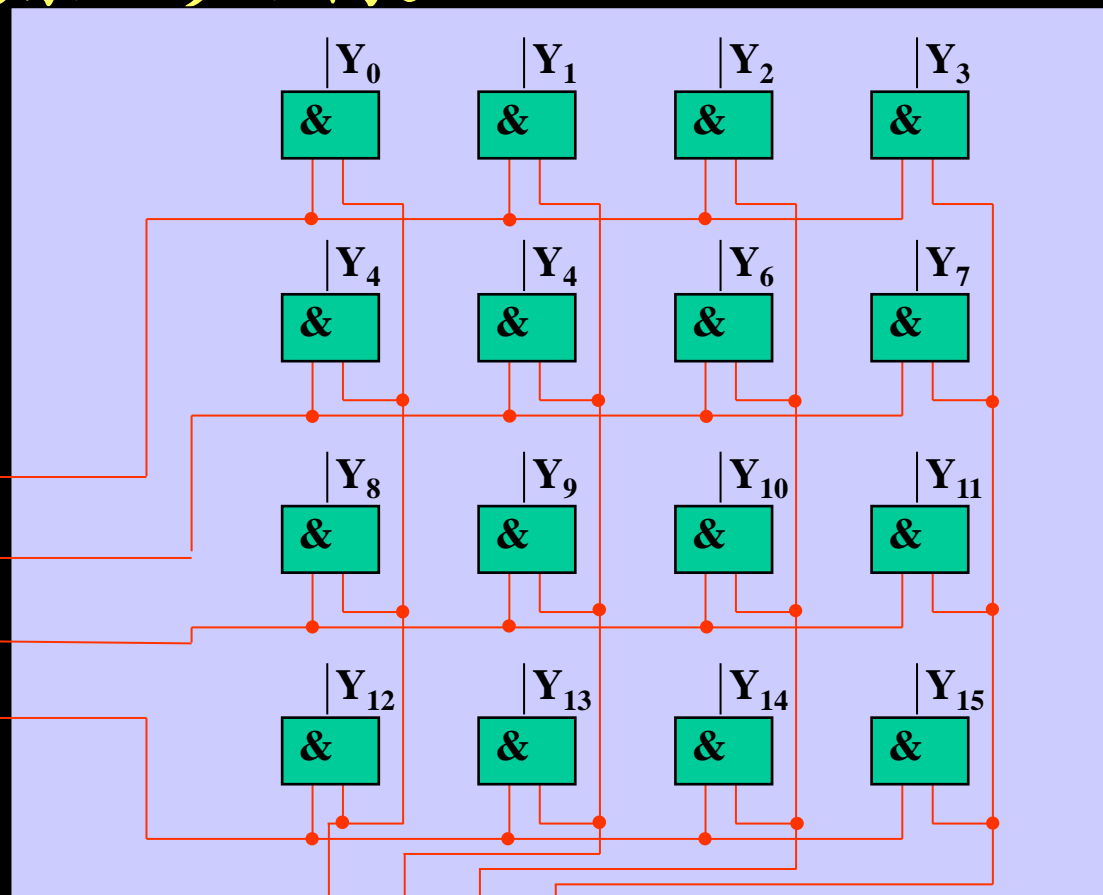

二级译码电路

 


X方向译码

## 第二章 组合逻辑电路

译码器采用 $m \times n$ 矩形结构时， $m$ 、 $n$ 越接近，电路越简单。


如图所示：

阅读

 


Y方向译码

当 $m$ 、 $n$ 是较大的译码电路时，也可以用矩阵译码实现

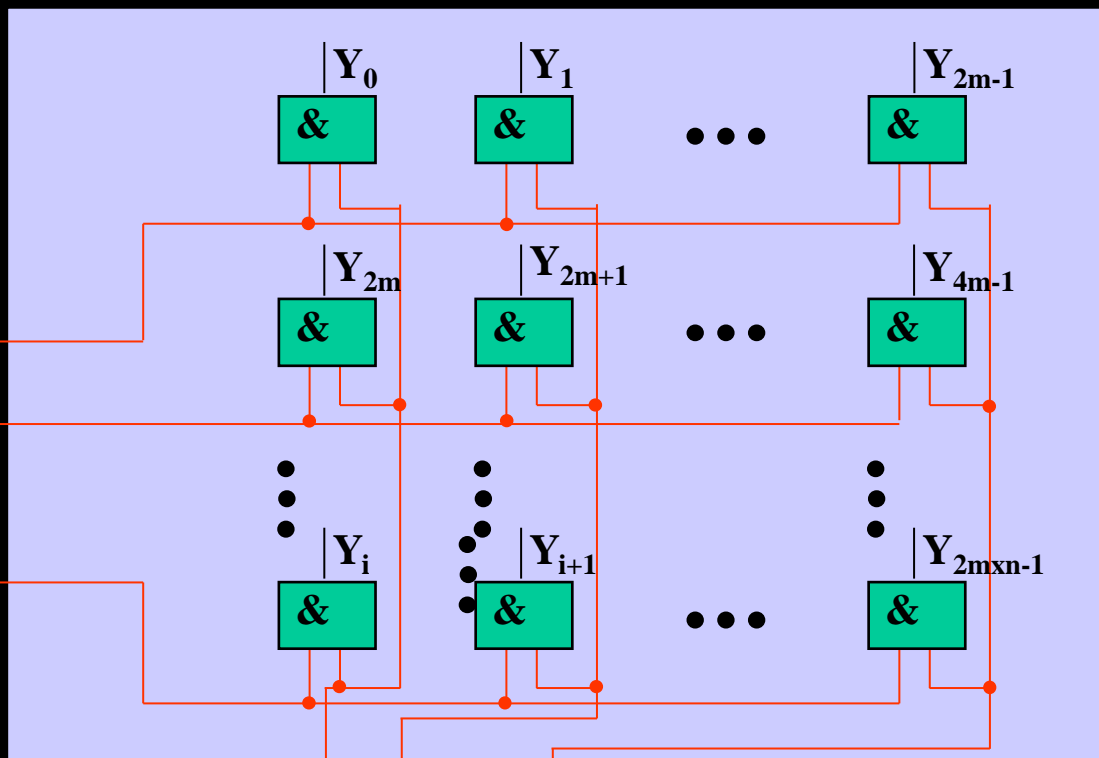

多级译码电路

 


X方向译码

### 4) 用MSI译码器实现组合逻辑函数

因为  $n$ - $2^n$  二进制译码器的输出对应于  $n$  变量函数的  $2^n$  个最小项，所以可以借用此器件来实现任何组合逻辑函数。

#### 例1 用译码器74LS138实现 $F(x,y,z) = \sum m(1,4,6,7)$

逻辑图如下所示：

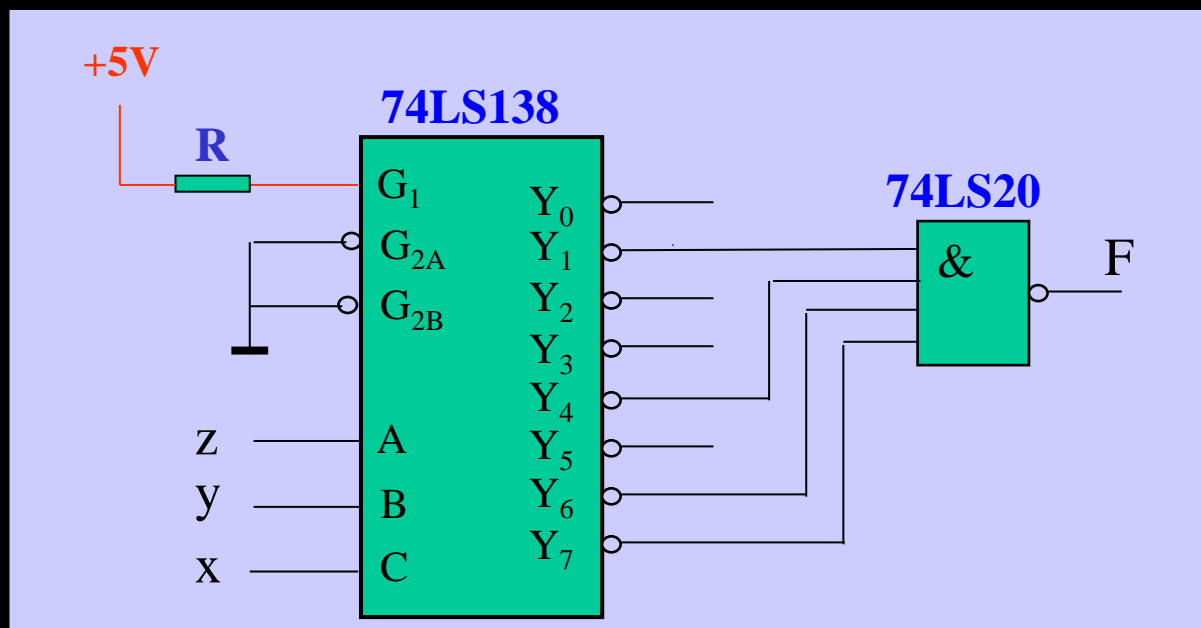

### 例2 设计一个一位全加器。

设：输入端分别为：被加数输入 $x_i$ 、加数输入 $y_i$ 、  
低位向本位的进位输入 $C_{i-1}$

输出端分别为：本位的和输出 $S_i$ 、  
本位向高位的进位输出 $C_i$


则一位全加器的真值表如下所示。

$C_{i-1} x_i y_i$	$S_i C_i$
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 0	1 0
0 1 1	0 1
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1

由真值表得到

$$S_i = \sum m^3(1,2,4,7)$$

$$C_i = \sum m^3(3,5,6,7)$$

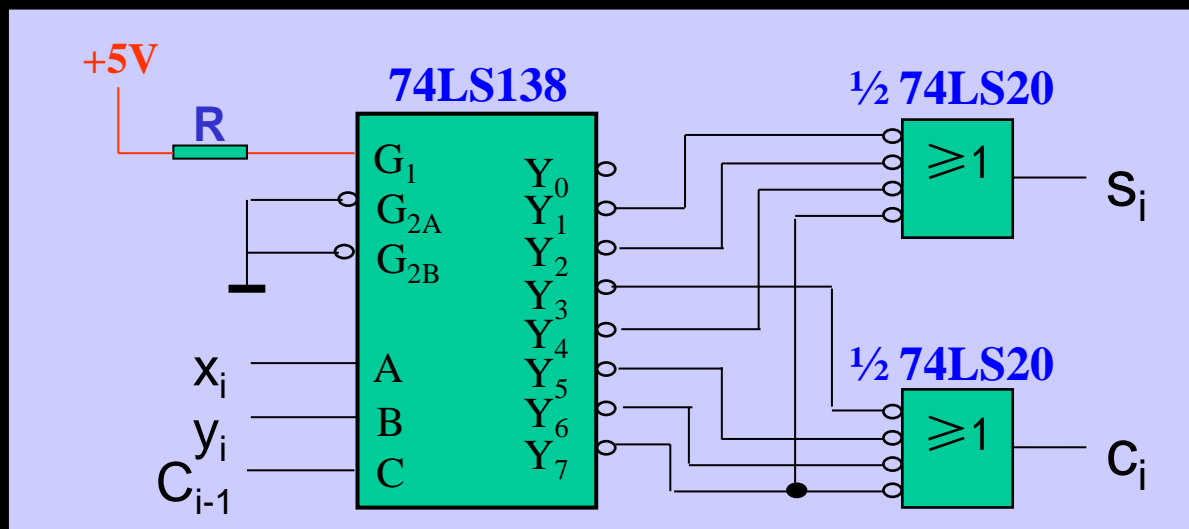

一位全加器逻辑图




### 2. 二进制编码器

当译码器的输出编码位数少于输入编码位数时，这种器件称为编码器。

$2^n$ - $n$ 二进制编码器通用结构如图所示，其中输入端为 $2^n$ 个，输出为 $n$ 位二进制数，因此它的输入输出关系正好与译码器的相反。

约束条件：同一时刻只能有一个输入端有效。

 

二进制编码器框图

## 第二章 组合逻辑电路

例 设计一个操作码形成器。

当按下+、-、×各操作码时，要求产生加法、减法、乘法的操作码01、10、11。

### ① 真值表

A B C	$Y_1 Y_0$	操作
0 0 0	0 0	空操作
0 0 1	0 1	加法
0 1 0	1 0	减法
0 1 1	d d	
1 0 0	1 1	乘法
1 0 1	d d	
1 1 0	d d	
1 1 1	d d	

当且仅当输入代码中的仅一位为 1

### ② 卡诺图

	1	d	1
	d	d	d

$Y_1$

		d	1
1	d	d	d

$Y_0$

### ③ 输出函数表达式

$$Y_1 = A + B$$

$$Y_0 = A + C$$

函数仅包括那些使其为1的输入组合。

## 第二章 组合逻辑电路

例 一个8位输入、3位输出的编码器如图所示。

这是一个8-3二进制编码器。输入： $I_0 \sim I_7$ ，输出： $Y_0 \sim Y_2$

① 简化真值表

② 输出函数表达式

$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$


$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$


当且仅当输入代码中的一位为1，输出编码不可能重复。

## 第二章 组合逻辑电路

### ③ 电路图

 

### ④ 逻辑符号

 

$I_i$ 与 $Y_j$ 之间的关系：使 $Y_j$ 为1的是那些 $I_i$ ，其下标*i*的二进制数的第*j*位均为1。

例  $Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$

即  $Y_1 = I_{010} + I_{011} + I_{110} + I_{111}$

## 第二章 组合逻辑电路

### 阅读

根据前述的输出与输入下标的关系，可以直接写出4-2 编码器的输出函数表达式，如下：

$$Y_0 = I_{01} + I_{11} = I_1 + I_3$$

$$Y_1 = I_{10} + I_{11} = I_2 + I_3$$

根据前述的输出与输入下标的关系，可以直接写出16-4 编码器的输出函数表达式，如下：

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9 + I_{11} + I_{13} + I_{15}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 + I_{10} + I_{11} + I_{14} + I_{15}$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_{12} + I_{13} + I_{14} + I_{15}$$

$$Y_3 = I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11} + I_{12} + I_{13} + I_{14} + I_{15}$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 优先权编码器 *Priority Encoders*


如果在任一时刻，允许  $2^n$  个部件中有多个器件同时提出请求，则  $2^n - n$  二进制编码器产生的  $n$  位编码必定有重复，而不能与输入请求的条件一一对应了。为此，应对输入端进行优先权分配，使编码器仅响应请求中优先权最高的有效输入端，并产生相应的输出编码。这种具有指定输入端优先权顺序的编码器。称为优先权编码器。

如：某工控系统中的优先级列表：

火警：最高优先级、主电源故障：次高、系统安全连锁：系统存在危险因素，自动报警、系统连锁：存在较小的系统险情、机器状态1操作连锁：流水线存在问题，如瓶颈现象、机器状态2操作连锁、机器状态3操作连锁、机器状态4操作连锁。
 
### 8-3 优先权编码器的结构框图如下所示：

设优先权为： **$I_7$  (最高)**  $\rightarrow I_6 \rightarrow I_5 \rightarrow I_4 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$



$$A_2 = H_4 + H_5 + H_6 + H_7$$

$$A_1 = H_2 + H_3 + H_6 + H_7$$

$$A_0 = H_1 + H_3 + H_5 + H_7$$


第二章 组合逻辑电路

1) MSI优先权编码器 74LS148

② 真值表

输 入									输 出				
/EI	/I <sub>0</sub>	/I <sub>1</sub>	/I <sub>2</sub>	/I <sub>3</sub>	/I <sub>4</sub>	/I <sub>5</sub>	/I <sub>6</sub>	/I <sub>7</sub>	/A <sub>2</sub>	/A <sub>1</sub>	/A <sub>0</sub>	/GS	/EO
1	d	d	d	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1
0	d	d	d	d	d	d	d	0	0	0	0	0	1
0	d	d	d	d	d	d	0	1	0	0	1	0	1
0	d	d	d	d	d	0	1	1	0	1	0	0	1
0	d	d	d	d	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	d	d	d	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	d	d	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	d	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

① 逻辑符号

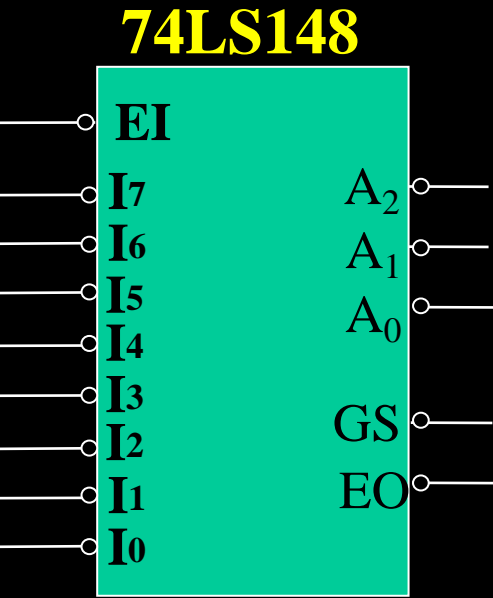



## 第二章 组合逻辑电路

### ③ 优先权处理逻辑

设 优先权为：

$$I_7(\text{最高}) \rightarrow I_6 \rightarrow I_5 \rightarrow I_4 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$$

$H_i$  与  $I_i$  的关系是：当  $I_i$  是最高优先权且为 1 时， $H_i$  才为 1。

即：

$$H_7 = I_7$$

$$H_6 = \bar{I}_7 I_6$$

$$H_5 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 I_5$$

$$H_4 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 I_4$$

$$H_3 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3$$

$$H_2 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 \bar{I}_3 I_2$$

$$H_1 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 \bar{I}_3 \bar{I}_2 I_1$$

$$H_0 = \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 \bar{I}_3 \bar{I}_2 \bar{I}_1 I_0$$

### ④ 输出编码为：

$$/A_2 = \overline{H_4 + H_5 + H_6 + H_7}$$

$$/A_1 = \overline{H_2 + H_3 + H_6 + H_7}$$

$$/A_0 = \overline{H_1 + H_3 + H_5 + H_7}$$


输出使能为：

$$EO = /GS = \overline{I_0 + I_1 + \dots + I_7}$$

$$/EO = GS = \overline{/I_0 /I_1 \dots /I_7}$$
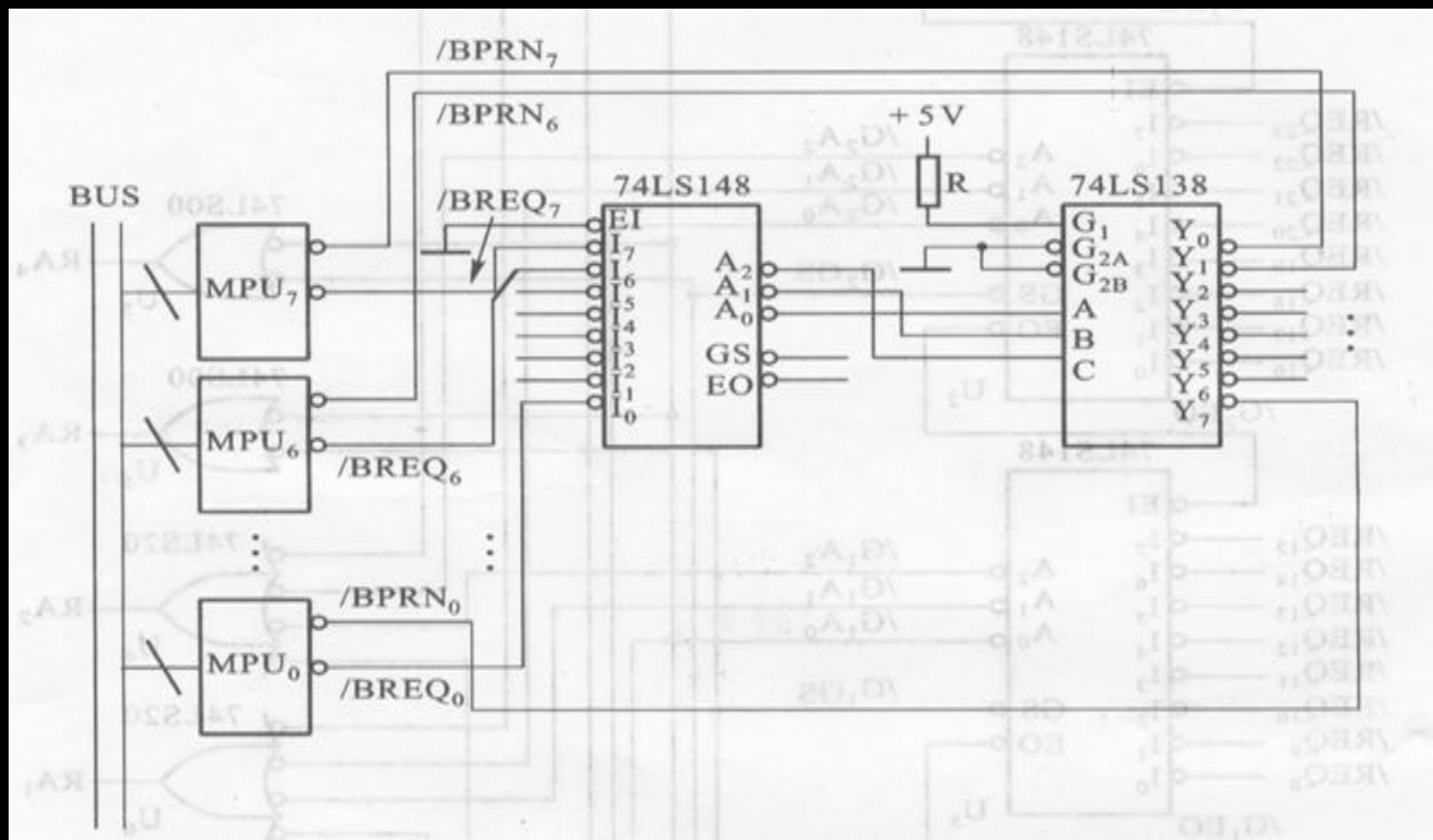
### 2) 编码器应用举例



在多处理器系统中，需对各处理器争用总线作出仲裁。为提高仲裁速度，通常采用并行优先权仲裁方式。在争用总线的各处理器进行优先权分配后，通过优先权编码器和译码器进行裁决。逻辑电路图参见书P70图2.45。



### 2.4.2. 数据分配器和多路选择器

#### 1. 数据分配器

如图四路数据分配器的等效电路和框图。

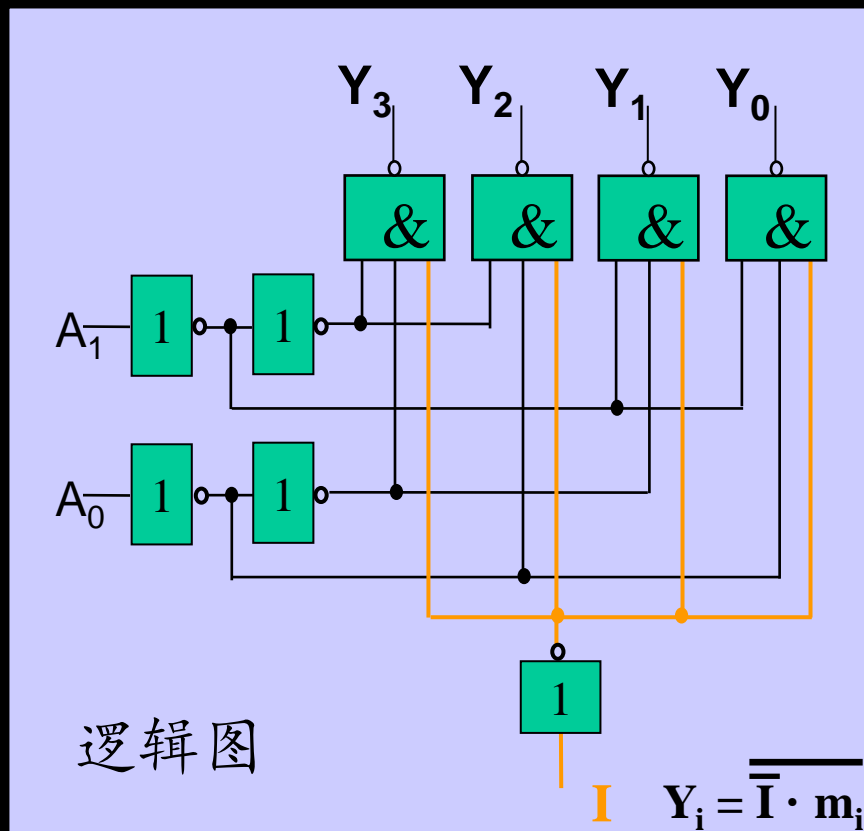 

图中 **I**: 传送数据输入端;

$A_1, A_0$ : 地址码输入端;

$Y_3, Y_2, Y_1, Y_0$ : 输出的数据通道。

这种分配器被称为“1~4多路分配器”。

一般表达式为:  $Y_i = I$  其中  $i$  为地址码  $A_{n-1} \dots A_0$  的十进制值

# 第二章 组合逻辑电路


## ➤ 用二进制译码器作为数据分配器

例1 用1/2 74LS139作为四输出数据分配器。

- 将使能端G 作为数据输入端，即 **I** 接至**G**端；
- 将数据输入端作为地址输入端，即**A**端接地址**A<sub>0</sub>**位；**B**端接地址**A<sub>1</sub>**位。

则：  $\overline{y_i} = \overline{\overline{G}} \cdot m_i = \overline{I} \cdot m_i = I$       i为地址码A<sub>1</sub>A<sub>0</sub>的十进制数

74LS139

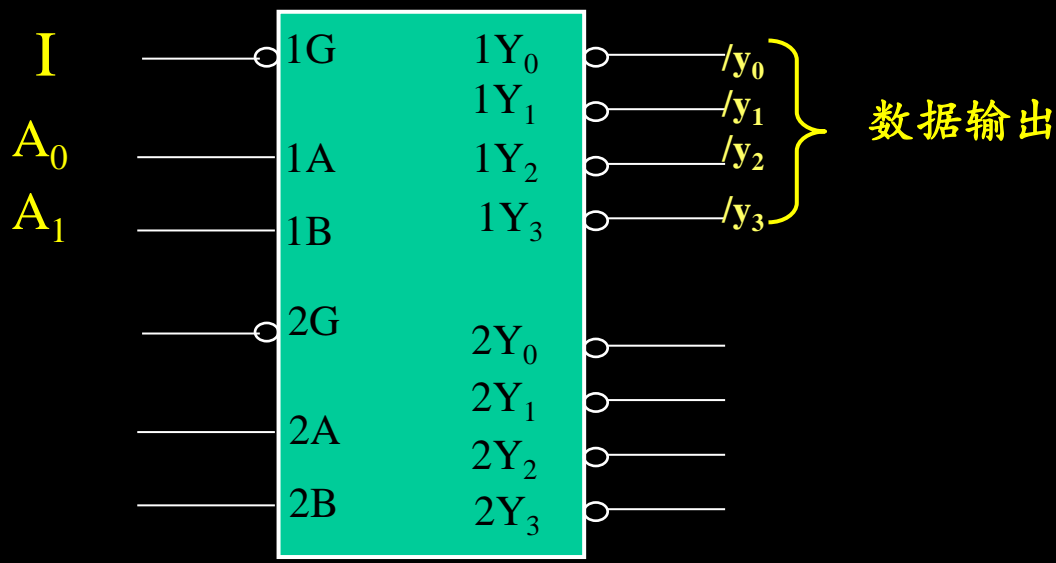


输 入			输 出			
<b>/G</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>/Y<sub>3</sub></b>	<b>/Y<sub>2</sub></b>	<b>/Y<sub>1</sub></b>	<b>/Y<sub>0</sub></b>
<b>1</b>	<b>d</b>	<b>d</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## 第二章 组合逻辑电路

 
### 例2 用74LS138作为八输出数据分配器

- 将 $/G_{2A}$ 作为数据输入端， $G_1$ 接高电平、 $/G_{2B}$ 端接地；
- 将数据端CBA分别接地址码 $A_2A_1A_0$ 位。
- $/Y_i = G_1 \cdot /G_{2A} \cdot /G_{2B} \cdot m_i = 1 \cdot I \cdot 0 \cdot m_i$   
则：  $/Y_i = I$      $i$ 为地址码 $A_2A_1A_0$ 的十进制数



输 入						输 出							
$G_1$	$/G_{2A}$	$/G_{2B}$	C	B	A	$/Y_7$	$/Y_6$	$/Y_5$	$/Y_4$	$/Y_3$	$/Y_2$	$/Y_1$	$/Y_0$
0	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

# 阅读例3 用74LS138作为64路数据分配器

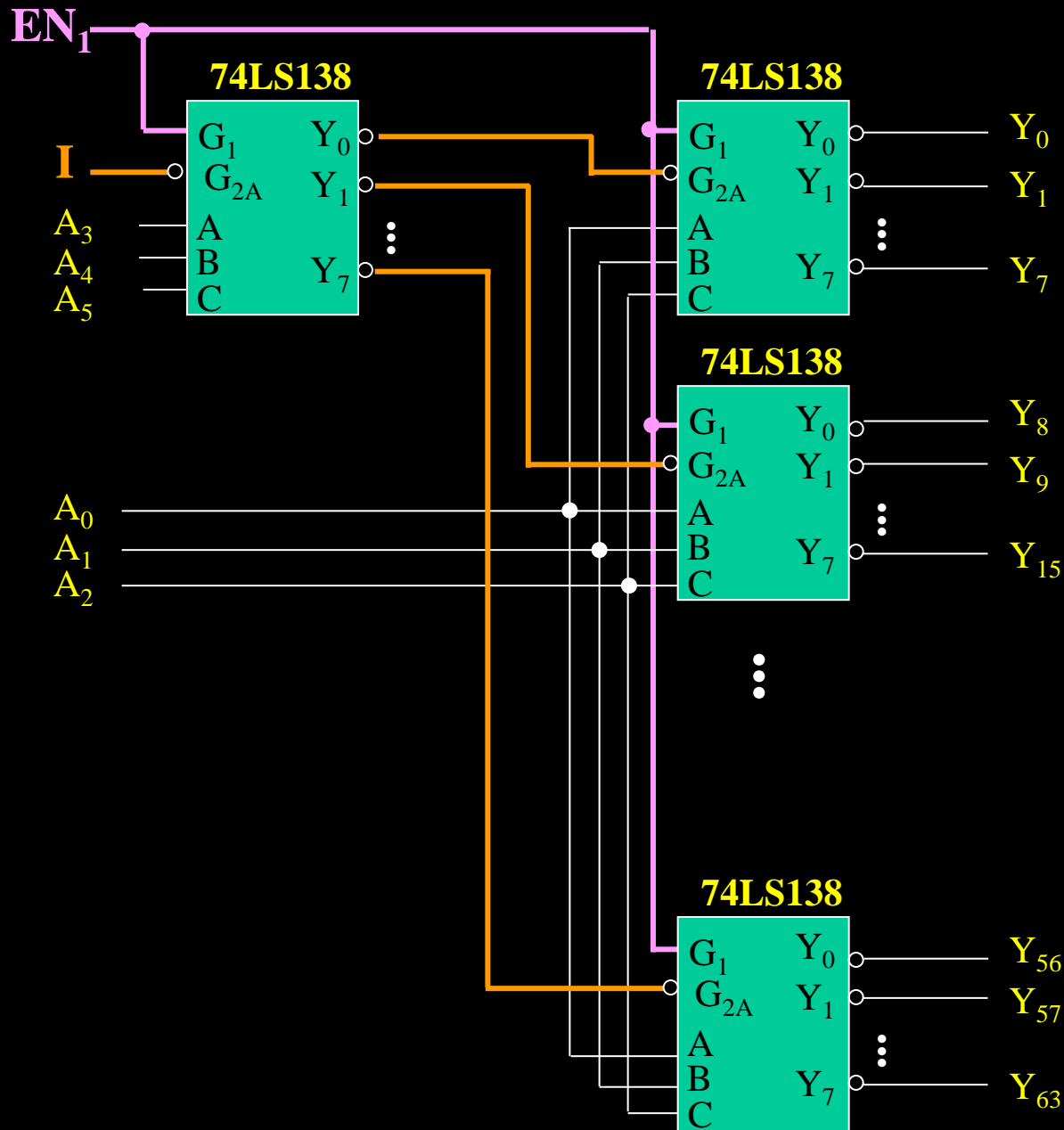


## 第二章 组合逻辑电路
 
### ► 使用CMOS传输门实现的数据分配器的结构

**阅读** CMOS传输门由一对并联的由互补控制信号控制的常开开关NMOS管和常关开关PMOS管构成。当外部控制信号有效时，传输门传送“0”和“1”都非常好。

下图给出了控制逻辑一个例子，即用控制逻辑实现的数据分配器。如果 $S$ 是有效的，则这一网络将把唯一的输入信号引导到 $Z_1$ 端；如果 $S$ 是失效的，则将被引导至 $Z_0$ 端。这也被称为多路输出选择器，因为它刚好完成了与多路选择器相反的功能。




## 第二章 组合逻辑电路

### ► 使用CMOS传输门实现的数据分配器的结构
 
#### 阅读

但是，该电路存在一个问题：当S有效时，I被导向 $Z_1$ ，此时输出端 $Z_0$ 的值又是什么呢？遗憾的是，输出端 $Z_0$ 既不是“0”，也不是“1”，而是悬空的。当S失效时， $Z_1$ 端也会有同样的问题。它违反了作为一个合适的功能网络所需的条件之一。

下图给出了一种有效的解决方法。当输入信号引导至 $Z_1$ 时，一个额外的传输门将“0”引导至 $Z_0$ 。当输入信号引导至 $Z_0$ 时，对输出端 $Z_1$ 也做同样的处理。






### 2. 多路选择器


多路选择器又称数据选择器(MUX)，是一个数字开关，可以从 **n** 路源数据中选择一路送至输出端。

假设有 **n** 组输入数据源，每组数据源的宽度为 **b** 位二进制数，则反映多路选择器输出关系的框图和等效的电路如下图所示。其中高有效使能端 **EN** 的功能为：当  $EN=0$  时，所有的输出为 0。

#### ① 多路选择器的结构框图

 

#### ② 多路选择器的等效功能

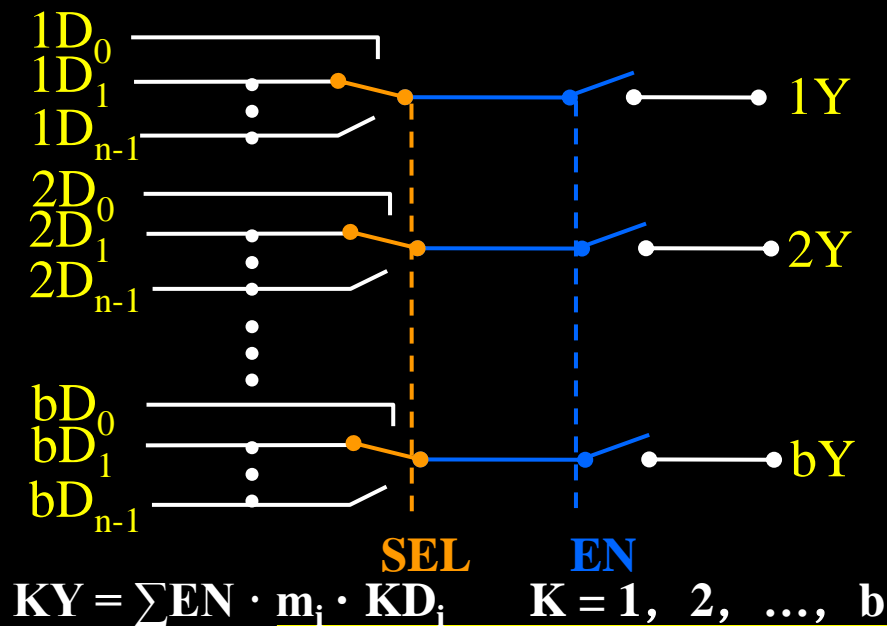

## 第二章 组合逻辑电路

### ③ 多路选择器输出逻辑表达式

从 $n$ 组数据源中选择哪一组源数据传送到输出端，由选择输入端的输入值 $S$ 决定。


$S$ 与 $n$ 的关系为： $n = 2^s$  (或  $S = \log_2 n$ )

$S$ 位选择信号有 $2^s$ 种组合(即最小项)。每一种组合对应选择 $n (= 2^s)$ 组输入源数据中的一组。逻辑表达式为：

$$KY = \sum_{i=0}^{n-1} EN \cdot m_i \cdot KD_i \quad K = 1, 2, \dots, b$$

式中： $KY$ 为输出位， $KD_i$ 是第 $i$ 组输入源数据的第 $K$ 位， $m_i$ 是 $S$ 位选择输入变量的最小项。

### ④ 多路选择器的原理图（某位输出多路选择器）

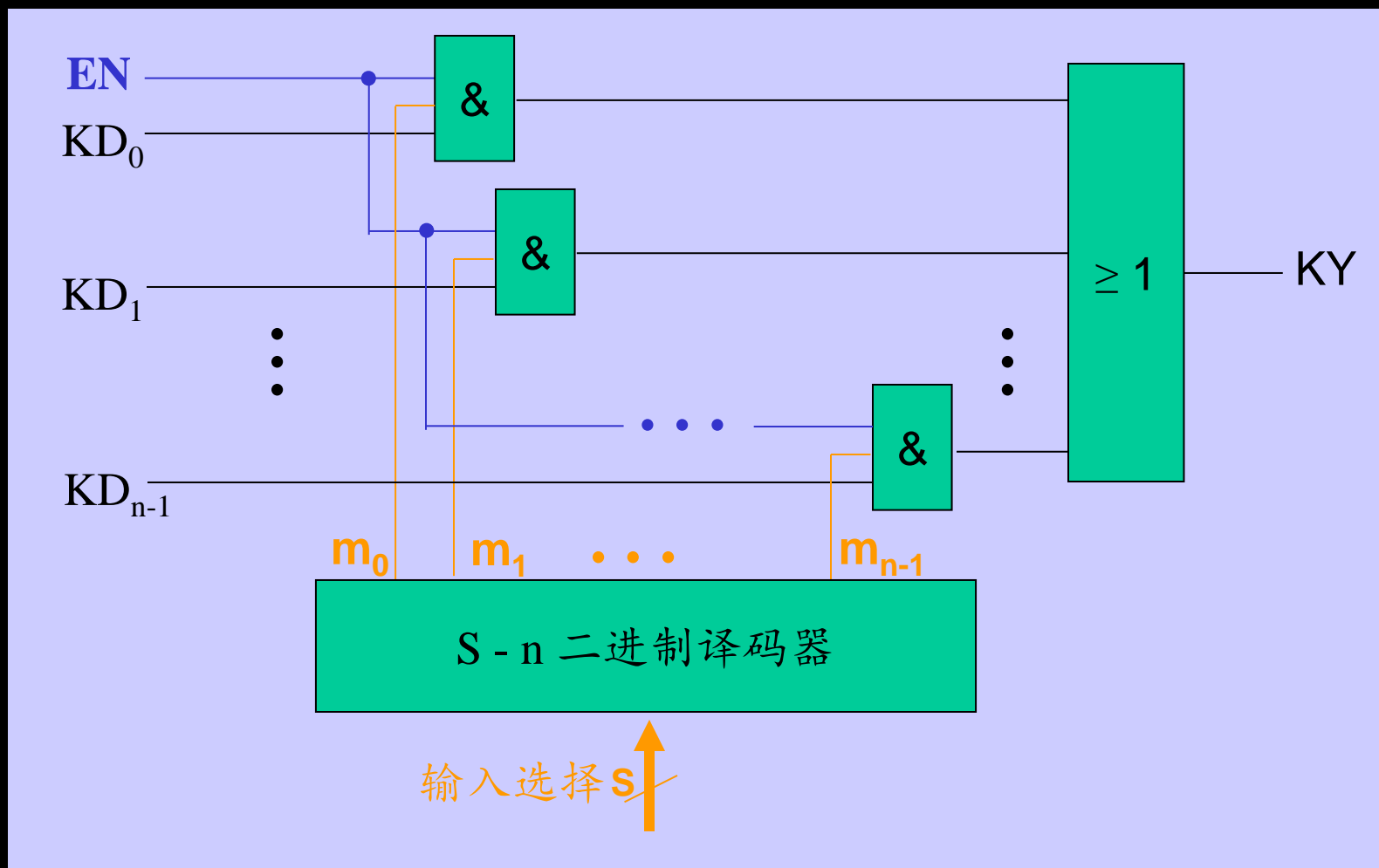

# 1) MSI 多路选择器


## ➤ 八输入 1 位输出多路选择器74LS151

- 一个低有效使能输入端/ $\overline{\text{EN}}$
- 三个选择输入端C、B、A
- 8 个数据输入端  $D_7 \sim D_0$
- 2 个互反输出 Y、/ $\overline{\text{Y}}$


### ① 简化真值表

输 入				输 出	
$\overline{\text{EN}}$	C	B	A	Y	$\overline{\text{Y}}$
1	d	d	d	0	1
0	0	0	0	$D_0$	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	$D_1$	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	$D_2$	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	$D_3$	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	$D_4$	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	$D_5$	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	$D_6$	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	$D_7$	$\overline{D_7}$

### ② 逻辑符号

 

③逻辑电路图

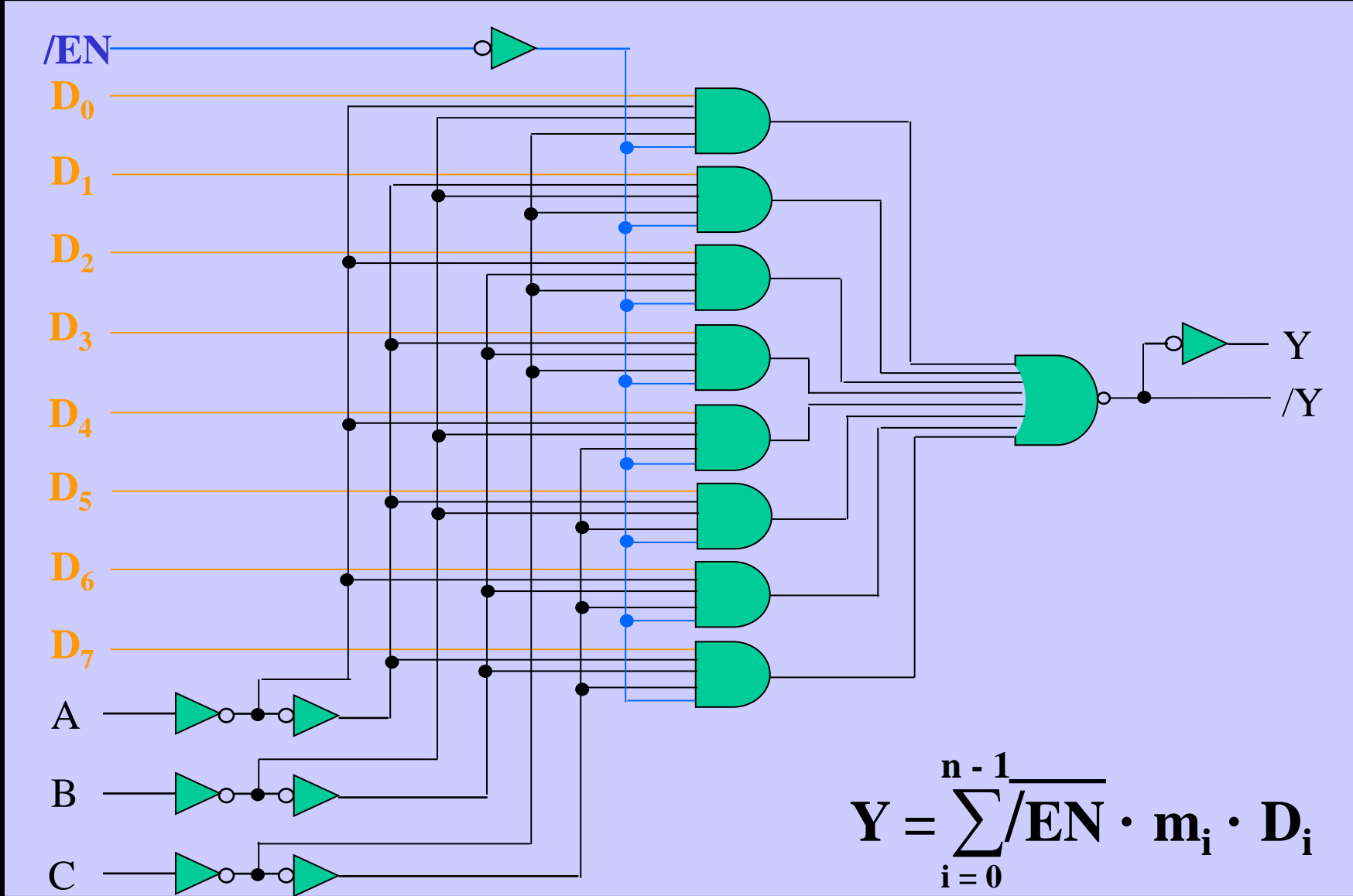


## 第二章 组合逻辑电路

### ➤ 四输入 2 位多路选择器 74LS153


#### ① 简化真值表

输 入			输 出	
/1G	/2G	B A	1Y	2Y
1	d	d	0	0
0	0	0	1C <sub>0</sub>	2C <sub>0</sub>
0	0	1	1C <sub>1</sub>	2C <sub>1</sub>
0	1	0	1C <sub>2</sub>	2C <sub>2</sub>
0	1	1	1C <sub>3</sub>	2C <sub>3</sub>

#### ② 逻辑电路图

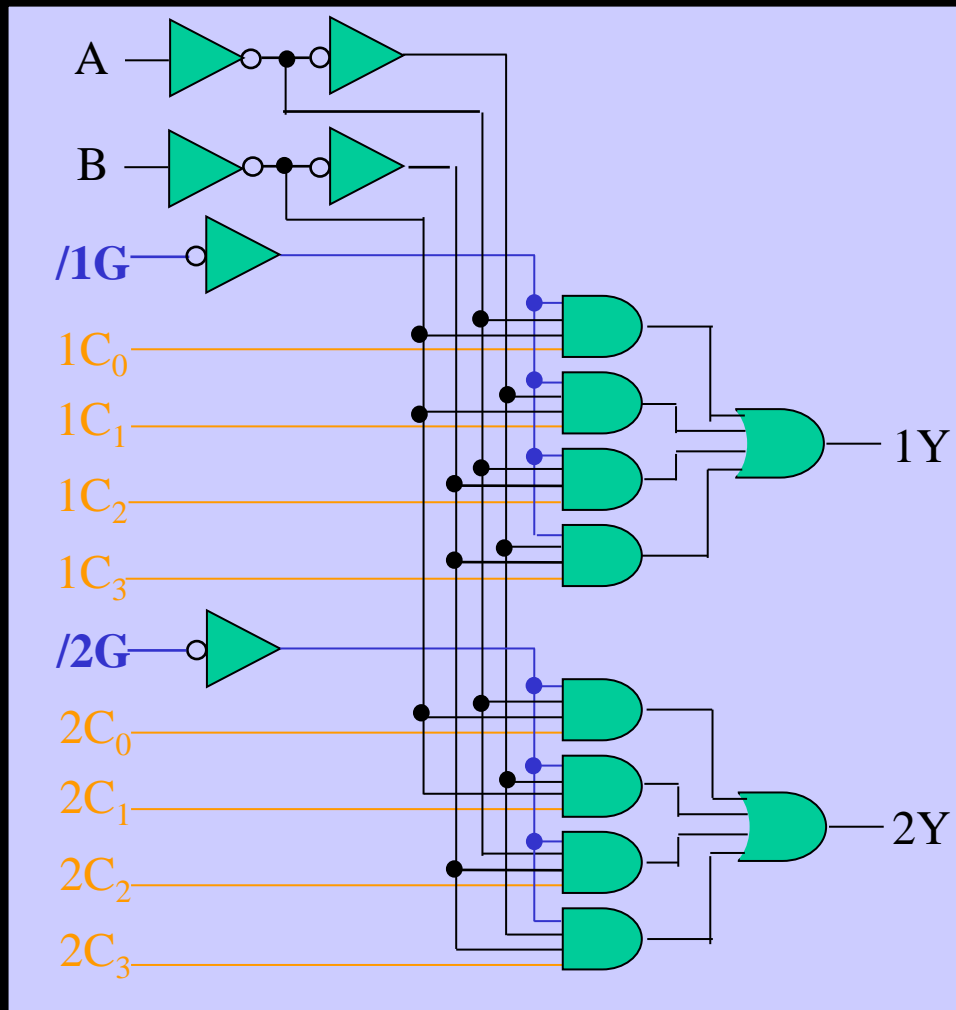

#### ③ 逻辑符号 74LS153

 

$$1Y = \sum_{i=0}^{n-1} \overline{1G} \cdot m_i \cdot 1C_i \quad i = 0, 1, 2, 3$$


# 第二章 组合逻辑电路

## ➤ 二输入4位多路选择器 74LS157


### ① 简化真值表

输 入		输 出			
/G	S	1Y	2Y	3Y	4Y
1	d	0	0	0	0
0	0	1A	2A	3A	4A
0	1	1B	2B	3B	4B

### ② 逻辑电路图

 

### ③ 逻辑符号

 

### 2) 多路选择器的扩展

在实际应用中不一定能找到完全适用的多路选择器，这可能有 3 种情况：

- 输入组数  $n$  满足要求，但位数  $b$  不够；
- 输入组数  $n$  不够，而位数  $b$  满足要求；
- 组数  $n$  和位数  $b$  都不满足要求。



## 第二章 组合逻辑电路

➤ MUX的输入组数  $n$  不够，而位数  $b$  满足

➤ 使用无三态输出的多路选择器及译码器


例：设计一个32输入 1 位多路选择器。

- 5个选择输入： $XA_4 \sim XA_0$  32路输入： $X_{31} \sim X_0$
- 采用 4 个74LS151，每个器件可处理8个输入，这样将输入分为4组，每组由一个74LS151处理
- 选择输入的低三位 $XA_2 \sim XA_0$  连接到4个74LS151的C、B、A端，决定组内选择
- 选择输入的高二位 $XA_4$ 、 $XA_3$  通过一级2-4译码器1/2 74LS139产生4个输出，每个输出连接到一个74LS151的使能输入端

$XA_4$ $XA_3$	$XA_2$ $XA_1$ $XA_0$	Y
0 0	0 0 0	$X_0$
	.....	...
	1 1 1	$X_7$
0 1	0 0 0	$X_8$
	.....	...
	1 1 1	$X_{15}$
1 0	0 0 0	$X_{16}$
	.....	...
	1 1 1	$X_{23}$
1 1	0 0 0	$X_{24}$
	.....	...
	1 1 1	$X_{31}$

## 第二章 组合逻辑电路

### 用74LS151组成的 32输入 1 位多路选择器

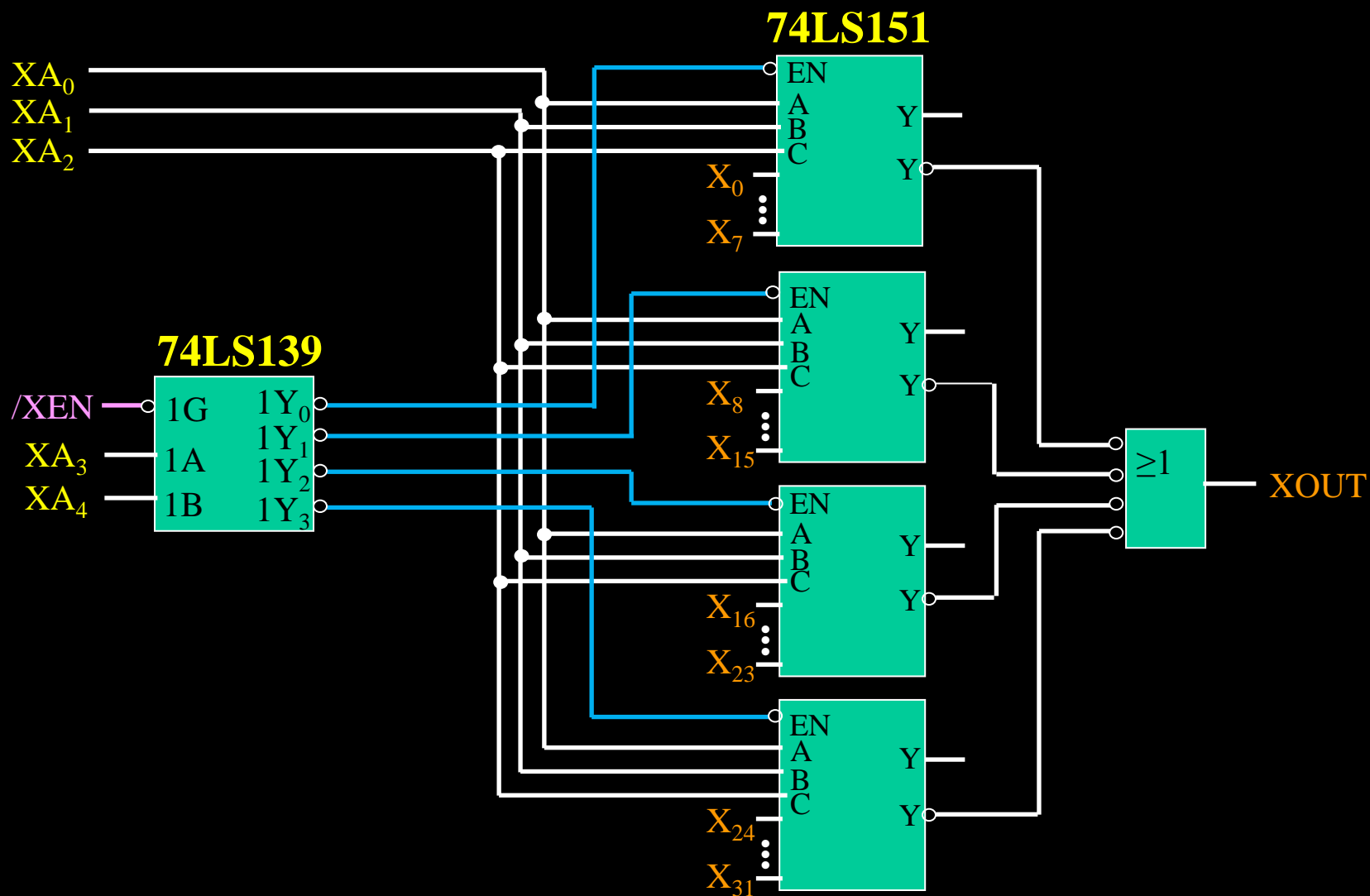


### ➤ 采用多级MUX的树形结构

- 将多路选择器MUX分级连接，低一级(前一级) MUX的输出作为其高一级(后一级) MUX的数据输入
- 用选择输入信号的低位控制低一级MUX，高位控制高一级MUX
- 各级的使能输入可以同一控制

例 采用多级树形结构组成64输入 1 位多路选择器

# 第二章 组合逻辑电路


## 64输入1位多路选择器

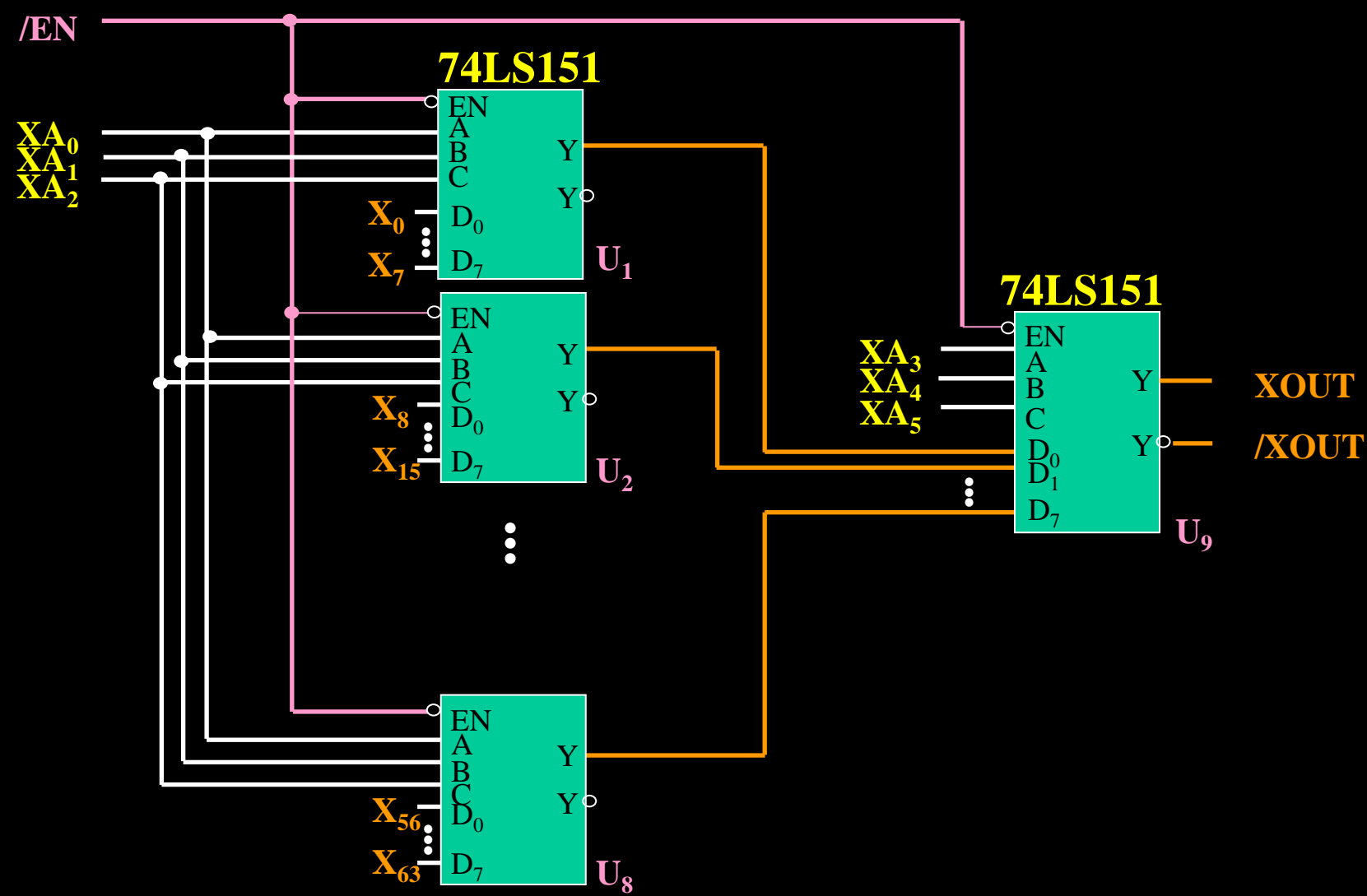

# 阅读► MUX的输入组数 n 满足，位数 b 不满足


例 采用74LS251组成的 8 输入 8 位多路选择器。

/EN

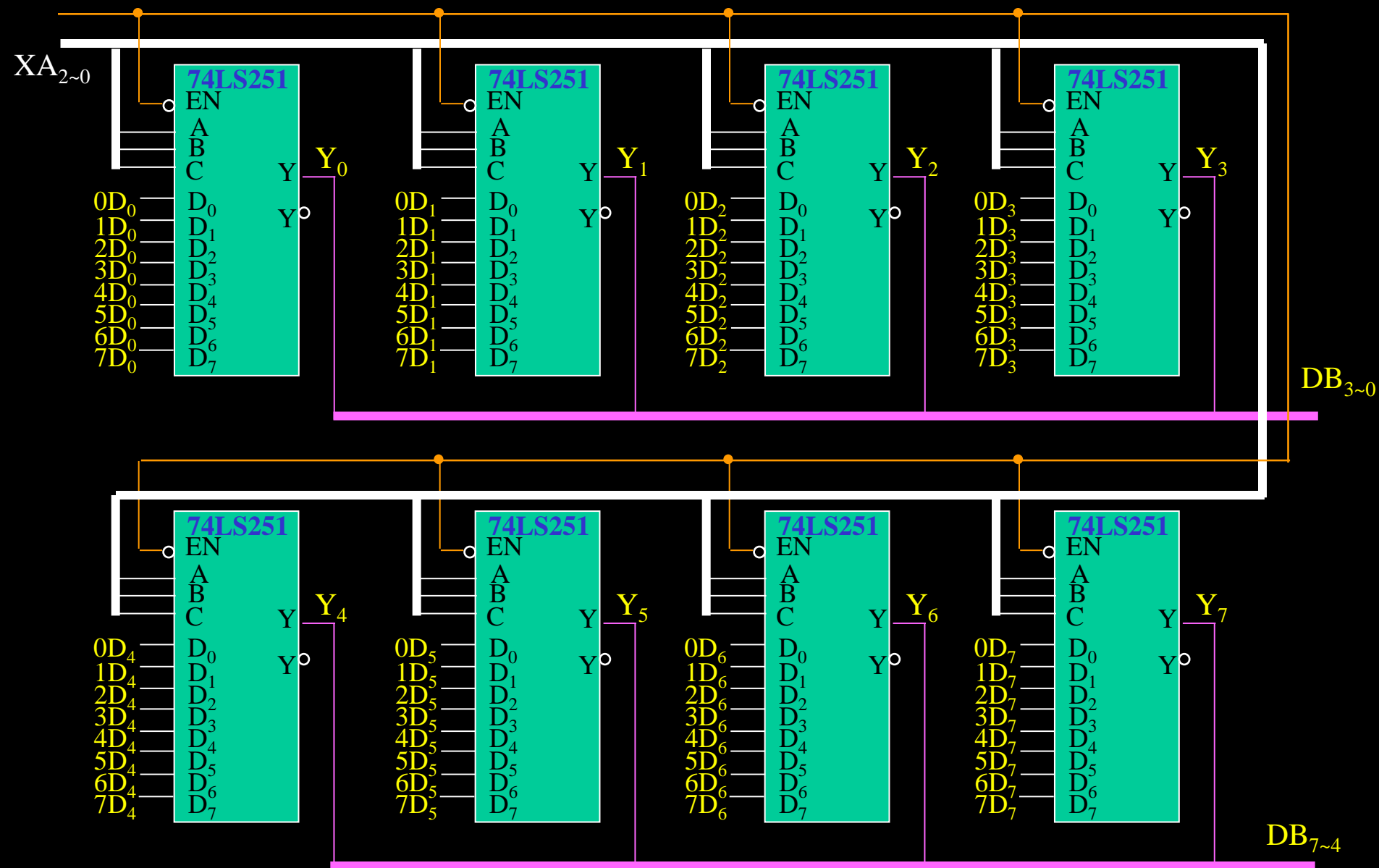

# 阅读► MUX的输入组数 $n$ 、位数 $b$ 均不满足

例 采用74LS251组成的 16 输入 8 位多路选择器。

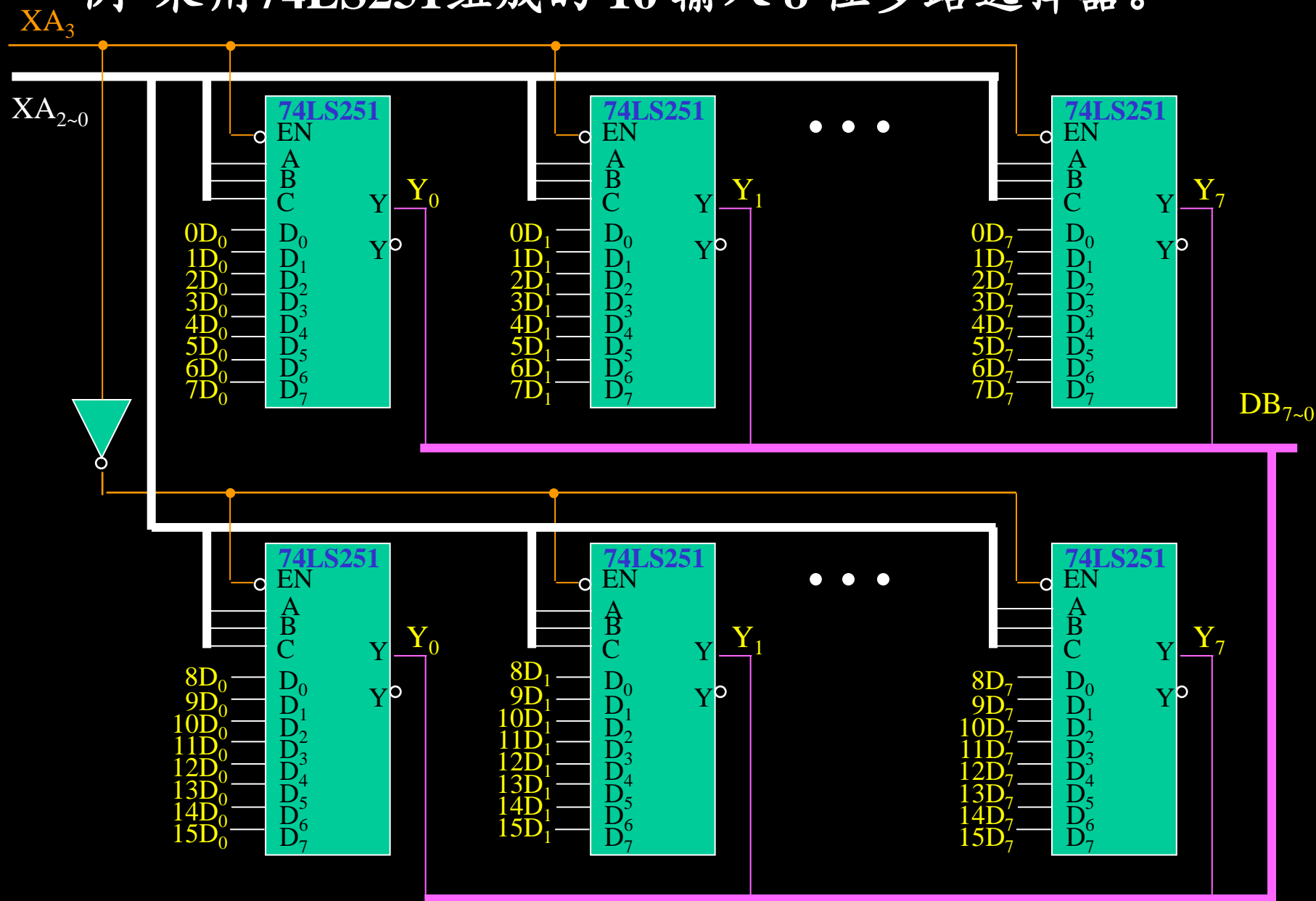

## 第二章 组合逻辑电路

### 3) 用多路选择器实现任意组合逻辑函数

例1  $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,6,7) = m_1 + m_2 + m_6 + m_7$

① 选择  $S = 3$  的MUX **74LS151** , 则:


$$F = D_0 \cdot m_0 + D_1 \cdot m_1 + D_2 \cdot m_2 + D_3 \cdot m_3 + D_4 \cdot m_4 + \\ + D_5 \cdot m_5 + D_6 \cdot m_6 + D_7 \cdot m_7$$

把  $x$ 、 $y$ 、 $z$  分别连到 74LS151  
的 C、B、A 选择端, 并使数据  
输入端为:  $D_0 = D_3 = D_4 = D_5 = 0$

$$D_1 = D_2 = D_6 = D_7 = 1$$

则输出端Y的输出即为F。
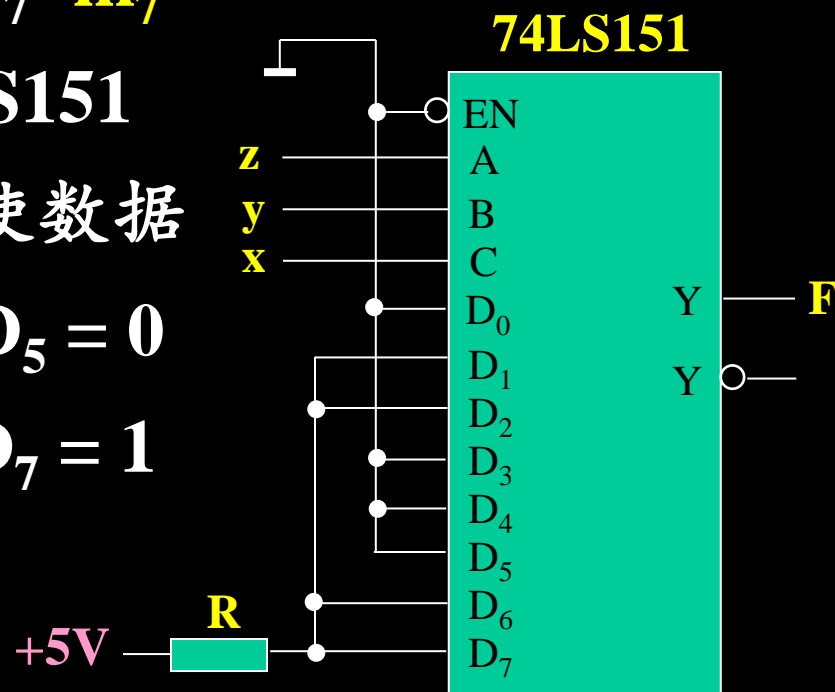
$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} EN \cdot m_i \cdot D_i, \quad K=1$$



## 第二章 组合逻辑电路

②用“四选1”多路选择器实现该三变量逻辑函数

将函数  $F$  改写成变量表达式:  $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,6,7)$

$$= \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} y \bar{z} + x y \bar{z} + x y z$$

$$= \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} y \bar{z} + x y$$

$$= (\bar{x} \bar{y}) \cdot z + (\bar{x} y) \cdot \bar{z} + (x \bar{y}) \cdot 0 + (x y) \cdot 1$$

$x$ 、 $y$  作为地址选择变量,  $z$ 、 $\bar{z}$ 、 $0$ 、 $1$

作为MUX的源数据输入 $D$ , 则有:


$$F = \sum_{i=1}^3 m_i D_i$$

$$= m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3$$

式中  $m_i$  为  $x$ 、 $y$  的最小项,  $D_i$  为:

$$D_0 = z, D_1 = \bar{z}, D_2 = 0, D_3 = 1$$

电路逻辑图如图所示。

 



## 第二章 组合逻辑电路



例2  $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,3,6)$

选用 4 输入 1 位多路选择器 74LS153。

① 列出函数F的真值表

$m_i$	x y	z	$D_i$
$m_1$	0 0	1	$C_0 = z$
$m_2$	0 1	0	$C_1 = 1$
$m_3$	0 1	1	
$m_6$	1 1	0	$C_3 = \bar{z}$
 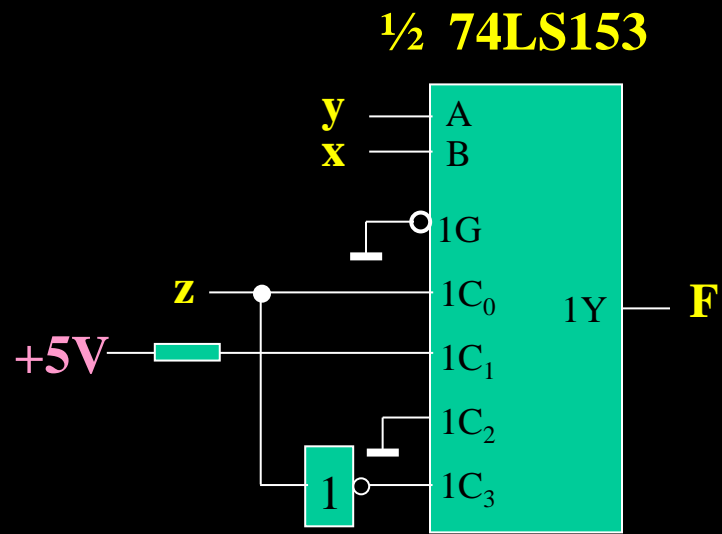
$$1Y = \sum_{i=0}^{n-1} \overline{1G} \cdot m_i \cdot 1C_i$$



$$F = \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} y \bar{z} + \bar{x} y z + x y \bar{z}$$
$$= (\bar{x} \bar{y}) \cdot z + (\bar{x} y) \cdot 1 + (x y) \cdot \bar{z}$$

## 第二章 组合逻辑电路

例2  $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,3,6)$

② 列出函数F的卡诺图

$\begin{array}{c} \text{xy} \\ \swarrow \text{z} \end{array}$					
		00	01	11	10
0			1	1	
1		1	1		

$$D_0 = z$$


$$D_1 = 1$$

$$D_2 = 0$$

$$D_3 = \bar{z}$$

$$1Y = \sum_{i=0}^{n-1} \overline{1G} \cdot m_i \cdot 1C_i$$

$\frac{1}{2}$  74LS153

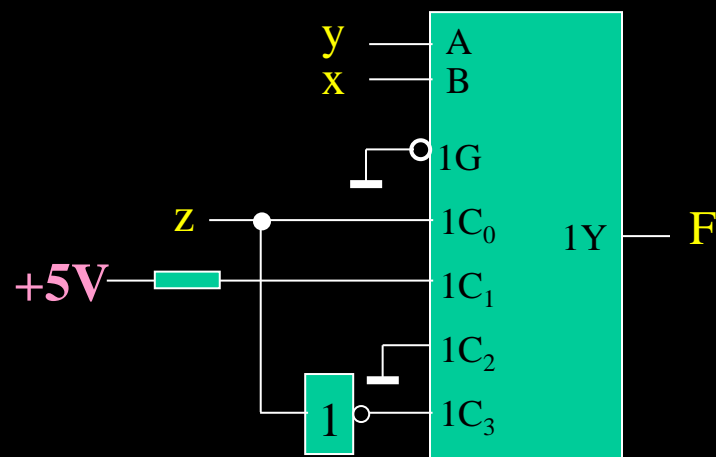

$$\begin{aligned} F &= \bar{x} \bar{y} z + \bar{x} y \bar{z} + \bar{x} y z + x y \bar{z} \\ &= (\bar{x} \bar{y}) \cdot z + (\bar{x} y) \cdot 1 + (x y) \cdot \bar{z} \end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

例3  $F(w,x,y,z) = \sum m^4 (3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)$


①选择有三个输入选择变量的8输入1位多路选择器74LS151。将w、x、y分别接入地址端，z接入数据端。

yz \ WX				
	00	01	11	10
00	$m_0$	1	1	$m_4$
01		1		1
11	1	1	1	
10	$m_1$	$m_3$	$m_7$	$m_5$

$$D_0 = 0 \quad D_1 = z \quad D_2 = 1$$

$$D_3 = 1 \quad D_4 = z \quad D_5 = \bar{z}$$

$$D_6 = \bar{z} \quad D_7 = 1$$

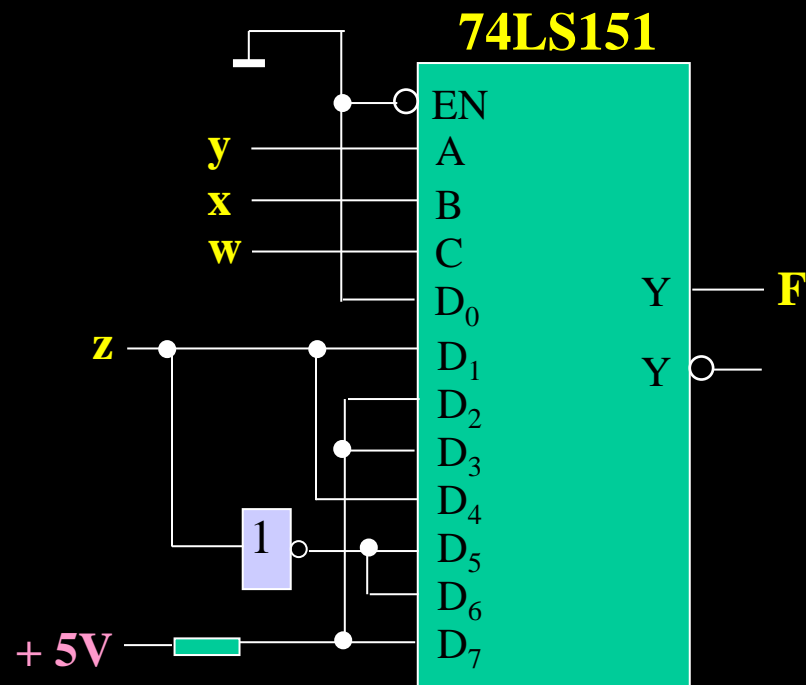

$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} \overline{EN} \cdot m_i \cdot D_i$$

## 第二章 组合逻辑电路

例3  $F(w,x,y,z) = \sum m^4(3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)$

②选择4 输入 2 位多路选择器**74LS153**。

将w、x、y作为地址端，z作为数据端。


yz \ wx				
	00	01	11	10
00	$m_0$	1	1	$m_0$
01		1		1
11	1	1	1	
10		1	1	1

当  $w=0$  时:  $D_0 = 0$   $D_1 = z$

$D_2 = 1$   $D_3 = 1$

当  $w=1$  时:  $D_4 = z$   $D_5 = \bar{z}$

$D_6 = \bar{z}$   $D_7 = 1$

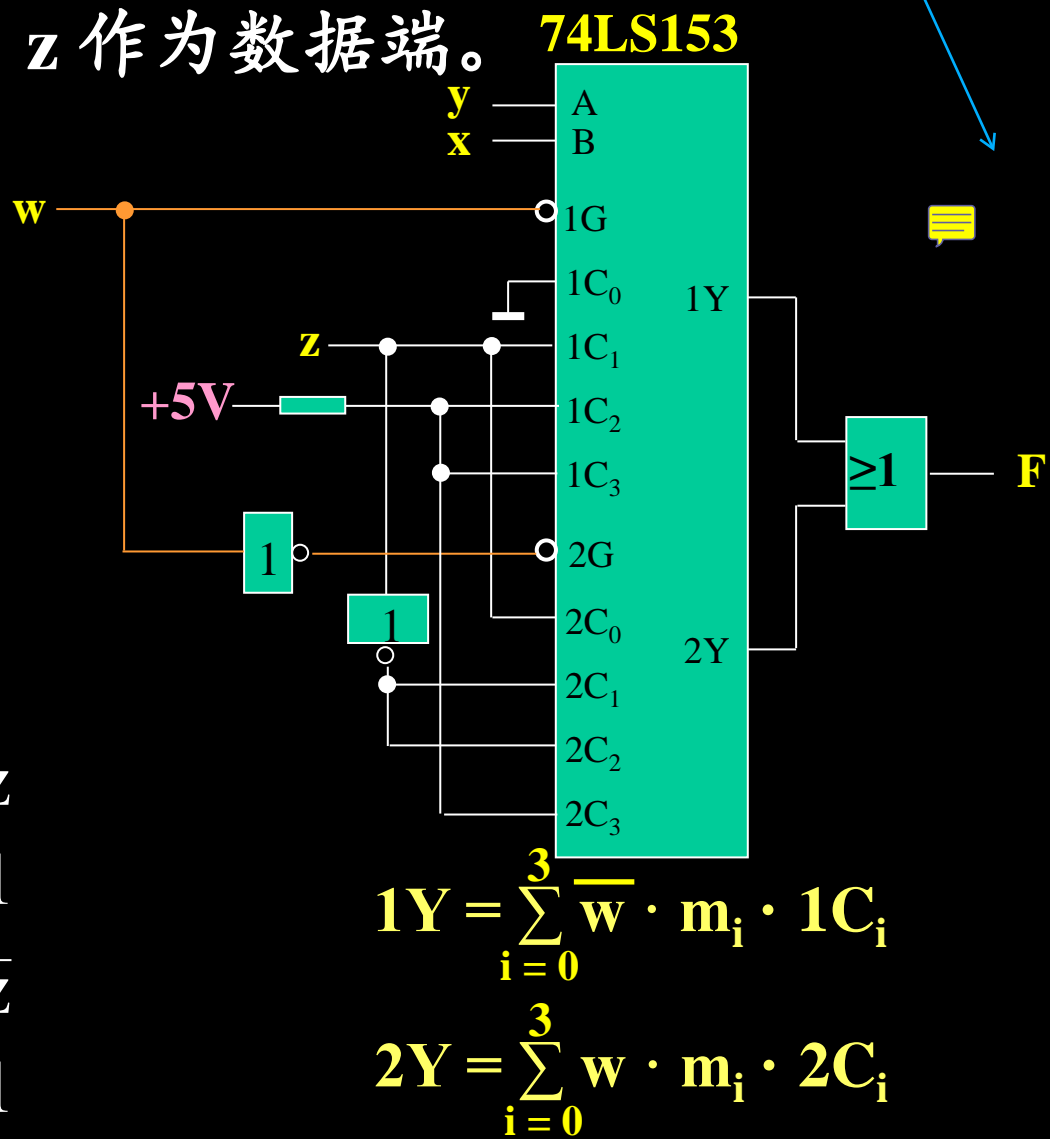


## 第二章 组合逻辑电路

例4  $F(A,B,C,D) = \sum m^4 (0,1,5,6,9,11,12,13)$


①选择A、B、C为地址端输入，  
D为数据端输入。如图所示

CD \ AB					
CD	\	AB			
		00	01	11	10
1	C	1 $m_0$	1 $m_2$	1 $m_6$	1 $m_4$
		1	1	1	1
0	D	1 $m_1$	1 $m_3$	1 $m_7$	1 $m_5$
		1	1	1	1

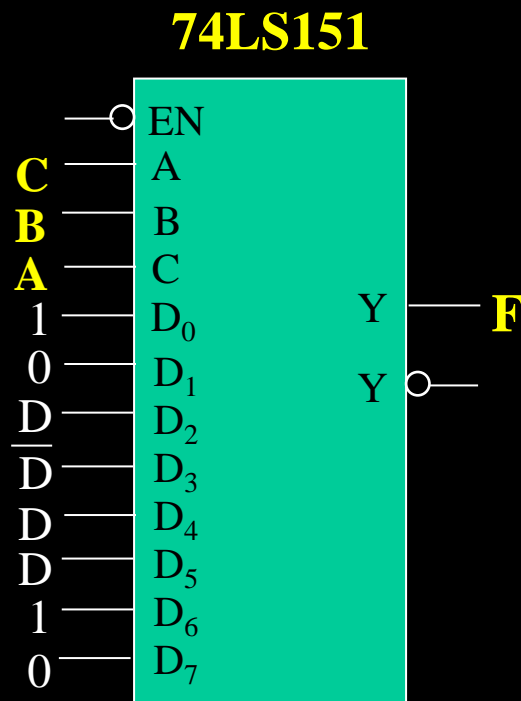


②选择A、B、D为地址端输入，  
C为数据端输入。

CD \ AB					
CD	\	AB			
		m <sub>0</sub>		m <sub>2</sub>	
		m <sub>1</sub>		m <sub>3</sub>	
		m <sub>4</sub>		m <sub>6</sub>	
1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1


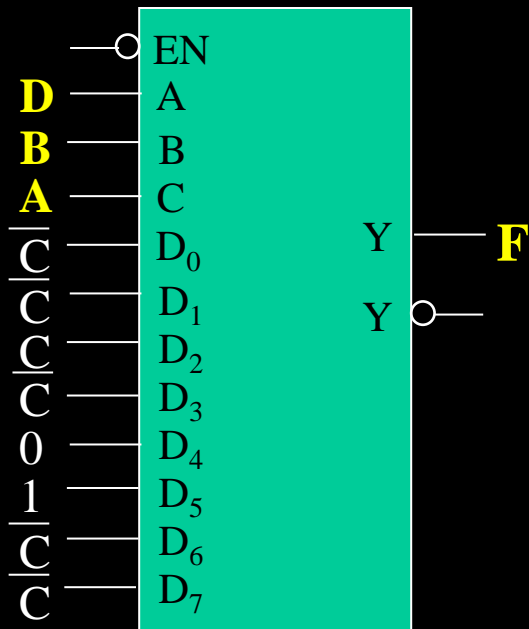


74LS151

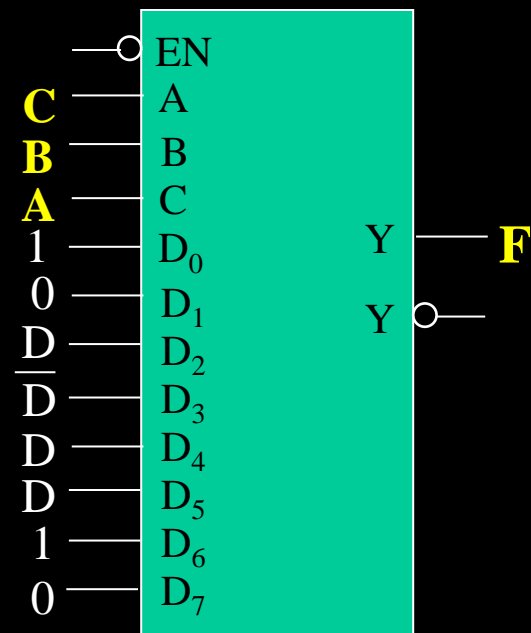


③选择A、C、D为地址端输入，  
B为数据端输入。

CD \ AB			
1	1	$m_0$	$m_4$
	0	$m_1$	$m_5$
0	1	$m_3$	$m_7$
	0	$m_2$	$m_6$

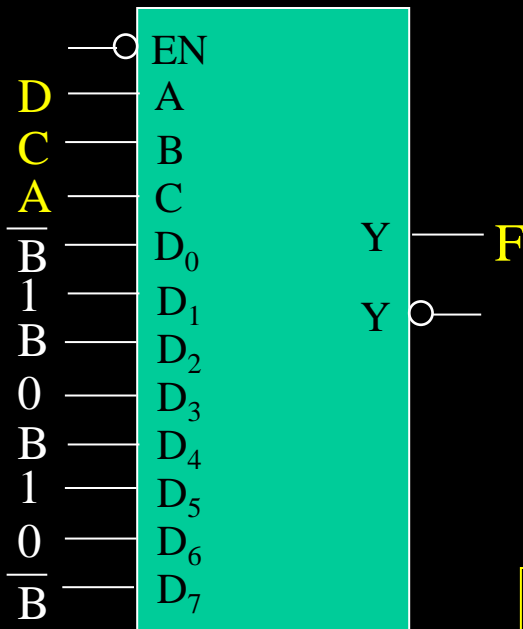 

74LS151




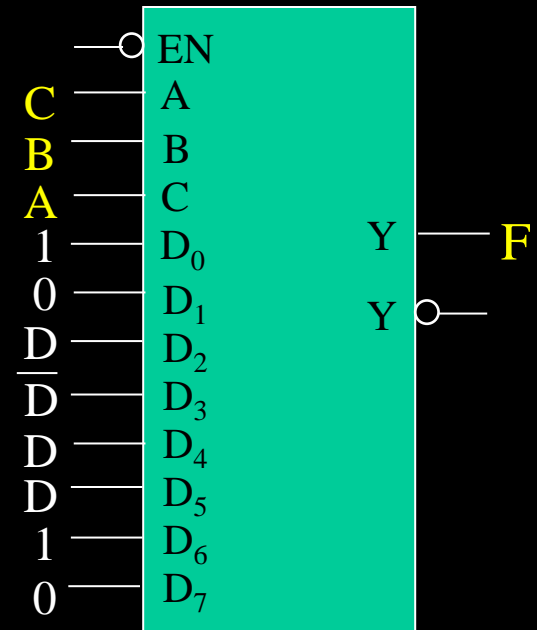


③选择B、C、D为地址端输入，  
A为数据端输入。

CD \ AB	AB	
	00	01
00	$m_0$ 1	$m_4$ 1
01	$m_1$ 1	$m_5$ 1
10	$m_3$	$m_7$ 1
11	$m_2$	$m_6$ 1

这是 24 种设计  
方案中的 4 种。

74LS151

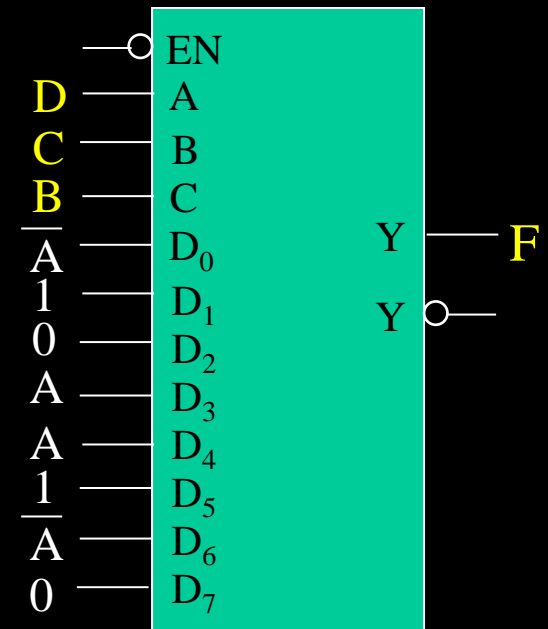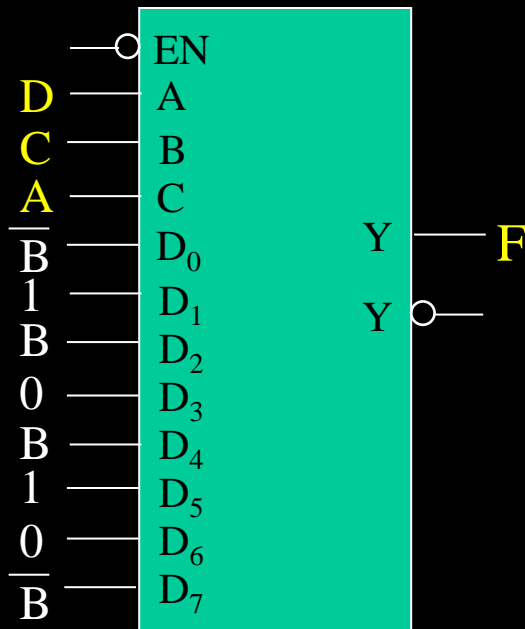  




## 第二章 组合逻辑电路

例5  $F(A,B,C,D) = \sum m^4 (0,1,5,6,9,11,12,13)$

阅读

若选择C、A、B为地址端输入，  
D为数据端输入。由于改变了原有的  
变量的先后次序，如图所示，则称为  
“非常规顺序的设计”。

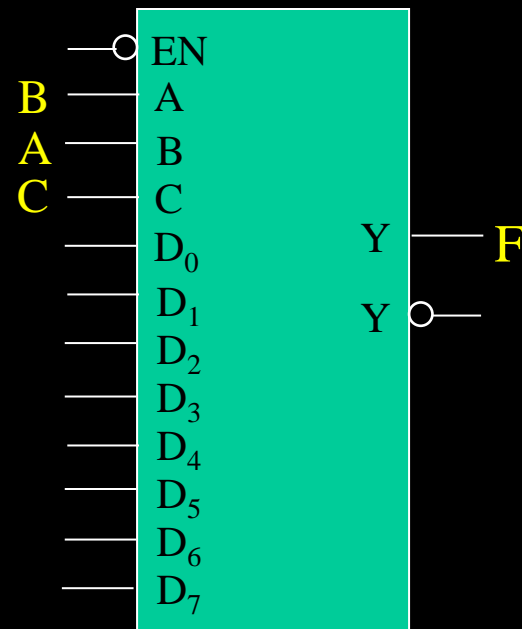非常规顺序的设计要将函数的最小项按新的顺序重新进行编排，得到新的表达式和相应的卡诺图，然后进行设计。




$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= \sum m(0,1,5,6,9,11,12,13) \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D \\ &= \overline{C}\overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{C}\overline{A}B\overline{D} + \overline{C}A\overline{B}\overline{D} + C\overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{C}A\overline{B}D + C\overline{A}BD + \overline{C}AB\overline{D} + \overline{C}ABD \\ \text{得到: } F(C,A,B,D) &= \sum m(0,1,3,5,6,7,10,13) \end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

阅读 例5  $F(C,A,B,D) = \sum m(0,1,3,5,6,7,10,13)$

BD \ CA					
		00	01	11	10
11	1	1 $m_0$ 1	1 $m_2$ 1	1 $m_6$ 1	1 $m_4$ 1
01	1	1 $m_1$ 1	1 $m_3$ 1	1 $m_7$ 1	1 $m_5$ 1

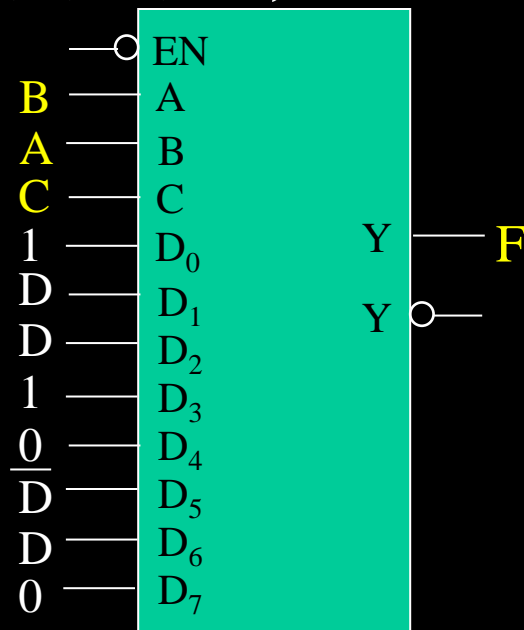


事实上，非常规顺序的设计也可以用原变量顺序的卡诺图进行分析，关键在于要能够按照新的顺序找出相应的最小项。

## 第二章 组合逻辑电路

阅读 例5  $F(A,B,C,D) = \sum m^4 (0,1,5,6,9,11,12,13)$

CD \ AB					
CD	\	AB			
		00	01	11	10
0	1	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
1	1	1	1	1	1
0	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
1	1		1		1

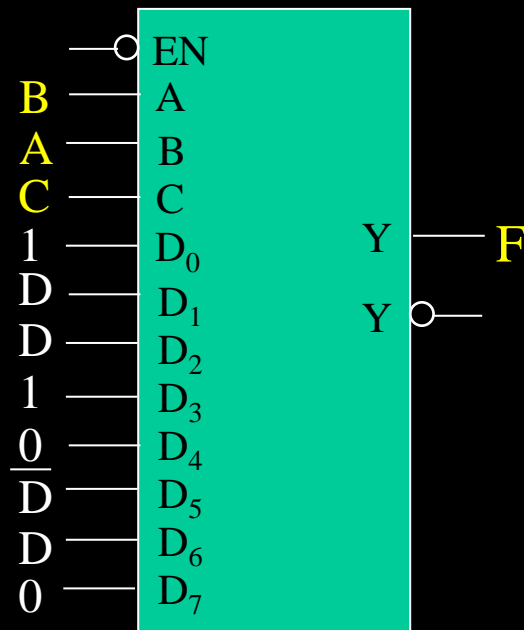


按照新的顺序 **CAB** 分别找出相应的 8 个最小项。

由此卡诺图得到的设计结果与前例是一致的。

## 第二章 组合逻辑电路

阅读 例5  $F(A,B,C,D) = \sum m^4 (0,1,5,6,9,11,12,13)$

CD \ AB					
		00	01	11	10
1	A	1 <del><math>m_0</math></del>	<del><math>m_4</math></del>	1 <del><math>m_5</math></del>	<del><math>m_1</math></del>
	C	1	1	1	1
0	A	<del><math>m_2</math></del>	<del><math>m_6</math></del>	<del><math>m_7</math></del>	1 <del><math>m_3</math></del>
	C		1		

 

按照新的顺序 **BCA** 分别找出相应的 8 个最小项。

### 2.4.3 三态缓冲器

三态是指器件的输出有三种状态：

即**逻辑0**（L电平）、**逻辑1**（H电平）和**高阻抗状态**（或悬浮态）。

**高阻态**相当于隔断状态，即与所连的电路断开。高阻态时电阻无穷大，无电流流入或流出。

最基本的三态器件是**三态缓冲器**，又称为三态门或三态驱动器。使能输入有效时，器件有**正常逻辑状态**输出；当使能输入无效时输出就处于**高阻抗状态**。


三态缓冲器可使多个源数据**分时共享**一根公用线，为了避免多个源数据同时驱动共享线，则不能在使能一个源数据的同时使能另一个源数据。

三态缓冲器逻辑符号

矩形符号				
变形符号				
▽表示三态输出	原码输出 高有效使能	原码输出 低有效使能	反码输出 高有效使能	反码输出 低有效使能

## 第二章 组合逻辑电路

### 8 个数据源共享一根数据线

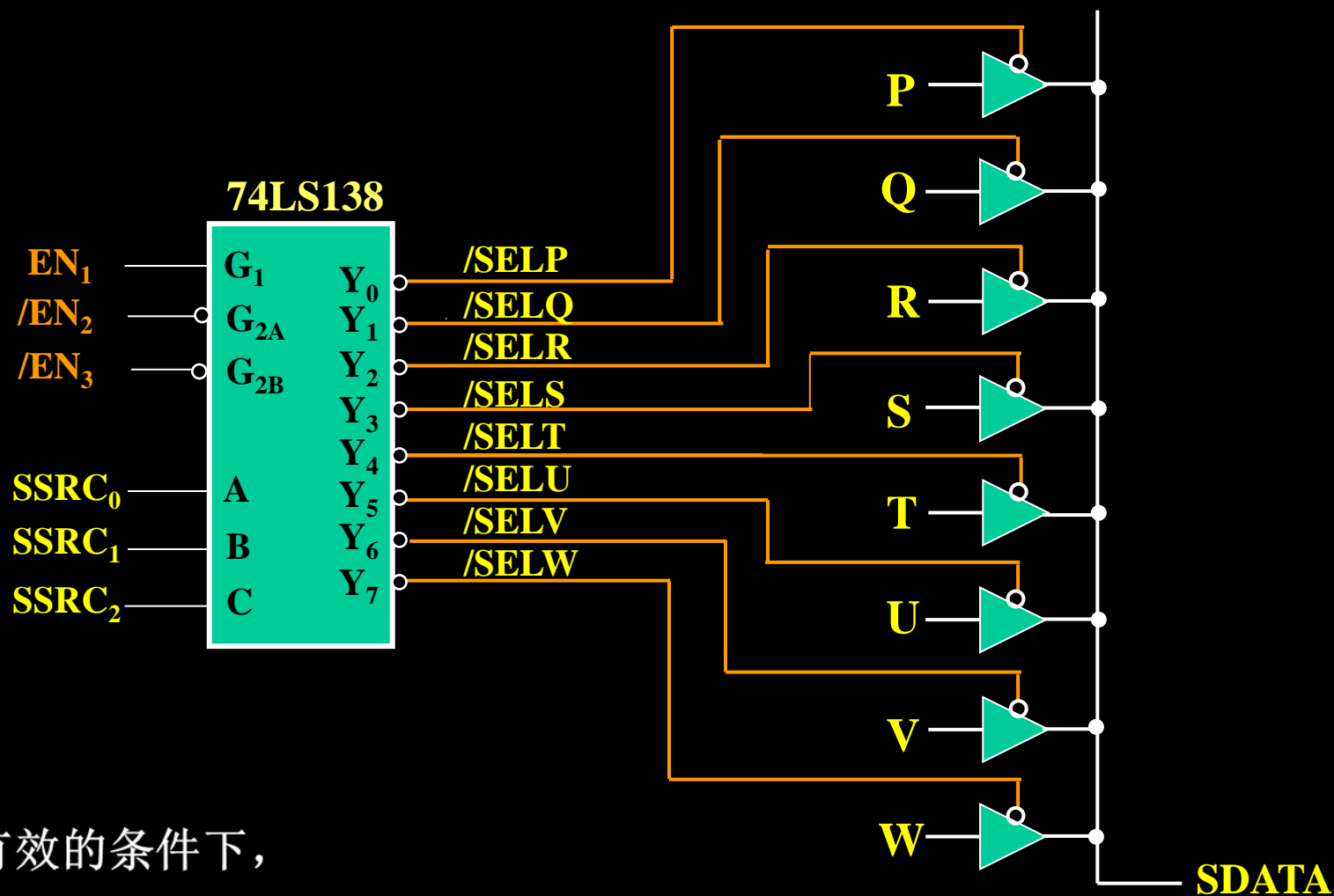

在使能有效的条件下，

$$SDATA = \overline{/SELP} \cdot P + \overline{/SELQ} \cdot Q + \overline{/SELR} \cdot R + \overline{/SELS} \cdot S \\ + \overline{/SELT} \cdot T + \overline{/SELU} \cdot U + \overline{/SELV} \cdot V + \overline{/SELW} \cdot W$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 1) 标准的SSI三态缓冲器

74LS125 和 74LS126 都是四总线缓冲门，每一个缓冲门都有独立的使能端。在 74LS125 中是低有效使能，在 74LS126 中是高有效使能。

最常使用共享线的场合是**多位数据总线**。




**例如：**在8位微处理机系统中，数据总线的宽度是8，并且外围器件通常**一次置8位数据到总线上**。这样外围器件都在同一时刻使能8个三态缓冲器，因此独立的使能输入端都多余了。

为减少总线应用中三态缓冲器的芯片数及连线，三态缓冲器中包含多个三态缓冲器时常常**共用使能输入**。




### 2) MSI 三态缓冲器---74LS541

多端口输入，MSI 74LS541为八三态缓冲器

  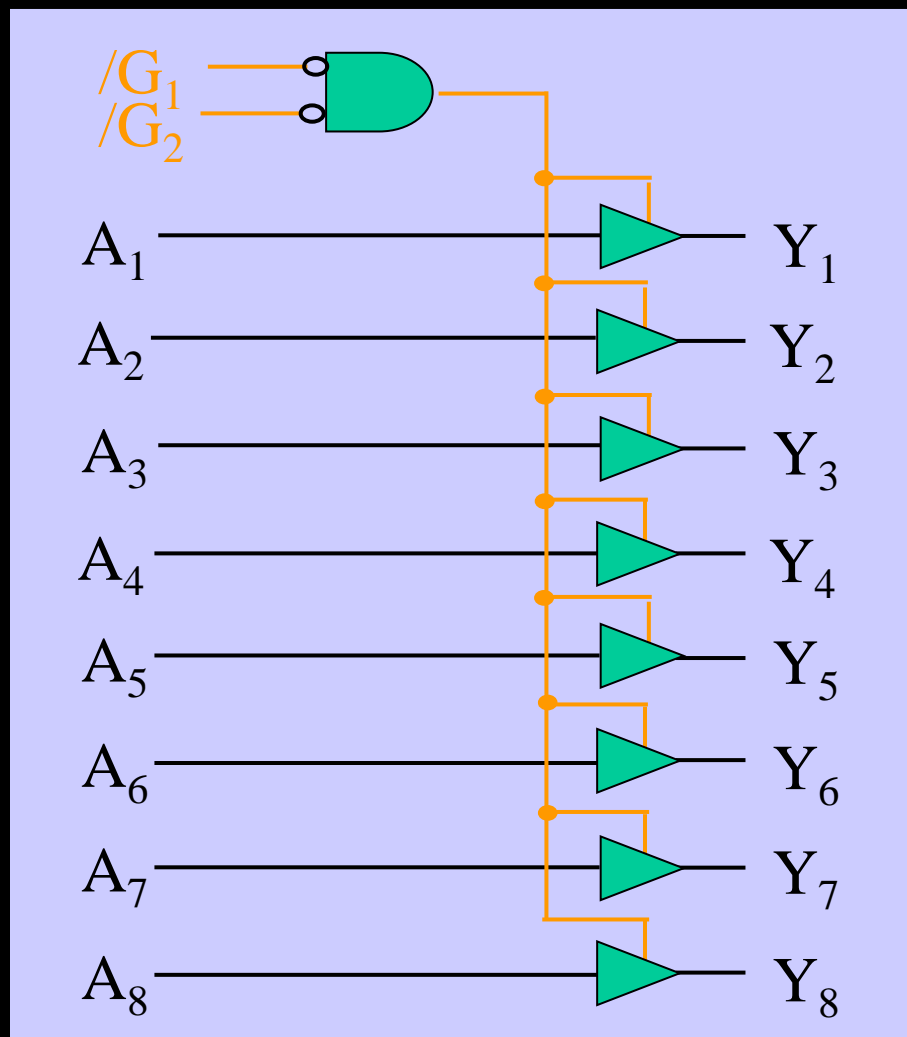

例如：MSI 74LS541（八三态缓冲器）的应用

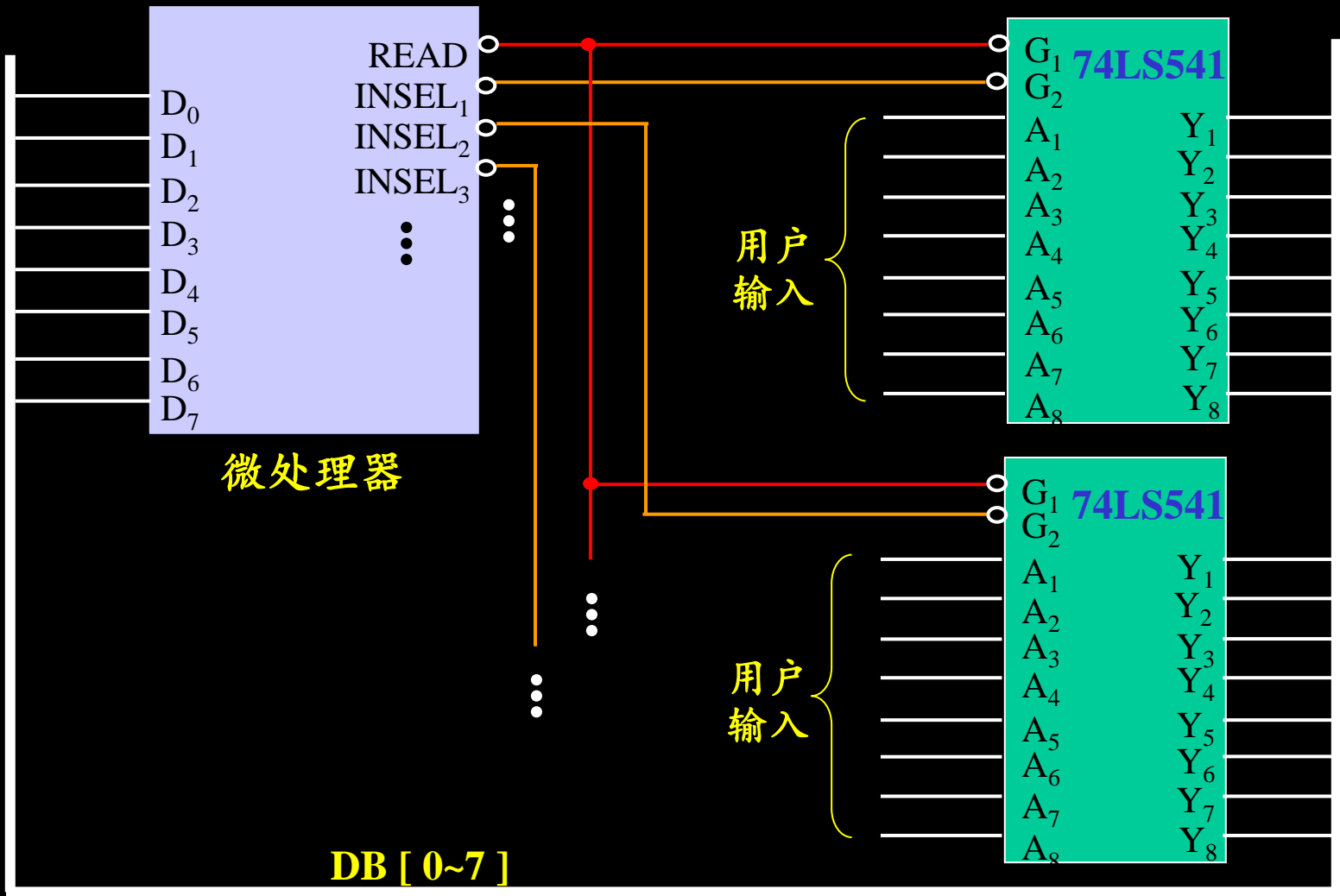


# 第二章 组合逻辑电路

## 3)双向总线收发器


74LS245

八三态总线收发器

74LS245

 


见书P81图2.65

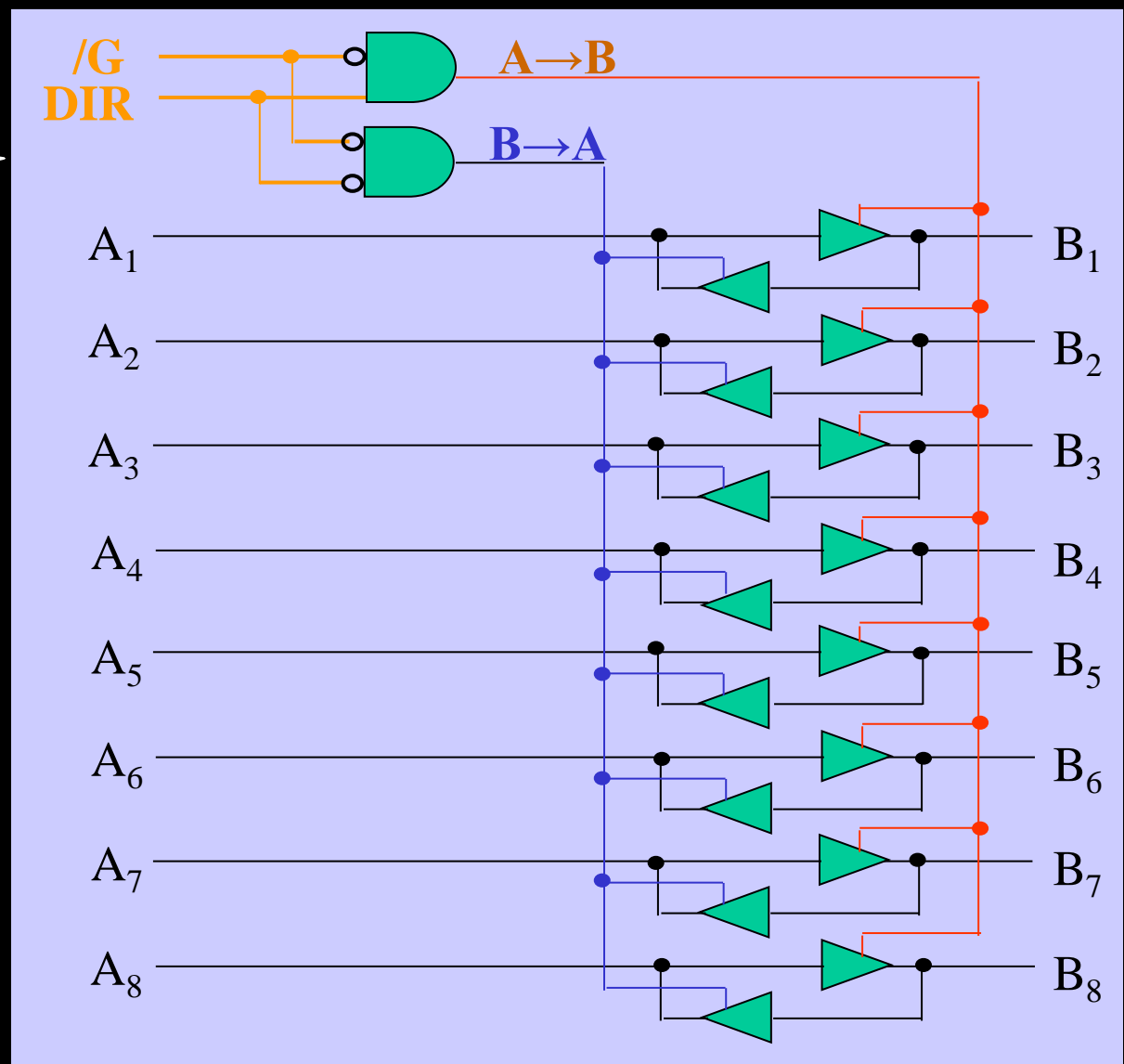

# 4) 使用三态输出的多路选择器

➤ 用74LS151组成的 32输入 1 位多路选择器

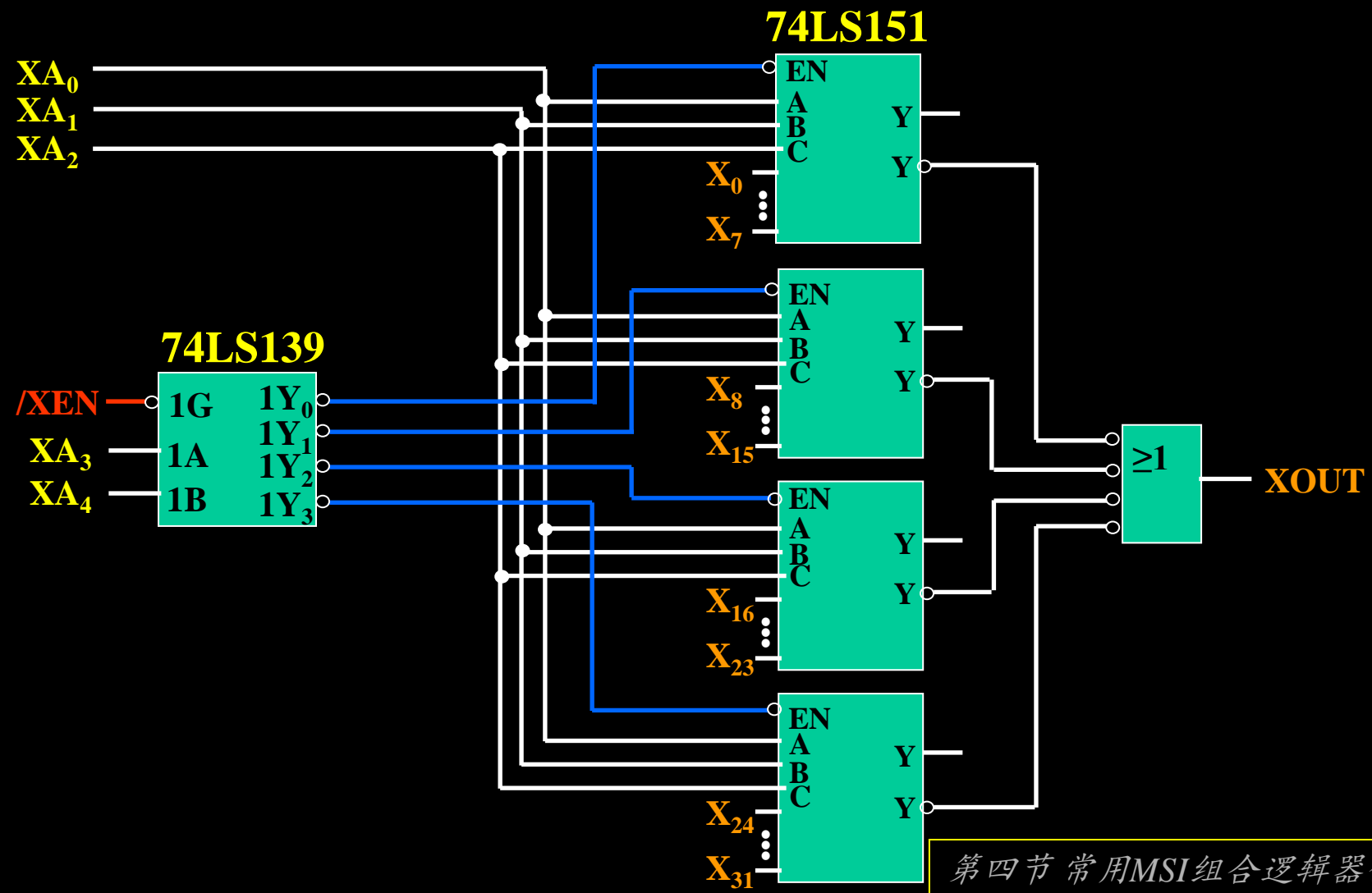


例：用74LS251设计一个32输入 1 位多路选择器。

- 当输出处于高阻态时，该输出线可以与其他输出线直接连接在一起，并且不影响其他输出线的高、低电平。
- 在任意时刻只能有一个74LS251被74LS139使能，此时输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值就是该被使能的74LS251的输出值
- 当输入使能/XEN无效时，所有74LS251的输出为高阻态，输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值不确定。

# 第二章 组合逻辑电路

## ➤ 用74LS251组成的 32输入 1 位多路选择器

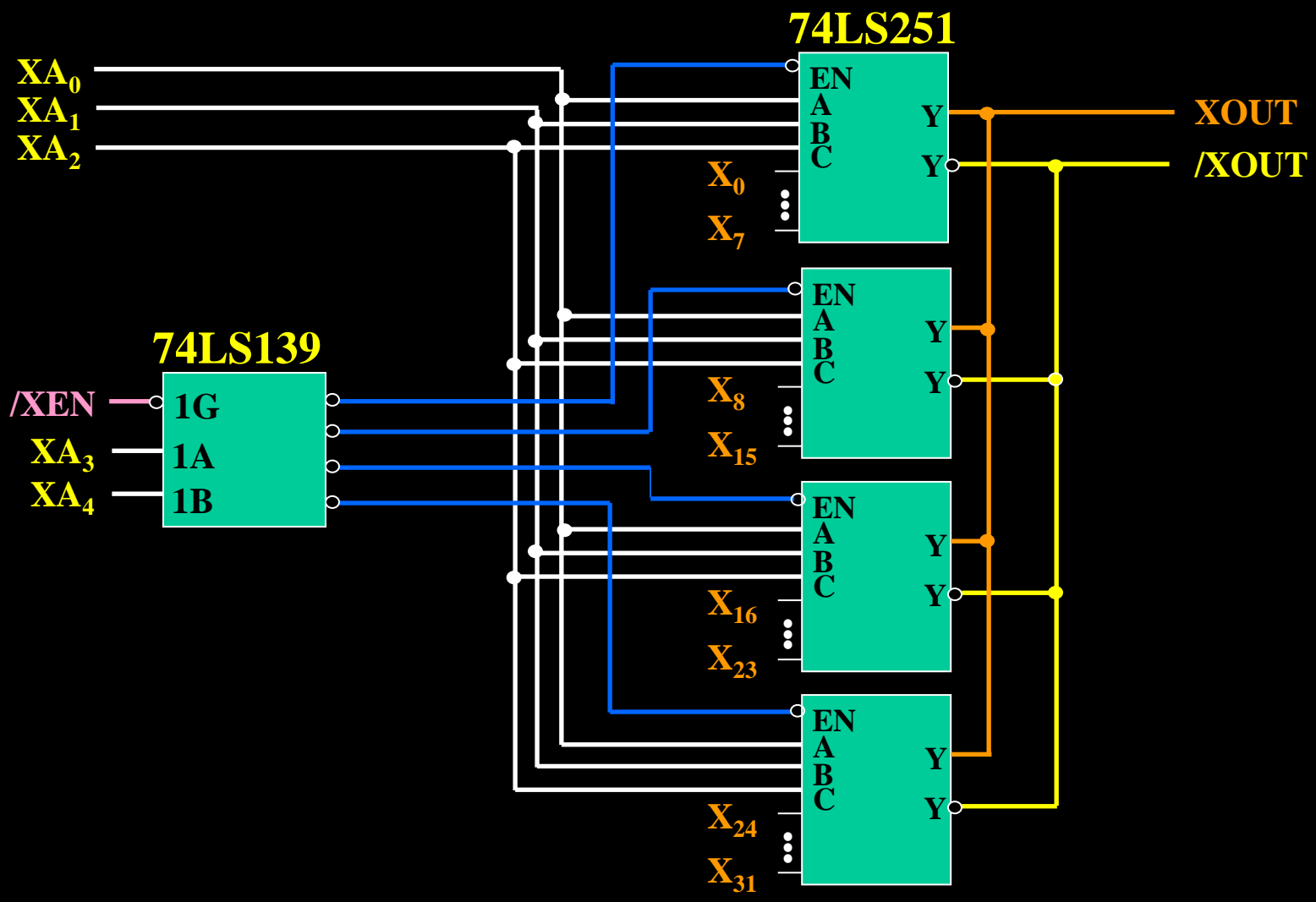


## 1) 重复电路

串行重复电路是一种串行组合逻辑电路，它包含几个同样的模块，每个模块有四种类型的输入和输出：基本输入、基本输出、级联输入、级联输出。

其中：最左边的级联输入称为边界输入，最右边的级联输出称为边界输出。

电路的一般结构如图所示：

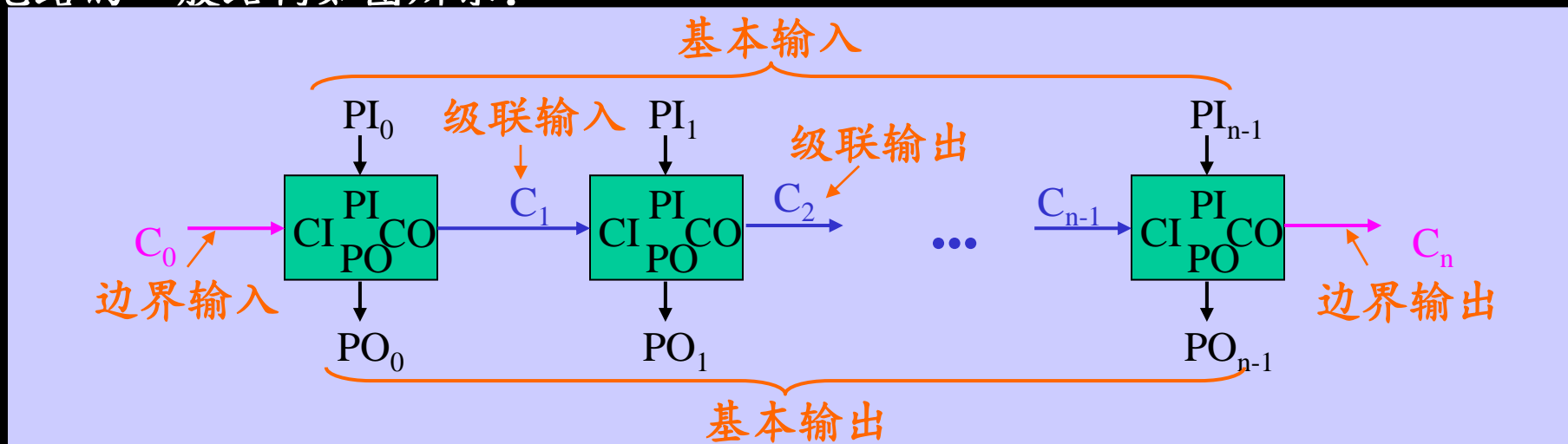

串行电路的重复操作步骤如下：

- (1)  $C_0$  置初值，并置  $i$  为 0；
- (2) 用  $C_i$  和  $PI_i$  运算得到  $PO_i$  和  $C_{i+1}$ ；
- (3)  $i + 1 \rightarrow i$ ；
- (4) 如果  $i$  小于  $n$ ，返回步骤(2)。

在串行重复电路中，通过提供给各个模块基本输入

$PI_0 \sim PI_n$ ，利用模块的串行级联完成步骤(2)~(4)的循环。


串行电路非常适用于简单、重复运算的逻辑问题，用串行重复电路可以组成串行比较器和串行加法器等。

# 第二章 组合逻辑电路
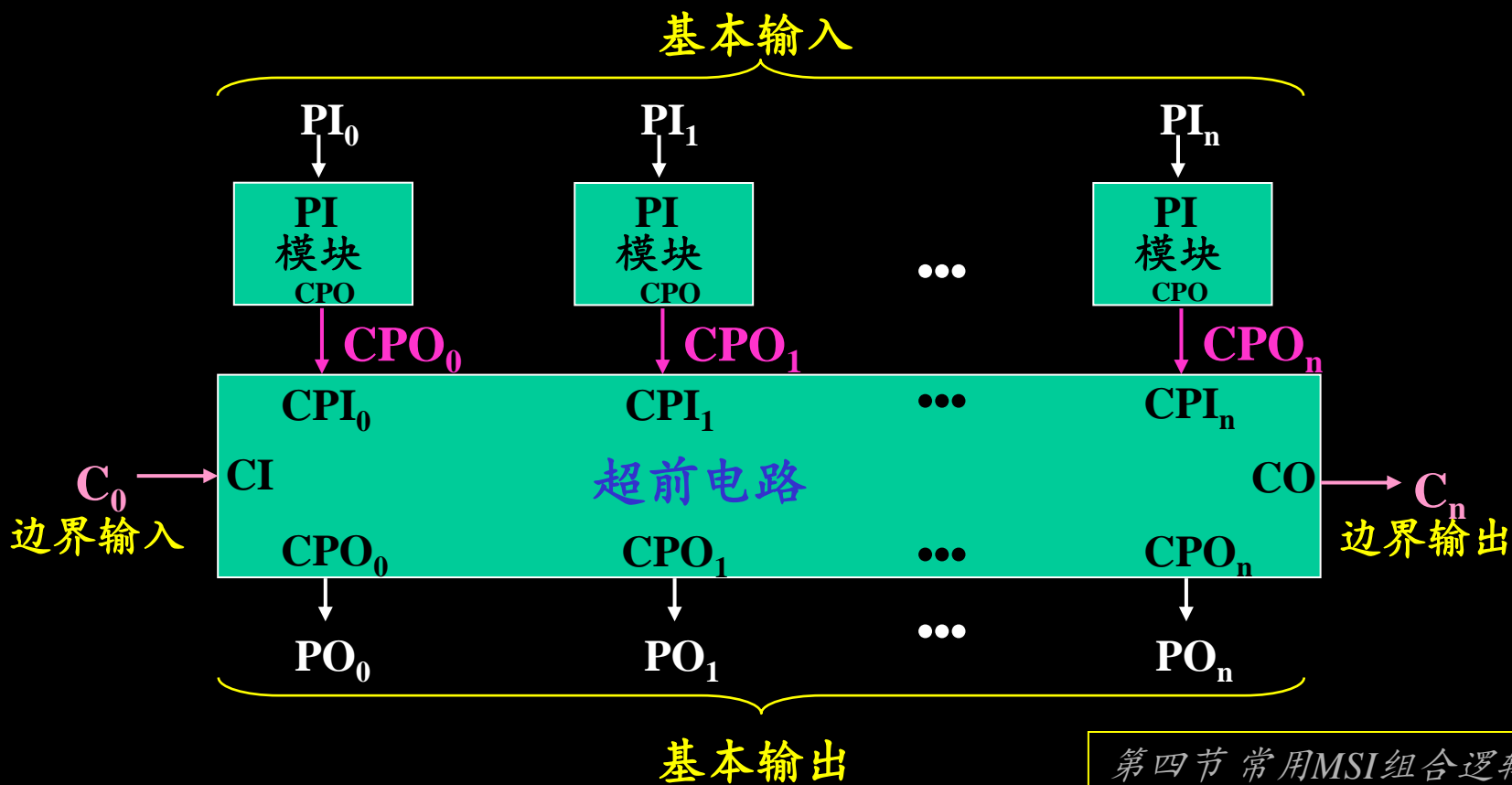
## 2) 超前电路

在串行电路中，延迟时间随着位数  $n$  的增加而增大。

为了提高速度，采用超前电路。即各个模块直接产生供超前电路进行运算的中间信号，由超前电路对这些信号同时进行处理，从而产生输出结果。超前电路框图如图所示。





### 超前电路与串行电路的区别：

- 超前电路的各个结构相同的输入处理模块没有级联信号，且输出是为了方便超前电路的实现而采用的中间变量。
- 超前电路对所有输入处理模块提供的中间信号同时进行处理，减少了级联传输，提高了速度。
- 超前电路也有边界输入和边界输出，这使得此电路可被串行级联成更大的功能模块。由于级联的级数较少，因此整个电路的速度仍然较高。

### 1. 比较电路

#### 1) 比较单元

比较器是对两个位数相同的二进制整数进行数值比较，并判断其大小关系的逻辑器件。

比较大小关系有三种：

大于( $>$ )、等于( $=$ )、小于( $<$ )

#### 相等的比较

相等比较的过程总是从高位开始比较，只有当同位比较结果相等时，才进行低位比较。因此，两个一位数的比较是整个比较器操作的基础。



## 第二章 组合逻辑电路

判断两个一位二进制数是否相等，可用**异或门**或**异或非门**实现之，其逻辑表达式为：

$$\text{NEQ} = A \oplus B$$

$$\overline{\text{NEQ}} = A \oplus B = \text{EQ}$$

对应的逻辑电路如图所示。

  

同理，**异或门**及**异或非门**也可以实现两个多位数的比较。

比如，两个四位二进制数的相等比较。


## 第二章 组合逻辑电路

例 四位二进制数的相等比较器。

$$NEQ = (A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1) + (A_2 \oplus B_2) + (A_3 \oplus B_3)$$

$$\begin{aligned} \overline{NEQ} &= \overline{(A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1) + (A_2 \oplus B_2) + (A_3 \oplus B_3)} \\ &= \overline{(A_0 \oplus B_0)} \cdot \overline{(A_1 \oplus B_1)} \cdot \overline{(A_2 \oplus B_2)} \cdot \overline{(A_3 \oplus B_3)} = EQ \end{aligned}$$

对应的逻辑电路如图所示。

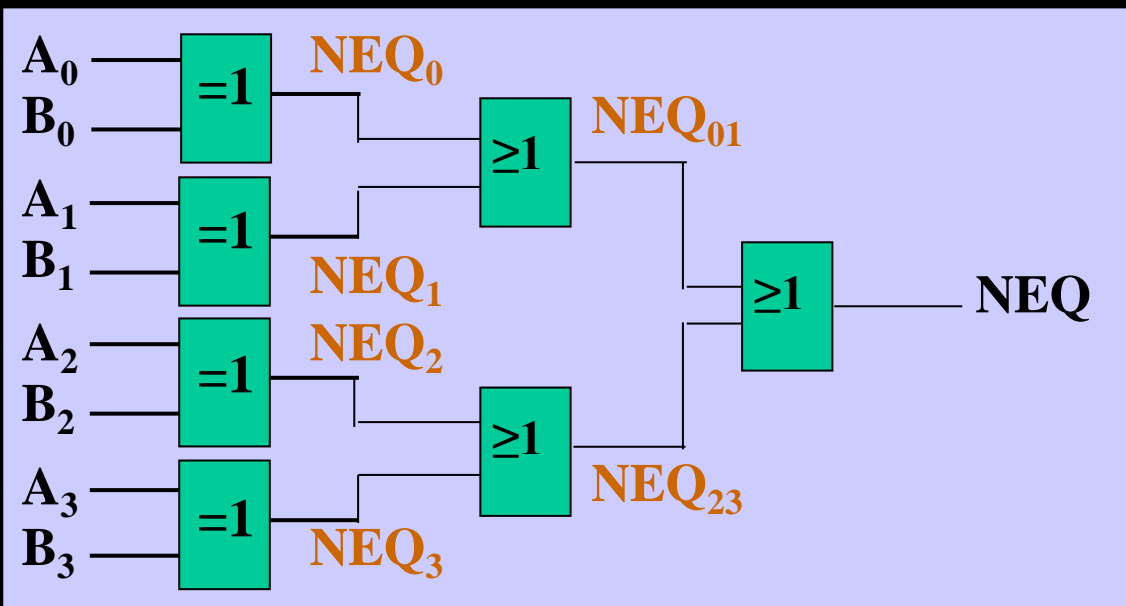

### 2) 串行比较电路

#### 串行比较电路      *Iterative Comparator Circuits*

两个  $n$  位数  $x$  和  $y$  :  $x_i$ 、 $y_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n-1$ ) 相等比较,  
其中:  $x_0$ 、 $y_0$  为最高位。

假设每步比较的结果为  $EQ_{i+1}$  ( $i = 0, 1, \dots, n-1$ )。


当第  $i$  次比较结果相等时,  $EQ_{i+1} = 1$ ,  
则运算步骤为:

- (1)  $EQ_0$  置初值 1, 并使  $i = 0$ ;
- (2) 如果  $EQ_i$  为 1, 并且  $x_i$  和  $y_i$  相等, 则  $EQ_{i+1} = 1$ ;  
否则, 置  $EQ_{i+1} = 0$ ;
- (3)  $i + 1 \rightarrow i$ ;
- (4) 如果  $i < n$ , 重复步骤(2)。


## 第二章 组合逻辑电路

判断二个  $n$  位数是否相等的串行比较电路，如图所示：

➤ 一位串行比较模块参见图(a)

 

➤ 完整的  $n$  位串行比较电路参见图(b)

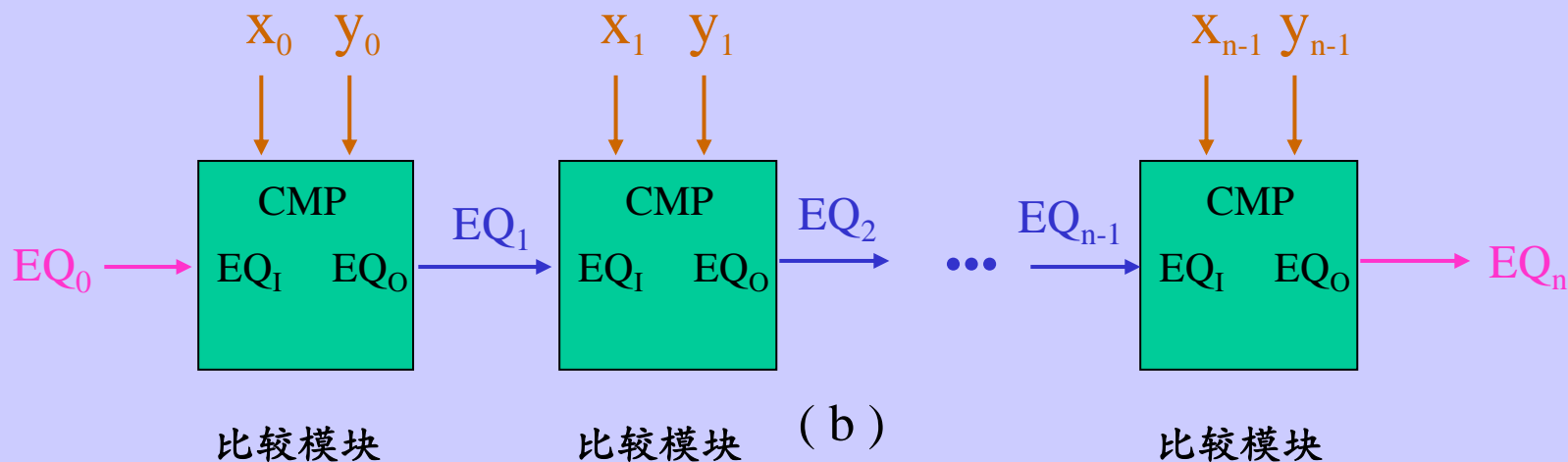

## 第二章 组合逻辑电路

### 3) 超前相等比较器

基本输入:  $x_i$  和  $y_i$

边界输入:  $EQ_0$



边界输出:  $EQ_n$

中间变量:  $CPQ_i$   
( $i = 0, 1, \dots, n$ )

$$CPQ_i = x_i \oplus y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$EQ_n = EQ_0 \cdot \overline{CPQ_0} \cdot \overline{CPQ_1} \cdot \dots \cdot \overline{CPQ_n} \quad (b)$$
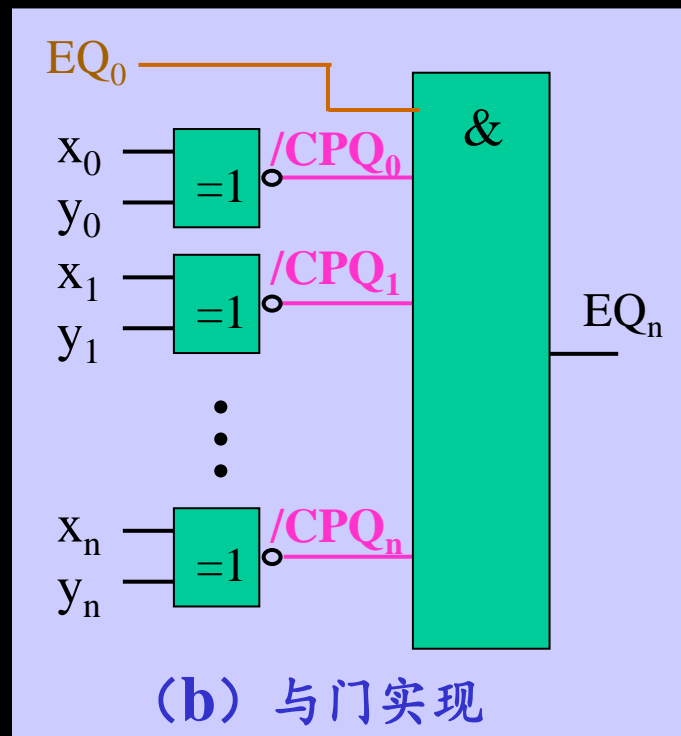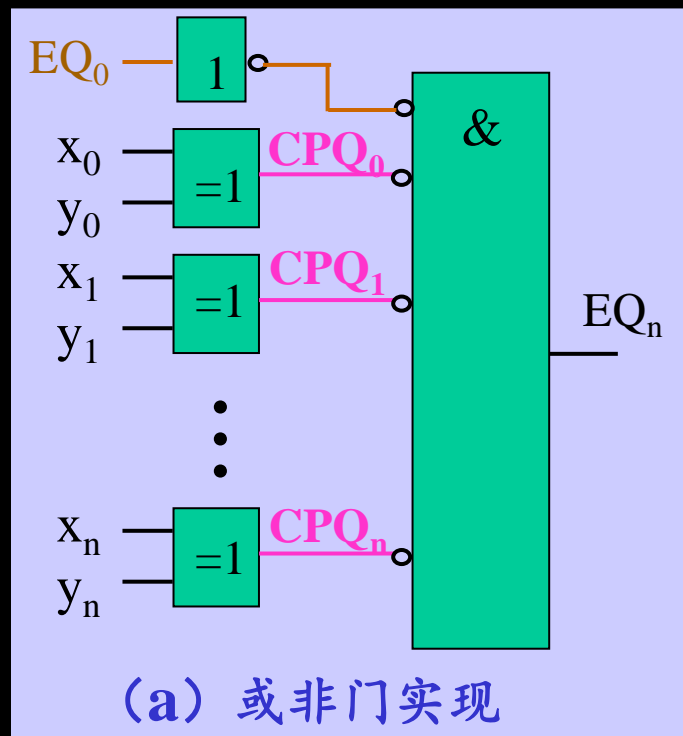
$$= \overline{EQ_0 + CPQ_0 + CPQ_1 + \dots + CPQ_n} \quad (a)$$




## 第二章 组合逻辑电路

### 4) MSI比较器

#### ➤ 四位比较器74LS85


##### ① 电路的逻辑符号

74LS85

 

比较器内部采用超前电路

##### ② 一个输入处理模块的逻辑框图

 



### ③ 逻辑表达式

四位比较器有四个输入处理模块，产生了 12个中间变量，它们是：

$$\begin{array}{lll} PG_0 = A_0 \overline{B_0} ; & PE_0 = \overline{A_0 \oplus B_0} ; & PL_0 = \overline{A_0} B_0 \\ PG_1 = A_1 \overline{B_1} ; & PE_1 = \overline{A_1 \oplus B_1} ; & PL_1 = \overline{A_1} B_1 \\ PG_2 = A_2 \overline{B_2} ; & PE_2 = \overline{A_2 \oplus B_2} ; & PL_2 = \overline{A_2} B_2 \\ PG_3 = A_3 \overline{B_3} ; & PE_3 = \overline{A_3 \oplus B_3} ; & PL_3 = \overline{A_3} B_3 \end{array}$$

比较次序： $A_3$  与  $B_3$ ， $A_2$  与  $B_2$ ， $A_1$  与  $B_1$ ， $A_0$  与  $B_0$ ，

最后是边界输入条件  $ALTBIN$ 、 $AEQBIN$ 、 $AGTBIN$ 。

### ④ 四位比较器的输出逻辑表达式

$$\text{AGTBOUT} = (A > B) + (A = B) \cdot \text{AGTBIN}$$

$$\begin{aligned} &= (\text{PG}_3 + \text{PE}_3 \cdot \text{PG}_2 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PG}_1 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PG}_0) \\ &\quad + (\text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0) \cdot \text{AGTBIN} \end{aligned}$$

$$\text{AEQBOUT} = (A = B) \cdot \text{AEQBIN}$$

$$= (\text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0) \cdot \text{AEQBIN}$$

$$\text{ALTBOUT} = (A < B) + (A = B) \cdot \text{ALTBIN}$$

$$\begin{aligned} &= (\text{PL}_3 + \text{PE}_3 \cdot \text{PL}_2 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PL}_1 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PL}_0) \\ &\quad + (\text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0) \cdot \text{ALTBIN} \end{aligned}$$


### ⑤ 逻辑电路图

**74LS85**的逻辑符号，参见书P84图2.71


例 用三个74LS85级联构成 12 位比较器

比较两个n位二进制数：  $XD=XD_{11}XD_{10}\dots XD_0$


$YD=YD_{11}YD_{10}\dots YD_0$

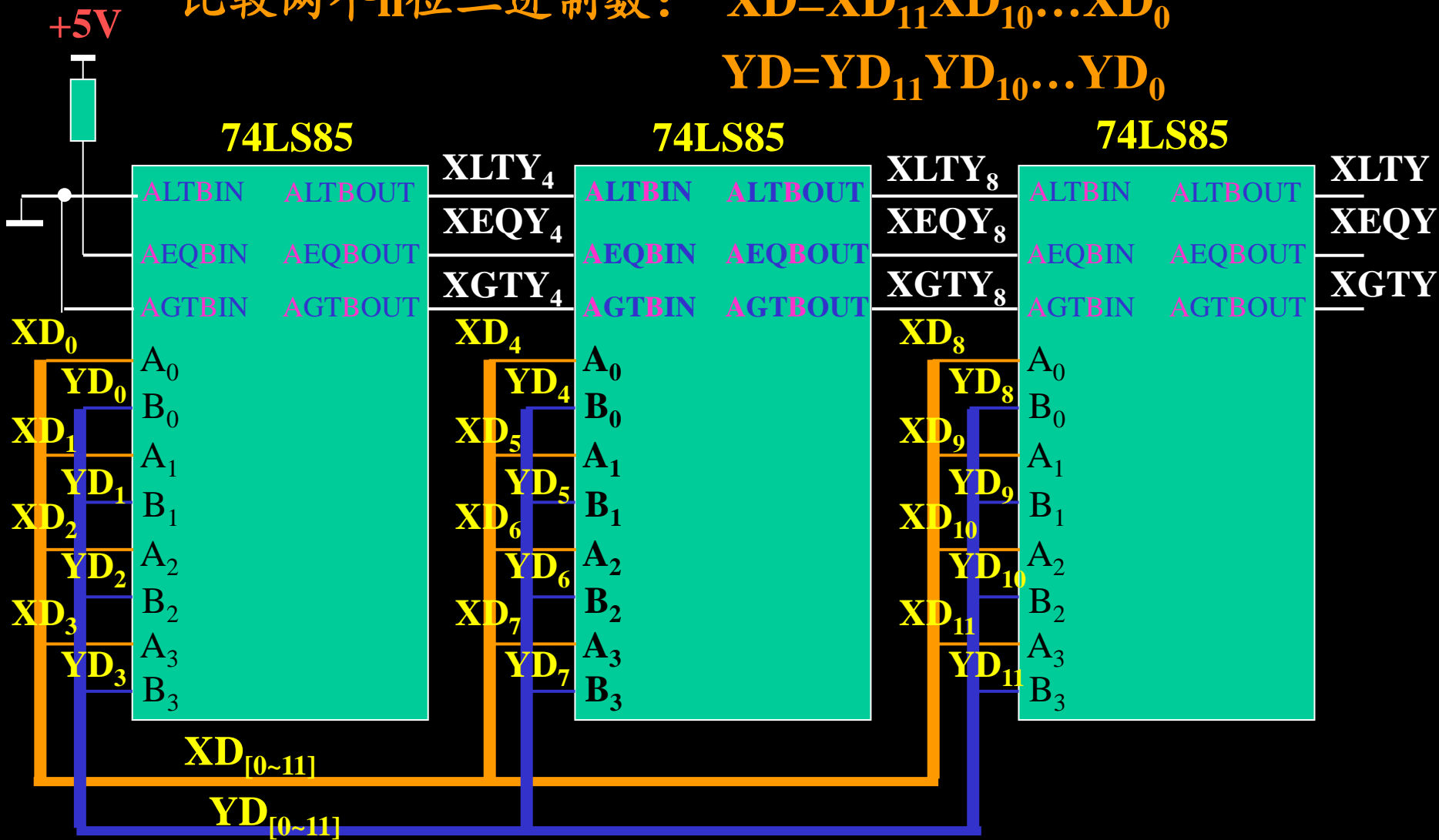


例 用五个74LS85构成16位两级串联树型级联比较器。

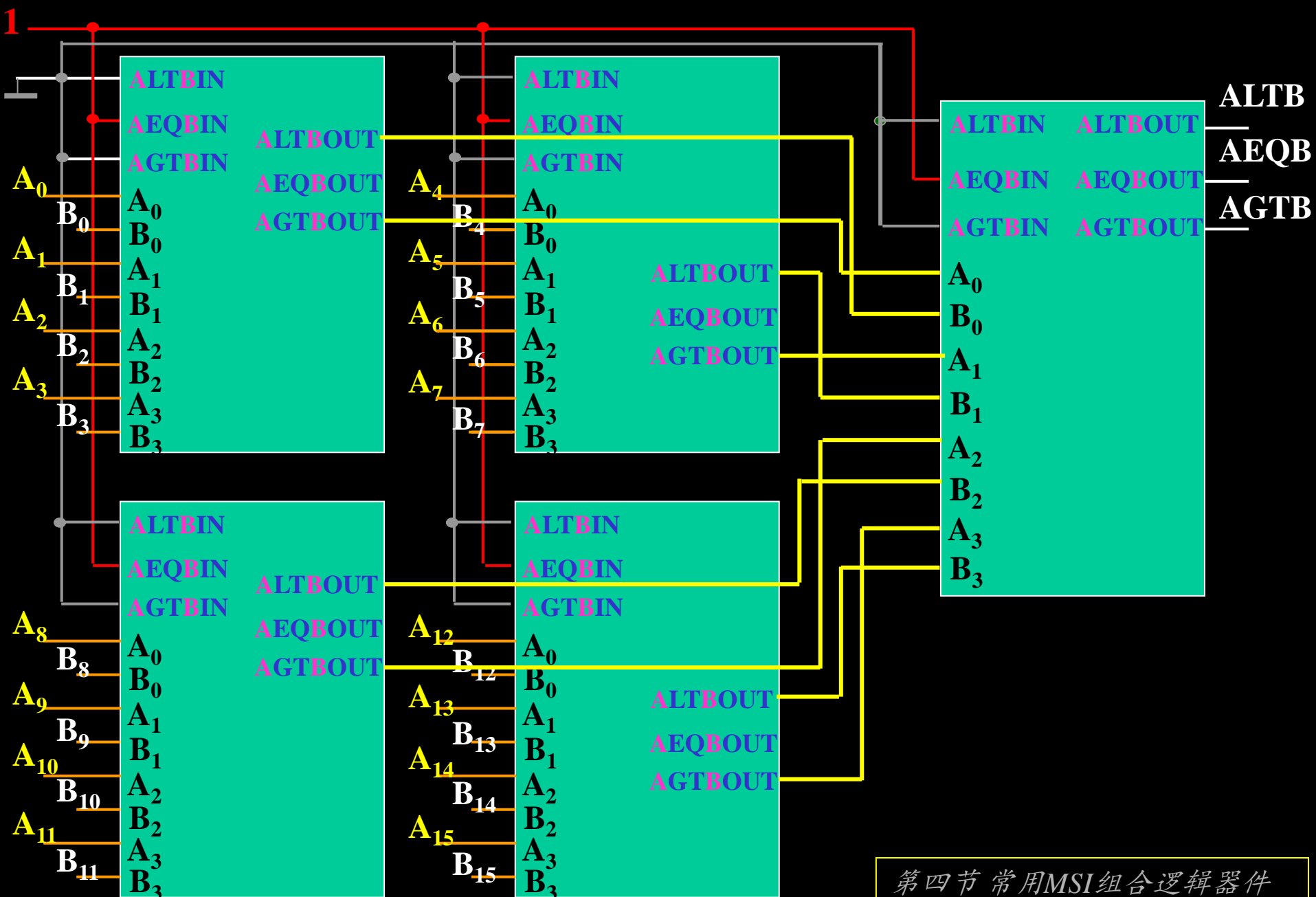

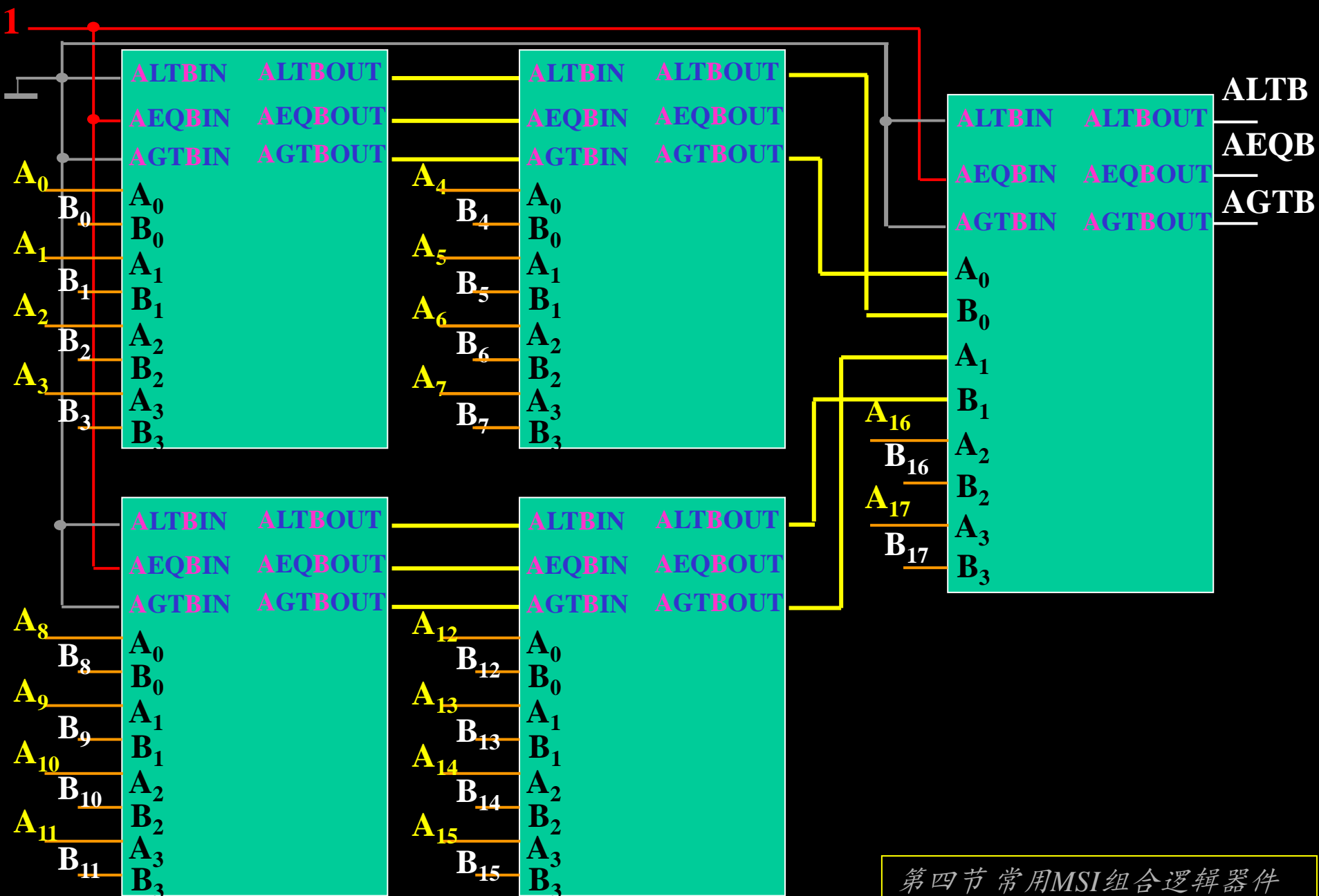**阅读例** 用**五个**74LS85构成**18 位**两级串联树型级联比较器。



阅读例 用**五个**74LS85构成**24位**两级串联树型级联比较器。

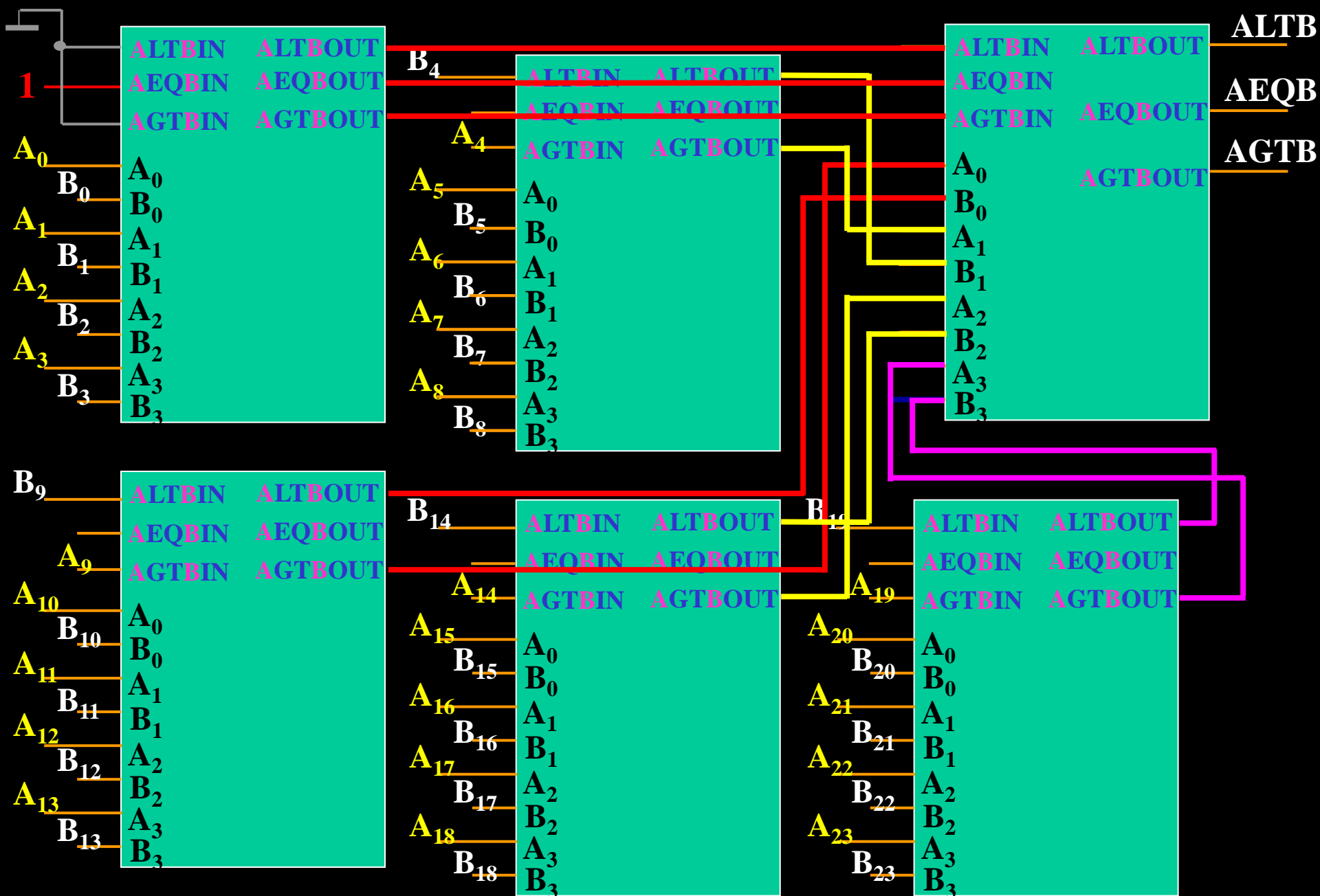

## 第二章 组合逻辑电路


### 2. 加法器 1) 全加器

- 半加器的 **HS** 和 **CO** 的逻辑表达式为：

$$\text{HS} = x \oplus y = \overline{x} \cdot y + x \cdot \overline{y}$$

$$\text{CO} = x \cdot y$$

逻辑符号如图所示。

 


- 全加器的 **S** 和 **C<sub>out</sub>** 的逻辑表达式为：



$$S = x \oplus y \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = x \cdot y + x \cdot C_{in} + y \cdot C_{in}$$

逻辑符号如图所示。

 


用于级联时的全加器符号

  

## 第二章 组合逻辑电路
 
### 2) 并行加法器（行波加法器）

$n$  个全加器级联，每个全加器处理两个一位二进制数，则可以构成两个  $n$  位二进制数相加的加法器。由于进位信号是一级一级地由低位向高位逐位产生，故又称为行波加法器。



由于进位信号逐位产生，这种加法器速度很低。行波加法器的最大运算时间为：

$$T_{\text{ADD}} = T_{\text{XYCOUT}} + (n-2) \cdot T_{\text{CINCOUT}} + T_{\text{CINS}}$$

其中： $T_{\text{XYCOUT}}$  是最低位全加器中由  $x$  和  $y$  产生进位  $C_{\text{out}}$  的延迟时间， $T_{\text{CINCOUT}}$  是中间位全加器中由  $C_{\text{in}}$  产生  $C_{\text{out}}$  的延迟时间， $T_{\text{CINS}}$  是最高位全加器中由  $C_{\text{in}}$  产生  $S$  的延迟时间。



# 阅读 \*全减器及减法器

全减器是完成一位二进制减法运算的器件。

- 三个输入端：被减数  $x$ 、减数  $y$   
低位向本位的借位  $B_{in}$
- 两个输出端：本位的差  $D$ 、本位向高位的借位  $B_{out}$

① 真值表如下：

$x$	$y$	$B_{in}$	$D$	$B_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

② 卡诺图如下：

$B_{in}$ \ $xy$					
		00	01	11	10
0	0		1		1
0	1	1		1	

$D$

$B_{in}$ \ $xy$					
		00	01	11	10
0	0		1		
0	1	1	1	1	

$B_{out}$


## 第二章 组合逻辑电路

阅读③ 逻辑表达式为:

$$D = x \oplus y \oplus B_{in}$$

$$B_{out} = \overline{x} \cdot y + \overline{x} \cdot B_{in} + y \cdot B_{in}$$

④ 逻辑符号

 

$B_{in}$	$xy$			
		1		1
1			1	

$D$

$B_{in}$	$xy$			
		1		
1	1	1	1	

$B_{out}$

# 阅读⑤ 用加法器实现减法器的功能

在实际应用中，是将**全加器推演为全减器**，则全减器的逻辑表达式变换为：

$$B_{out} = \bar{x} \cdot y + \bar{x} \cdot B_{in} + y \cdot B_{in}$$


$$\begin{aligned} \overline{B_{out}} &= (x + \bar{y}) \cdot (x + \overline{B_{in}}) \cdot (\bar{y} + \overline{B_{in}}) \\ &= x \cdot \bar{y} + x \cdot \overline{B_{in}} + \bar{y} \cdot \overline{B_{in}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= x \oplus y \oplus B_{in} \\ &= x \oplus \bar{y} \oplus \overline{B_{in}} \end{aligned}$$


- 将全加器的**进位输入  $C_i$** 和**进位输出  $C_{i+1}$** 分别看成是全减器的两个低有效的**借位输入  $/b_i$** 和**借位输出  $/b_{i+1}$**
- 全加器的**和  $S_i$** 即为全减器的**差  $D_i$**

则： $D = x \oplus \bar{y} \oplus \bar{b}_i$
 
$$\bar{b}_{i+1} = x \cdot \bar{y} + x \cdot \bar{b}_i + \bar{y} \cdot \bar{b}_i$$




# ⑥ n 位行波减法器

 

其中：最低位的借位输入应为无效，即  $/b_0 = 1$

### 3) 超前进位加法器

结构框图如图所示：

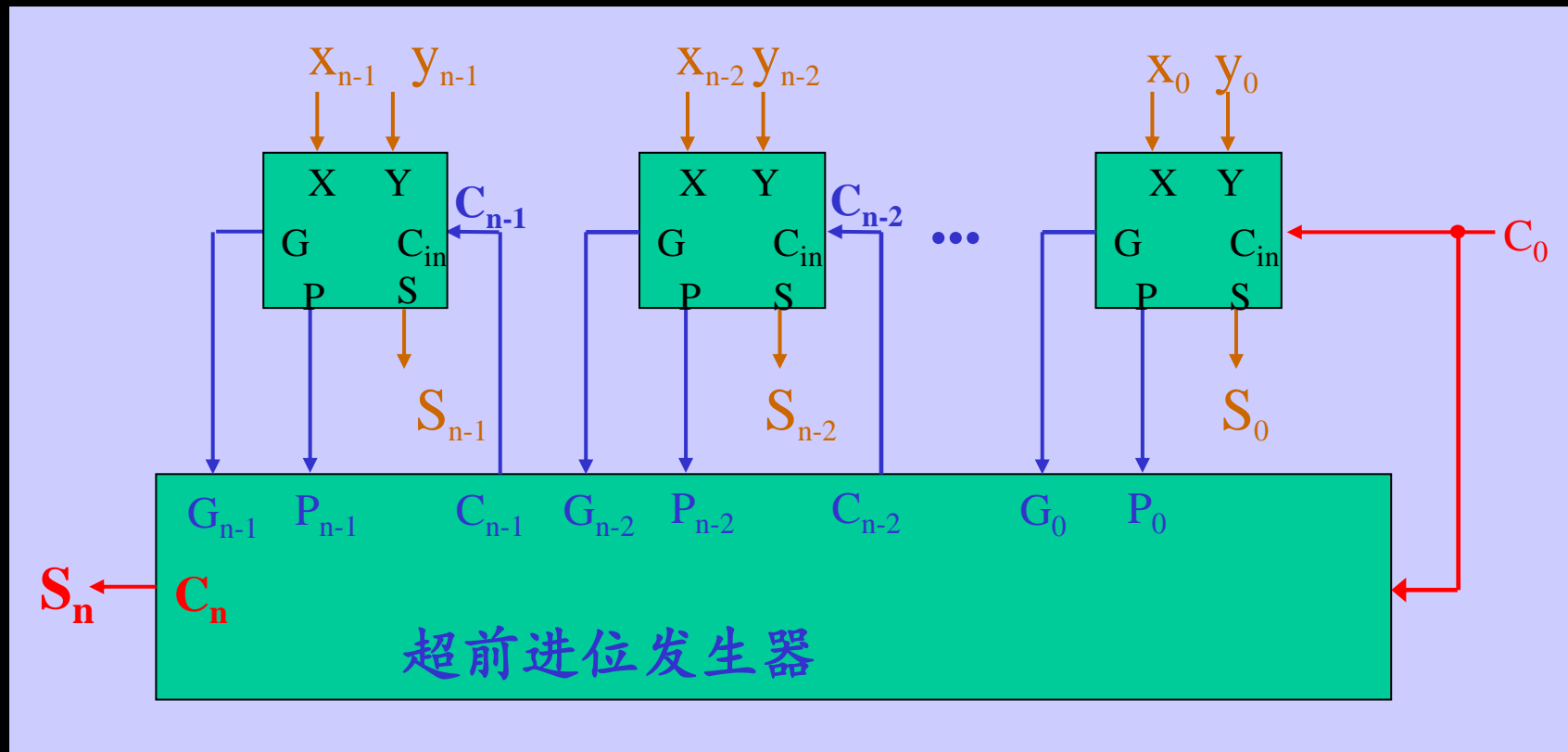

输入处理模块的逻辑表达式为：进位产生项**G**、进位传递项**P**

$$S = x \oplus y \oplus C_{in} = P \oplus C_{in}, \quad G = x \cdot y, \quad P = x \oplus y$$

$$C_{out} = x \cdot y + (x \oplus y) C_{in} = G + P \cdot C_{in}$$

## 第二章 组合逻辑电路

用“半加器”实现全加器：

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$= S_{h1} \oplus C_{i-1}$$

$$= S_{h2}$$



$$C_i = A_i B_i + \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1}$$

$$= C_{h1} + C_{i-1} (\bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i)$$

$$= C_{h1} + C_{i-1} (A_i \oplus B_i)$$

$$= C_{h1} + C_{i-1} S_{h1}$$

$$= C_{h1} + C_{h2}$$

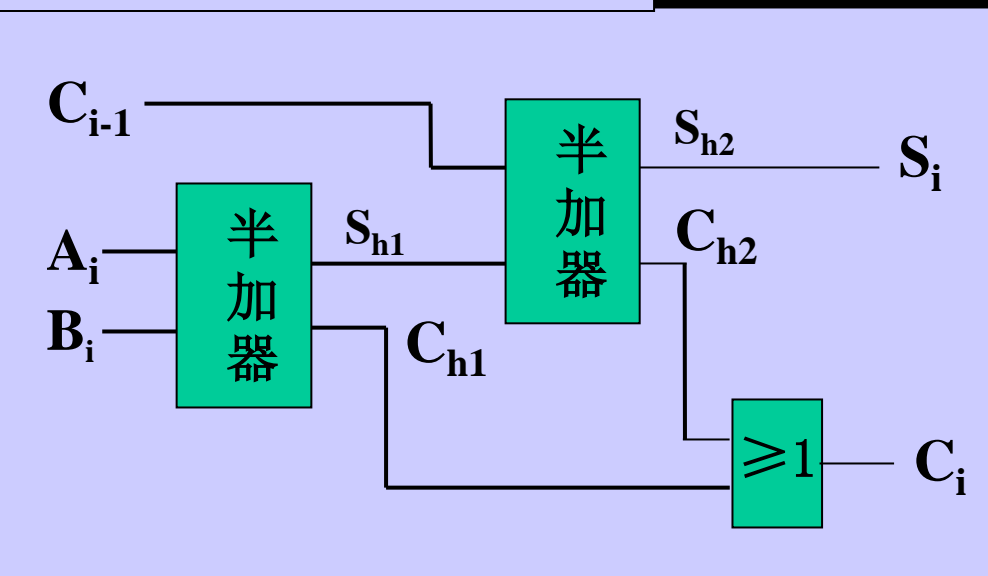 

$C_{i-1} \backslash A_i B_i$	00	01	10	11
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
$S_i$				

$C_{i-1} \backslash A_i B_i$	00	01	10	11
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1
$C_i$				

## 第二章 组合逻辑电路

超前进位加法器的设计思想是：

由  $n$  个输入处理模块及超前进位发生器组成。

$$\begin{aligned}\text{即 } C_{i+1} &= x_i \cdot y_i + (x_i \oplus y_i) \cdot C_i \\ &= G_i + P_i \cdot C_i\end{aligned}$$

其中：输入处理模块产生两个中间变量，分别称为  
进位产生项  $G_i$ 、进位传递项  $P_i$



$$\begin{aligned}\text{则 } G_i &= x_i \cdot y_i \\ P_i &= x_i \oplus y_i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_{i+1} &= G_i + P_i \cdot C_i = G_i + P_i \cdot (G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-1}) = \dots \\ &= G_i + P_i \cdot (G_{i-1} + P_{i-1} \cdot (G_{i-2} + P_{i-2} \cdot (\dots (G_0 + P_0 \cdot C_0)))\end{aligned}$$

- 第  $i$  位的进位输入  $C_i$  是否为 1，直接取决于  $x_0 \sim x_{i-1}$ ,  $y_0 \sim y_{i-1}$  及  $C_0$ ；
- 第  $i$  位是否产生进位输出  $C_{i+1}$  ( $C_{i+1}=1$ )，直接取决于  $x_0 \sim x_i$ ,  $y_0 \sim y_i$  及  $C_0$ 。

## 第二章 组合逻辑电路

①可以由二个半加器组成的一个全加器构成输入处理模块，如下：

  

②三位二进制加法的进位输出可写成如下，此即超前进位发生器：

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0,$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$\begin{aligned} C_3 &= G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0) \\ &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0 \end{aligned}$$


逻辑图参见书P87图2.77。

**特点：**所有进位都是同时产生的，故电路延时时间与位数多少无关。

在位数较多时其运算速度比行波加法器的要快得多。



### 三位超前进位加法器逻辑图

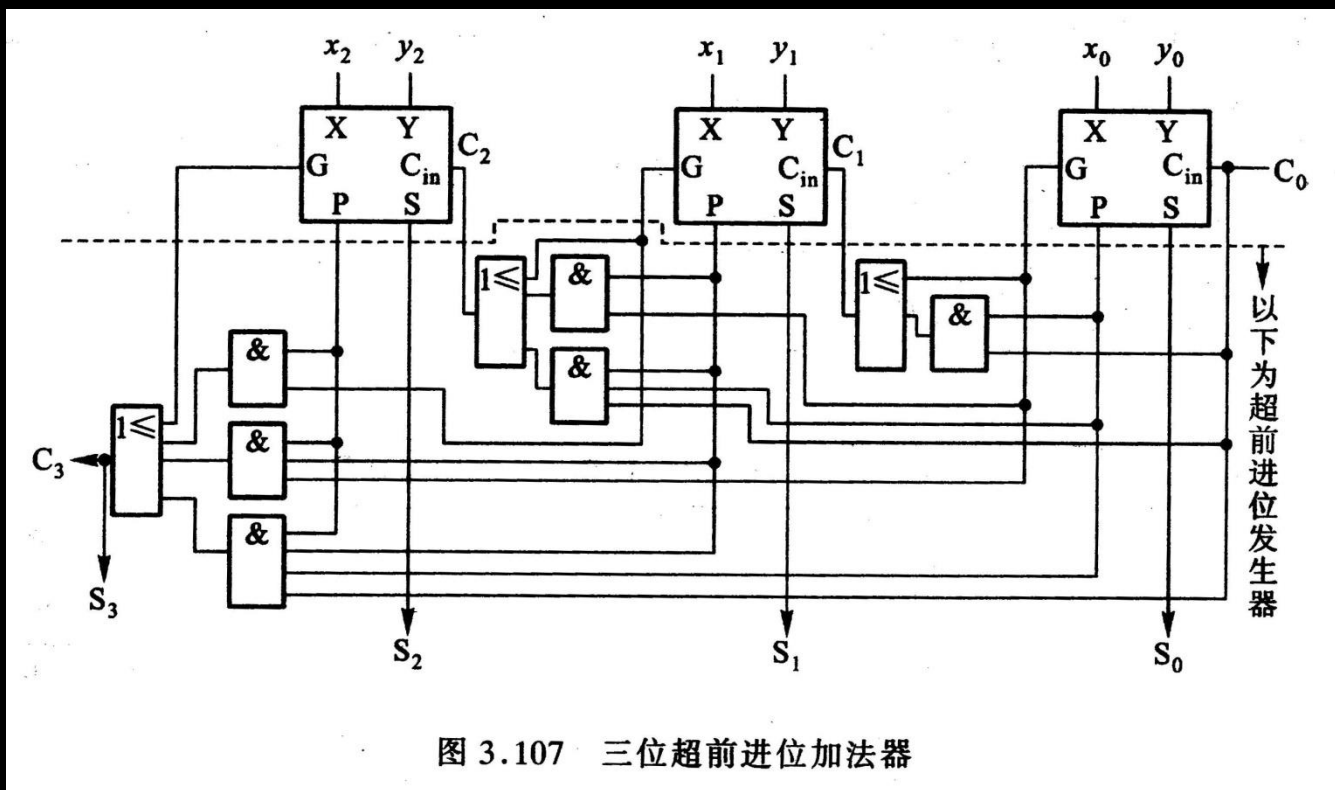

几级门延迟就可产生所有进位信号 $C_i$ ?

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{C}_0,$$

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{C}_1 = \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1 \cdot (\mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{C}_0) = \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{P}_0 \cdot \mathbf{C}_0$$

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_3 &= \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2 \bullet \mathbf{C}_2 = \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2 \bullet (\mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_1 \bullet \mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_1 \bullet \mathbf{P}_0 \bullet \mathbf{C}_0) \\ &= \mathbf{G}_2 + \mathbf{P}_2 \bullet \mathbf{G}_1 + \mathbf{P}_2 \bullet \mathbf{P}_1 \bullet \mathbf{G}_0 + \mathbf{P}_2 \bullet \mathbf{P}_1 \bullet \mathbf{P}_0 \bullet \mathbf{C}_0\end{aligned}$$


### 4) MSI加法器74LS283

这是一个快速进位四位二进制加法器。

逻辑符号如下所示。

可以用74LS283级联构成  $n$  位加法器，  
级联方式为：

- 片内（4位）超前进位
- 片间为行波进位

 


## 第二章 组合逻辑电路

### ➤ MSI加法器的应用

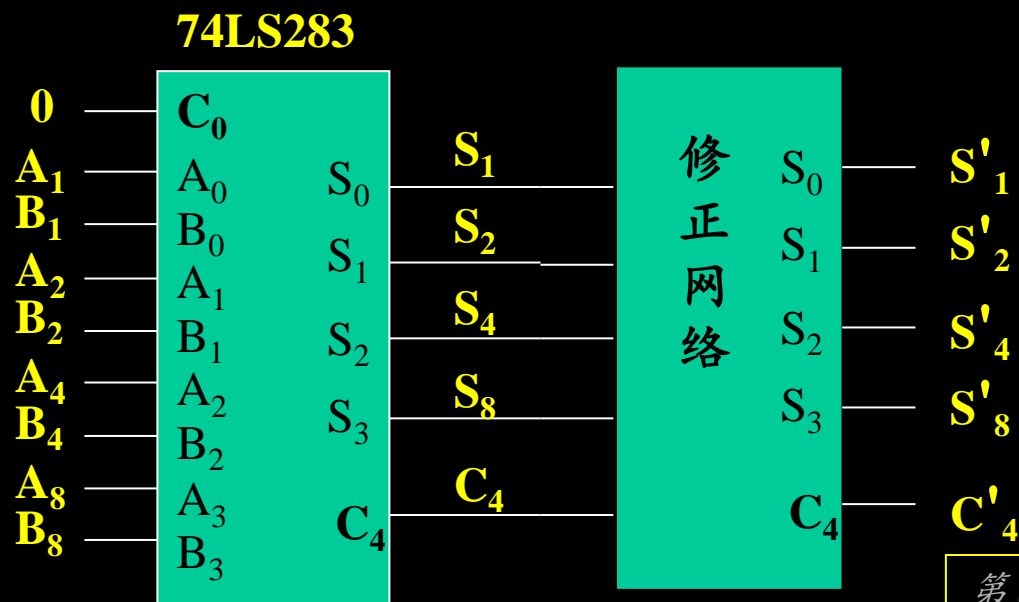例1 用MSI四位二进制加法器实现两个一位十进制8421BCD码的加法器。

- 一位8421BCD码所能表示的值是0~9；
- 两个8421BCD码相加所得和的范围是0~18；
- 如果其和的范围在0~9之间，则不需要进行校正；
- 如果其和在10~18之间，则必须进行校正。



## 两个一位8421BCD码相加之和的校正表(0+0~9+9, 再加进位)

十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和	十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和
	C <sub>4</sub> S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	C' <sub>4</sub> S' <sub>3</sub> S' <sub>2</sub> S' <sub>1</sub> S' <sub>0</sub>		C <sub>4</sub> S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	C' <sub>4</sub> S' <sub>3</sub> S' <sub>2</sub> S' <sub>1</sub> S' <sub>0</sub>
0	0 0 0 0	0 0 0 0	10	1 0 1 0	1 0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1	11	1 0 1 1	1 0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0	12	1 1 0 0	1 0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1	13	1 1 0 1	1 0 0 1 1
4	0 1 0 0	0 1 0 0	14	1 1 1 0	1 0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1	15	1 1 1 1	1 0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 0	16	1 0 0 0 0	1 0 1 1 0
7	0 1 1 1	0 1 1 1	17	1 0 0 0 1	1 0 1 1 1
8	1 0 0 0	1 0 0 0	18	1 0 0 1 0	1 1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1	19	1 0 0 1 1	1 1 0 0 1

校正算法：当和S<sub>3~0</sub>的范围在 0~9 之间，则S'<sub>3~0</sub> = S<sub>3~0</sub> + 0；

当和S<sub>3~0</sub>的范围在 10~18 之间，则S'<sub>3~0</sub> = S<sub>3~0</sub> + 0110

## 两个一位8421BCD码相加之和的校正表(0+0~9+9, 再加进位)


十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和	十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和
	C <sub>4</sub> S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	C' <sub>4</sub> S' <sub>3</sub> S' <sub>2</sub> S' <sub>1</sub> S' <sub>0</sub>		C <sub>4</sub> S <sub>3</sub> S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	C' <sub>4</sub> S' <sub>3</sub> S' <sub>2</sub> S' <sub>1</sub> S' <sub>0</sub>
0	0 0 0 0	0 0 0 0	10	1 0 1 0	1 0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1	11	1 0 1 1	1 0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0	12	1 1 0 0	1 0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1	13	1 1 0 1	1 0 0 1 1
4	0 1 0 0	0 1 0 0	14	1 1 1 0	1 0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1	15	1 1 1 1	1 0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 0	16	1 0 0 0 0	1 0 1 1 0
7	0 1 1 1	0 1 1 1	17	1 0 0 0 1	1 0 1 1 1
8	1 0 0 0	1 0 0 0	18	1 0 0 1 0	1 1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1	19	1 0 0 1 1	1 1 0 0 1

$$\begin{aligned}
 C'_4 &= S_3 \bar{S}_2 S_1 \bar{S}_0 + S_3 \bar{S}_2 S_1 S_0 + S_3 S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + S_3 S_2 \bar{S}_1 S_0 + S_3 S_2 S_1 \bar{S}_0 \\
 &\quad + S_3 S_2 S_1 S_0 + C_4 \\
 &= S_3 S_1 + S_3 S_2 + C_4
 \end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 两个一位8421码加法器的逻辑图

当和需要校正(即 $C_4' = 1$ )时, 则需作+0110(+6)校正。

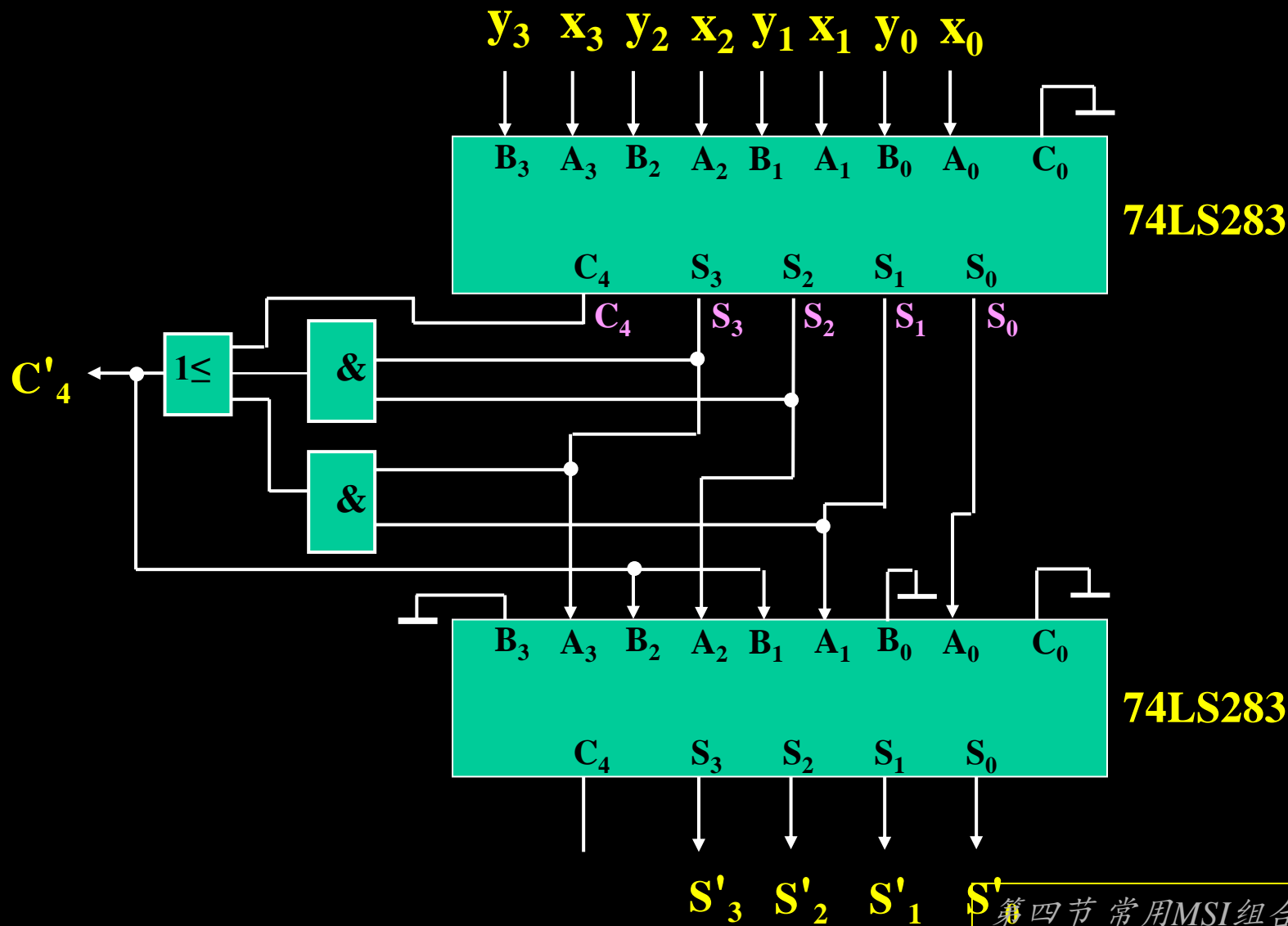


## 第二章 组合逻辑电路

例2 用MSI四位二进制加法器实现码制转换。

### 1 用MSI四位二进制加法器实现8421BCD码转换成2421码（例2-18）

设：输入的8421BCD码为  $B_8 B_4 B_2 B_1$  (0~9)

输出对应的2421码为  $Y_4 Y_3 Y_2 Y_1$

 

## 第二章 组合逻辑电路

用74LS283实现8421BCD码到2421码的转换。

设：输入为8421码 $B_8B_4B_2B_1$ ，输出为2421码 $Y_4Y_3Y_2Y_1$

从真值表可以看出： $Y_4Y_3Y_2Y_1 = B_8B_4B_2B_1 + A_4A_3A_2A_1$

十进制数	$B_8B_4B_2B_1$	$Y_4Y_3Y_2Y_1$	$A_4A_3A_2A_1$
0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 0
2	0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 0 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 0 0
4	0 1 0 0	0 1 0 0	0 0 0 0
5	0 1 0 1	1 0 1 1	0 1 1 0
6	0 1 1 0	1 1 0 0	0 1 1 0
7	0 1 1 1	1 1 0 1	0 1 1 0
8	1 0 0 0	1 1 1 0	0 1 1 0
9	1 0 0 1	1 1 1 1	0 1 1 0



## 第二章 组合逻辑电路

$$A_4 = A_1 = 0 \quad A_3 = A_2$$

$B_8 B_4$ $B_2 B_1$					
			$d$	1	
		1	$d$	1	
		1	$d$	$d$	
		1	$d$	$d$	
		$A_2$			

$$A_2 = B_8 + B_4 B_2 + B_4 B_1$$

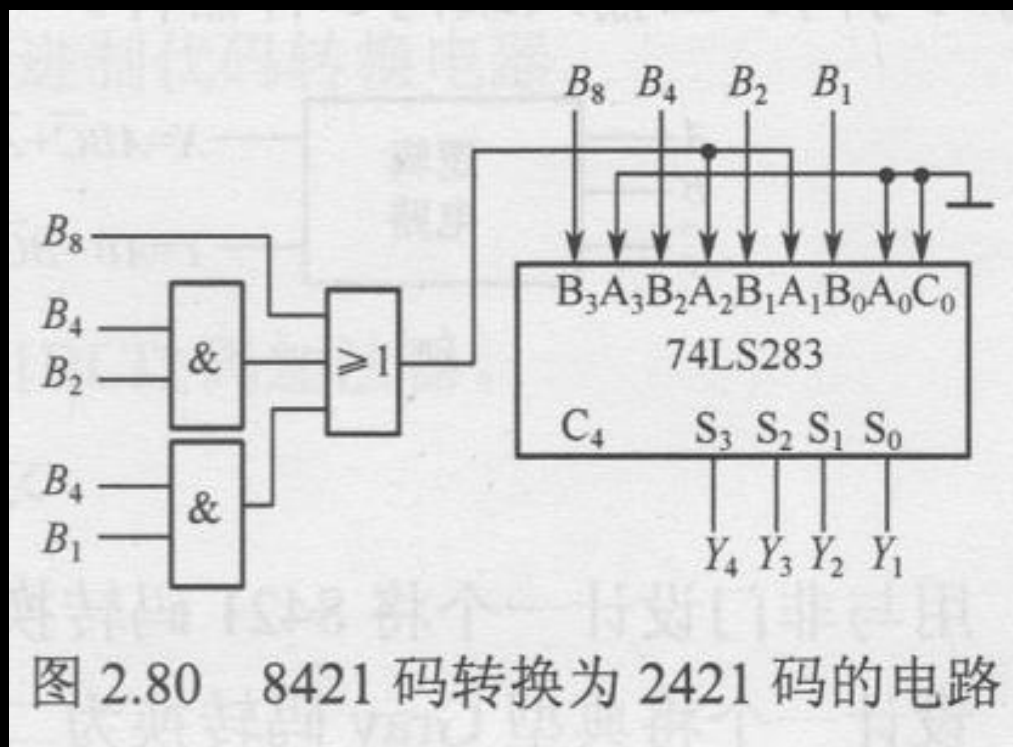


图 2.80 8421 码转换为 2421 码的电路

## 第二章 组合逻辑电路


例2 用MSI四位二进制加法器实现码制转换。

练习

2 实现二进制码转换成8421BCD码。

设：输入的二进制数为  $A_3 A_2 A_1 A_0$

 输出对应的8421BCD码为  $B_8 B_4 B_2 B_1$  (0~9)?



## 第二章 组合逻辑电路


例2 用MSI四位二进制加法器实现码制转换。

练习3 实现二进制码与8421BCD码的通用转换电路。

设：输入码为  $x_3 x_2 x_1 x_0$

输出码为  $y_3 y_2 y_1 y_0$

 输入控制端  $k$ ：1——二进制码→8421码，  
0——8421码→二进制码。




## 第二章 组合逻辑电路

练习 例3 用MSI四位二进制加法器实现两位8421BCD码转换成二进制码

设：两位8421BCD码的高位为 $B_{80}B_{40}B_{20}B_{10}$

低位为 $B_8B_4B_2B_1$  (0~99)

 输出对应的二进制数为 $A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$  (<127)



## 第二章 组合逻辑电路


练习 例3 用MSI四位二进制加法器实现两位8421BCD码转换成二进制码

$$\begin{aligned}\text{则: } D &= B_{80}B_{40}B_{20}B_{10}B_8B_4B_2B_1 \\&= (B_{80}B_{40}B_{20}B_{10}) \times 10^1 + (B_8B_4B_2B_1) \times 10^0 \\&= (B_{80} \times 8 + B_{40} \times 4 + B_{20} \times 2 + B_{10} \times 1) \times 10^1 \\&\quad + (B_8 \times 8 + B_4 \times 4 + B_2 \times 2 + B_1 \times 1) \times 10^0 \\&= B_{80} \times 80 + B_{40} \times 40 + B_{20} \times 20 + B_{10} \times 10 \\&\quad + B_8 \times 8 + B_4 \times 4 + B_2 \times 2 + B_1 \times 1 \\&= B_{80} \times (64+16) + B_{40} \times (32+8) + B_{20} \times (16+4) \\&\quad + B_{10} \times (8+2) + B_8 \times 8 + B_4 \times 4 + B_2 \times 2 + B_1 \times 1 \\&= B_{80} \times 2^6 + B_{40} \times 2^5 + (B_{80} + B_{20}) \times 2^4 + (B_{40} + B_{10} \\&\quad + B_8) \times 2^3 + (B_{20} + B_4) \times 2^2 + (B_{10} + B_2) \times 2^1 + B_1 \times 2^0\end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 由分立元件构成的电路逻辑图

#### 练习

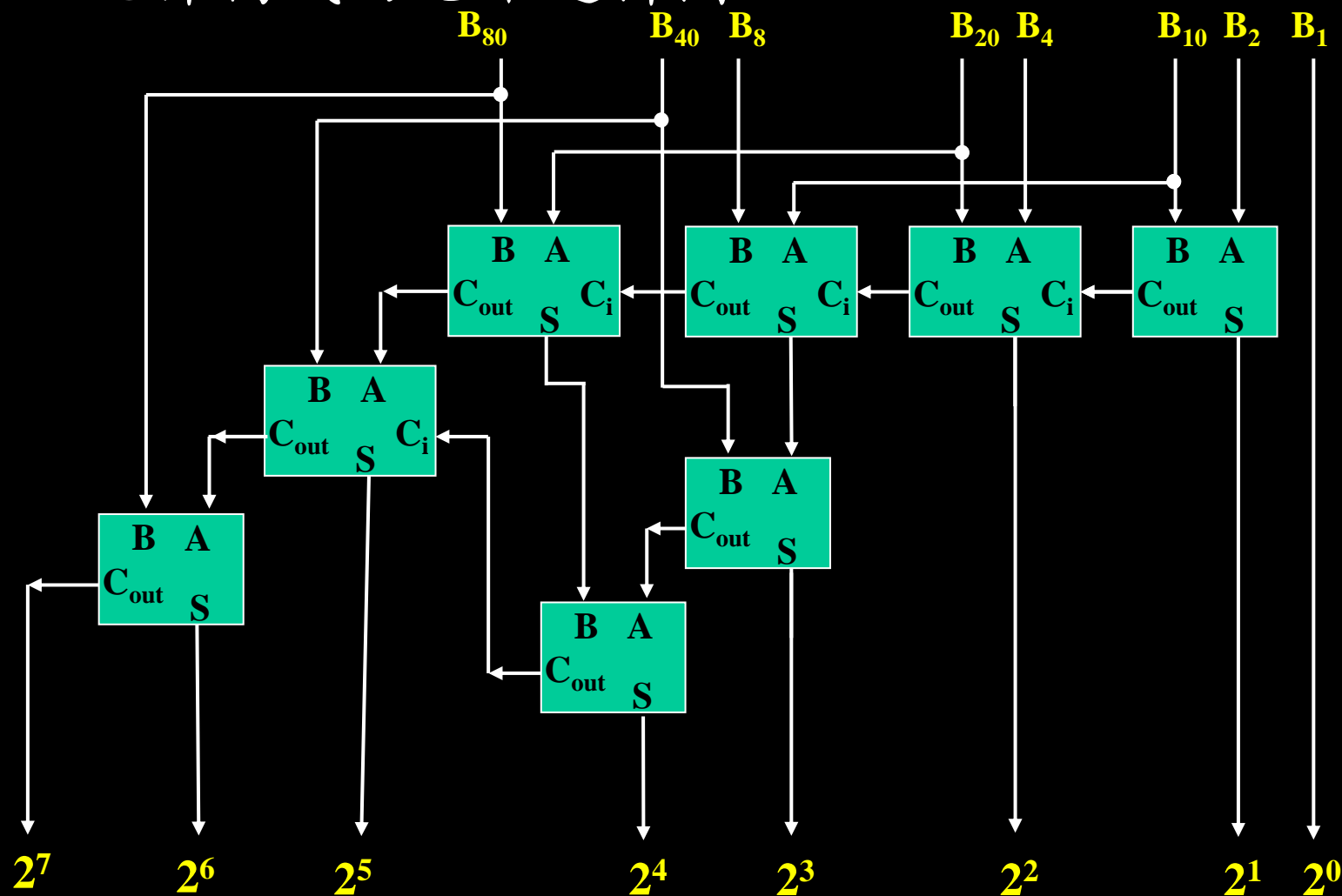


$$\begin{aligned} &= B_{80} \times 2^6 + B_{40} \times 2^5 + (B_{80} + B_{20}) \times 2^4 + (B_{40} + B_{10} + B_8) \times 2^3 \\ &\quad + (B_{20} + B_4) \times 2^2 + (B_{10} + B_2) \times 2^1 + B_1 \times 2^0 \end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 由分立元件构成的电路逻辑图

练习

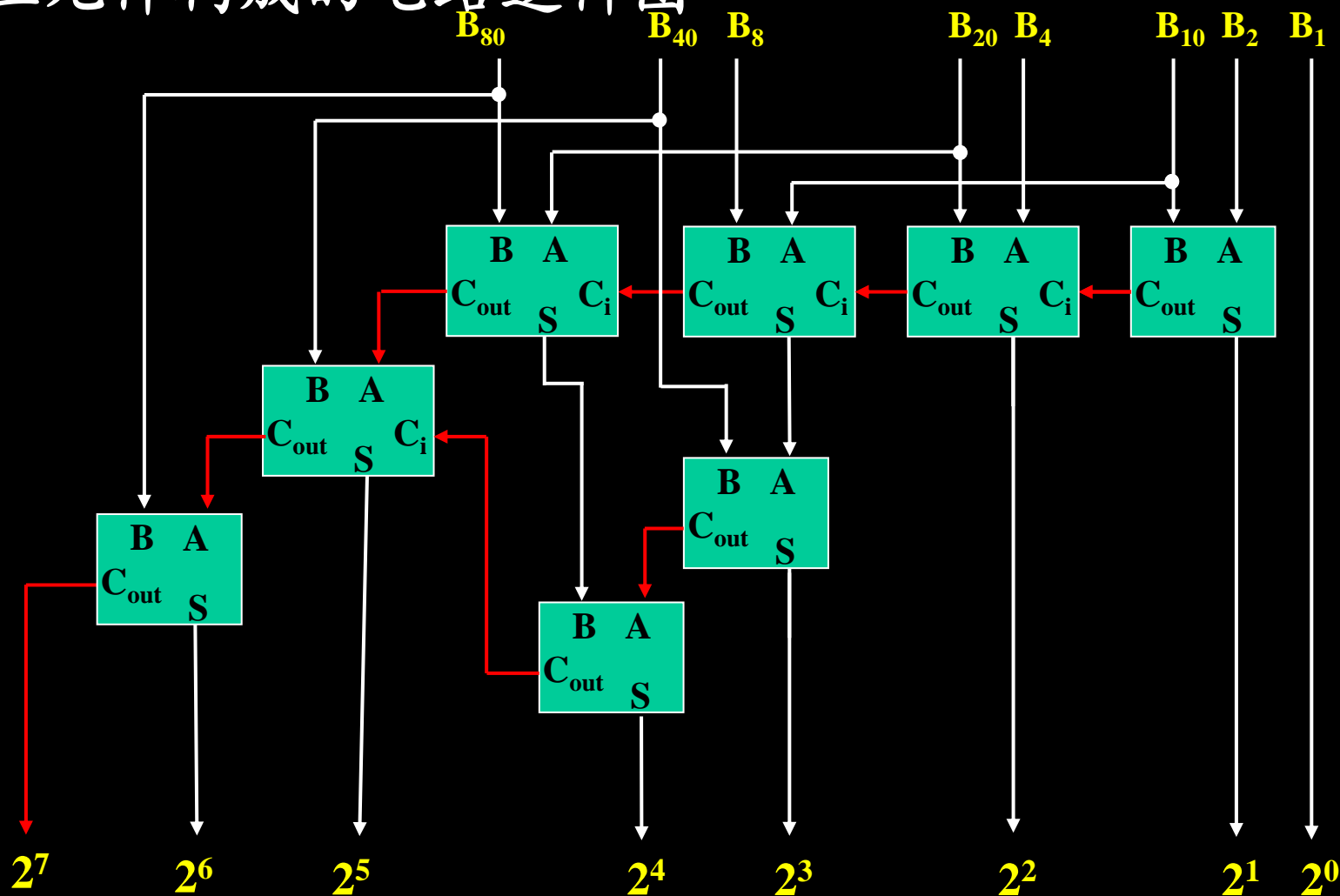


$$\begin{aligned} &= B_{80} \times 2^6 + B_{40} \times 2^5 + (B_{80} + B_{20}) \times 2^4 + (B_{40} + B_{10} + B_8) \times 2^3 \\ &\quad + (B_{20} + B_4) \times 2^2 + (B_{10} + B_2) \times 2^1 + B_1 \times 2^0 \end{aligned}$$

## 第二章 组合逻辑电路

### 由MSI器件构成的电路逻辑图

练习

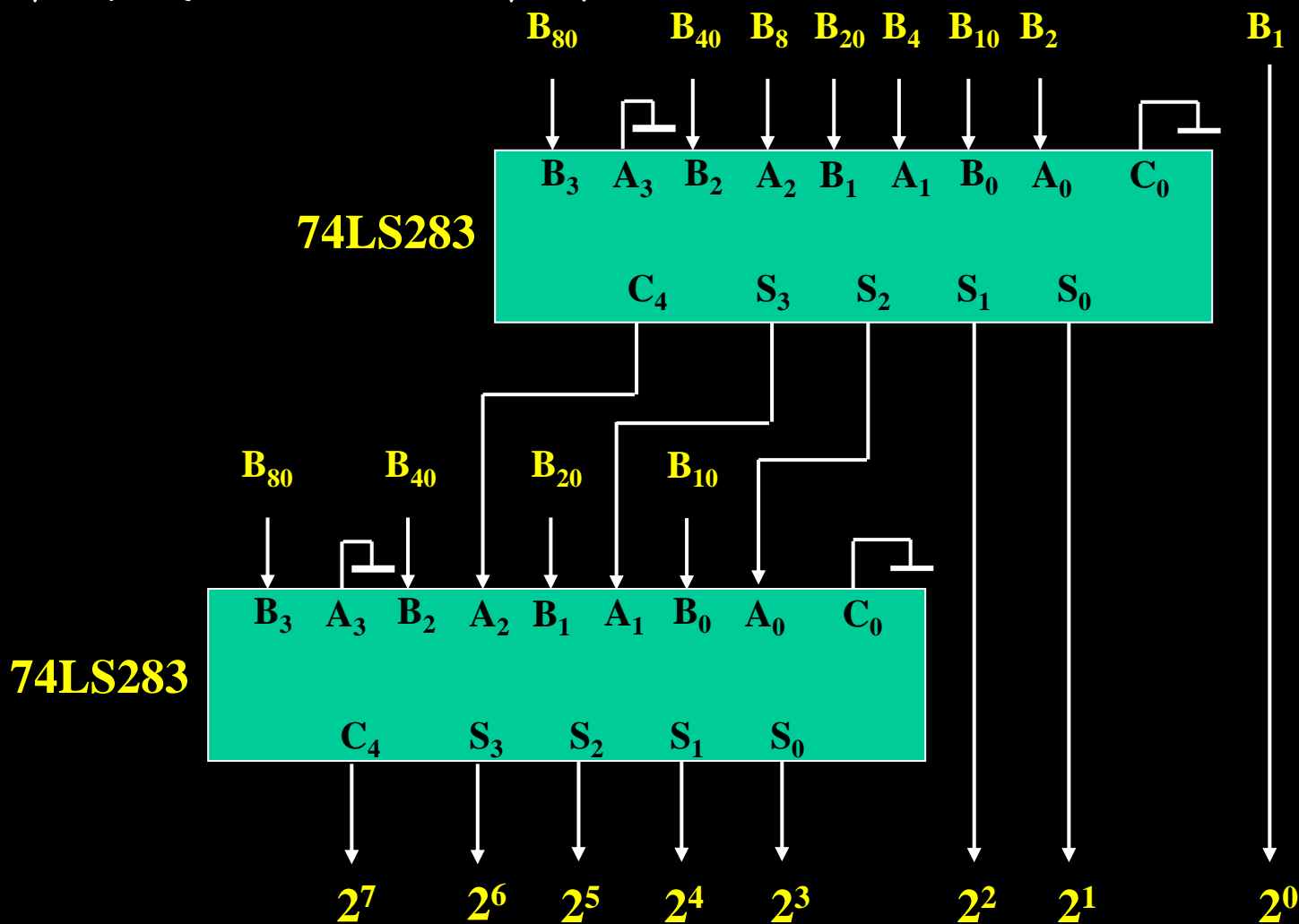

$$\begin{aligned} &= B_{80} \times 2^6 + B_{40} \times 2^5 + (B_{80} + B_{20}) \times 2^4 + (B_{40} + B_{10} + B_8) \times 2^3 \\ &\quad + (B_{20} + B_4) \times 2^2 + (B_{10} + B_2) \times 2^1 + B_1 \times 2^0 \end{aligned}$$



## 第二章 组合逻辑电路

### 例4 用MSI四位二进制加法器实现码制转换。


#### 1. 实现8421BCD码到余3码的转换。

设：输入为8421码 $A_8A_4A_2A_1$ ，输出为余3码 $Y_3Y_2Y_1Y_0$

从真值表可以看出： $Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_8A_4A_2A_1 + 3 (0011)$

十进制数	$A_8A_4A_2A_1$	$Y_3Y_2Y_1Y_0$
0	0 0 0 0	0 0 1 1
1	0 0 0 1	0 1 0 0
2	0 0 1 0	0 1 0 1
3	0 0 1 1	0 1 1 0
4	0 1 0 0	0 1 1 1
5	0 1 0 1	1 0 0 0
6	0 1 1 0	1 0 0 1
7	0 1 1 1	1 0 1 0
8	1 0 0 0	1 0 1 1
9	1 0 0 1	1 1 0 0

电路图如下所示。

 


## 第二章 组合逻辑电路

### 2. 实现余3码到8421BCD码的转换。

设：输入为余3码 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ ，输出为8421码 $A_3A_2A_1A_0$

$$\begin{aligned} \text{则： } A_3A_2A_1A_0 &= Y_3Y_2Y_1Y_0 - 3 (-0011 + 10000) \\ &= Y_3Y_2Y_1Y_0 + 1101 \end{aligned}$$

电路图为：

 


## 第二章 组合逻辑电路

### 3. 设计8421码和余3码的通用转换器。

设：输入为 $B_3B_2B_1B_0$ ，输出为 $A_3A_2A_1A_0$

设置转换开关选择  $K$

 则：
$$K = \begin{cases} 0 & 8421 \rightarrow \text{余3码} & + 0011 \\ 1 & \text{余3码} \rightarrow 8421 & + 1101 \end{cases}$$



## 第二章 组合逻辑电路

### 4. 实现2421到余3码的转换。

设：输入为2421码ABCD

输出为余3码 $Y_3Y_2Y_1Y_0$

从真值表可以看出：

- 当十进制数为 0~4 时，相应的余三码比2421码多3。
- 当十进制数为 5~9 时，相应的余三码比2421码少3。

即：当输入  $A=0$  时

$$\begin{aligned} Y_3Y_2Y_1Y_0 &= ABCD + 3 \\ &= ABCD + 0011 \end{aligned}$$

当输入  $A=1$  时

$$\begin{aligned} Y_3Y_2Y_1Y_0 &= ABCD - 3 \\ &= ABCD + 1101 \end{aligned}$$


十进制数	A B C D	$Y_3Y_2Y_1Y_0$
0	0 0 0 0	0 0 1 1
1	0 0 0 1	0 1 0 0
2	0 0 1 0	0 1 0 1
3	0 0 1 1	0 1 1 0
4	0 1 0 0	0 1 1 1
5	1 0 1 1	1 0 0 0
6	1 1 0 0	1 0 0 1
7	1 1 0 1	1 0 1 0
8	1 1 1 0	1 0 1 1
9	1 1 1 1	1 1 0 0

## 第二章 组合逻辑电路

### 2421码转换成余3码的转换电路

$A = 0$ : + 0011

$A = 1$ : - 0011 (+ 1101)

 


## 第二章 组合逻辑电路

### 5. 余3码转换成2421码的转换电路

根据前例的分析，可以得出：

$$Y_3 = 0: -0011 (+1101)$$

$$Y_3 = 1: +0011$$

 

## 第二章 组合逻辑电路

### 6. 设计2421码和余3码的通用转换器。

练习 设：输入为 $B_3B_2B_1B_0$ ，输出为 $A_3A_2A_1A_0$

设置转换开关选择 K

则： $K = \begin{cases} 0 & 2421 \rightarrow \text{余3码}, \text{异或门不起作用} \\ 1 & \text{余3码} \rightarrow 2421, \text{异或门起非门作用} \end{cases}$

